

第七章 电力系统各元件的序阻抗和等值电路

7-1 对称分量法在不对称短路计算中的应用

7-2 同步发电机的负序和零序电抗

7-3 变压器的零序等值电路及其参数


7-4 架空输电线路的零序阻抗及其等值电路

7-6 综合负荷的序阻抗

7-7 电力系统各序网络的制定

7-1 对称分量法在不对称短路计算中的应用

1. 不对称三相量的分解——对称分量

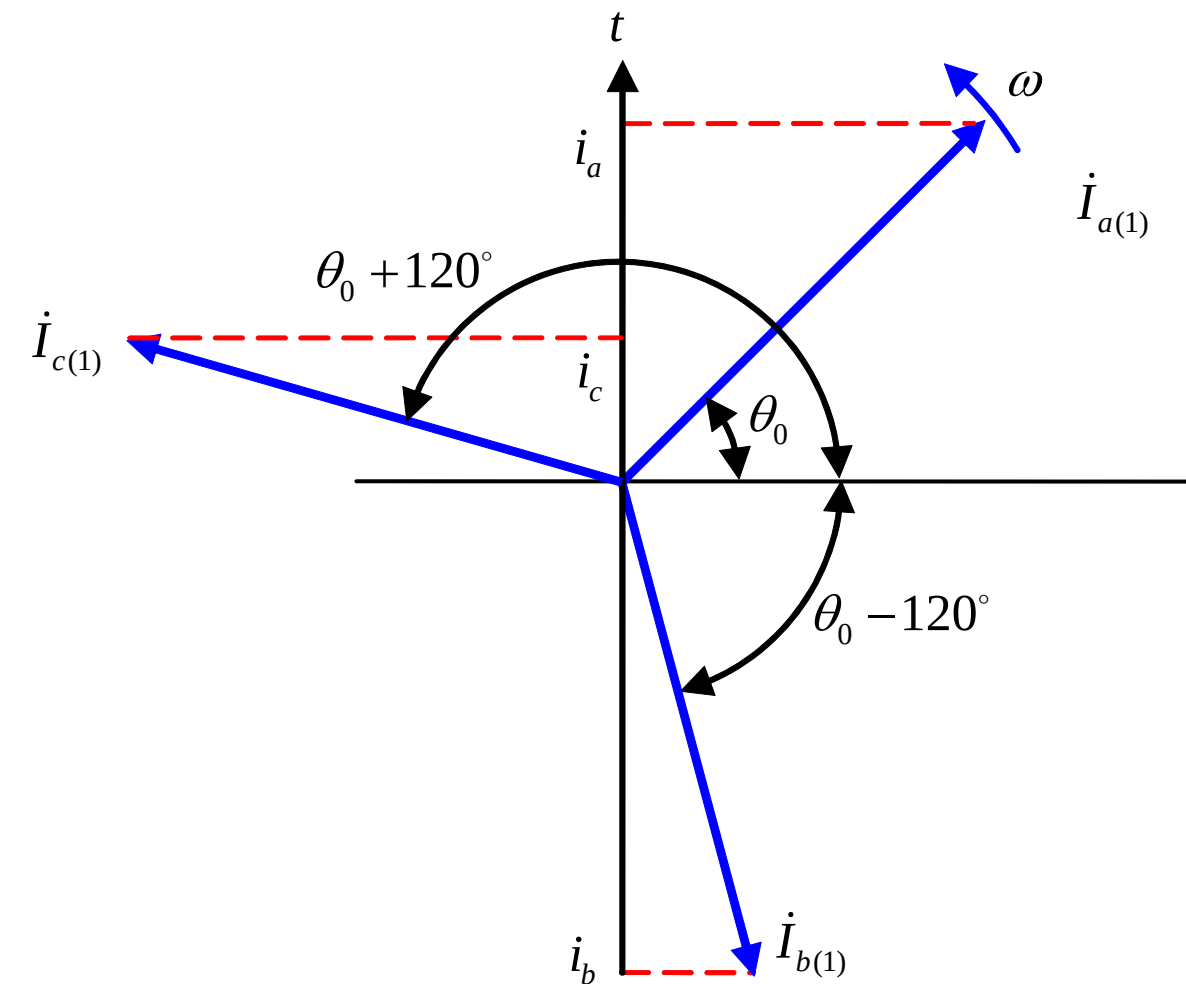


$$\dot{i}_a = I_m \sin(\omega t + \theta_0)$$

$$\dot{i}_b = I_m \sin(\omega t + \theta_0 - 120^\circ)$$

$$\dot{i}_c = I_m \sin(\omega t + \theta_0 + 120^\circ)$$

7-1 对称分量法在不对称短路计算中的应用

1. 不对称三相量的分解——对称分量

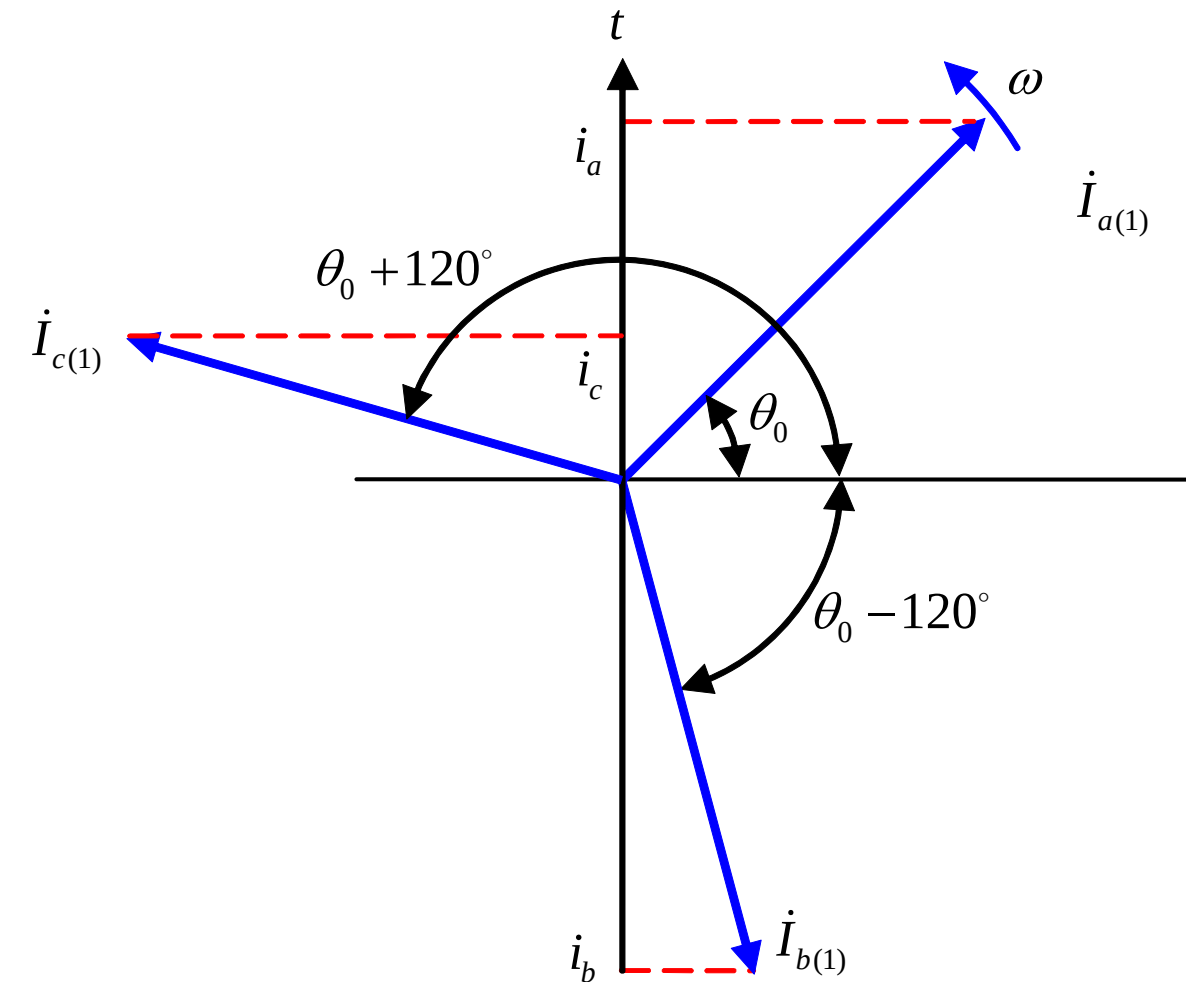

$$i_a = I_m \sin(\omega t + \theta_0)$$

$$i_b = I_m \sin(\omega t + \theta_0 - 120^\circ)$$

$$i_c = I_m \sin(\omega t + \theta_0 + 120^\circ)$$

正序分量:


$$\dot{I}_{b(1)} = \alpha^2 \dot{I}_{a(1)} = e^{-j120^\circ} \dot{I}_{a(1)}$$

$$\dot{I}_{c(1)} = \alpha \dot{I}_{a(1)} = e^{j120^\circ} \dot{I}_{a(1)}$$

$$\alpha = e^{j120^\circ}, \quad 1 + \alpha + \alpha^2 = 0$$

7-1 对称分量法在不对称短路计算中的应用

1. 不对称三相量的分解——对称分量

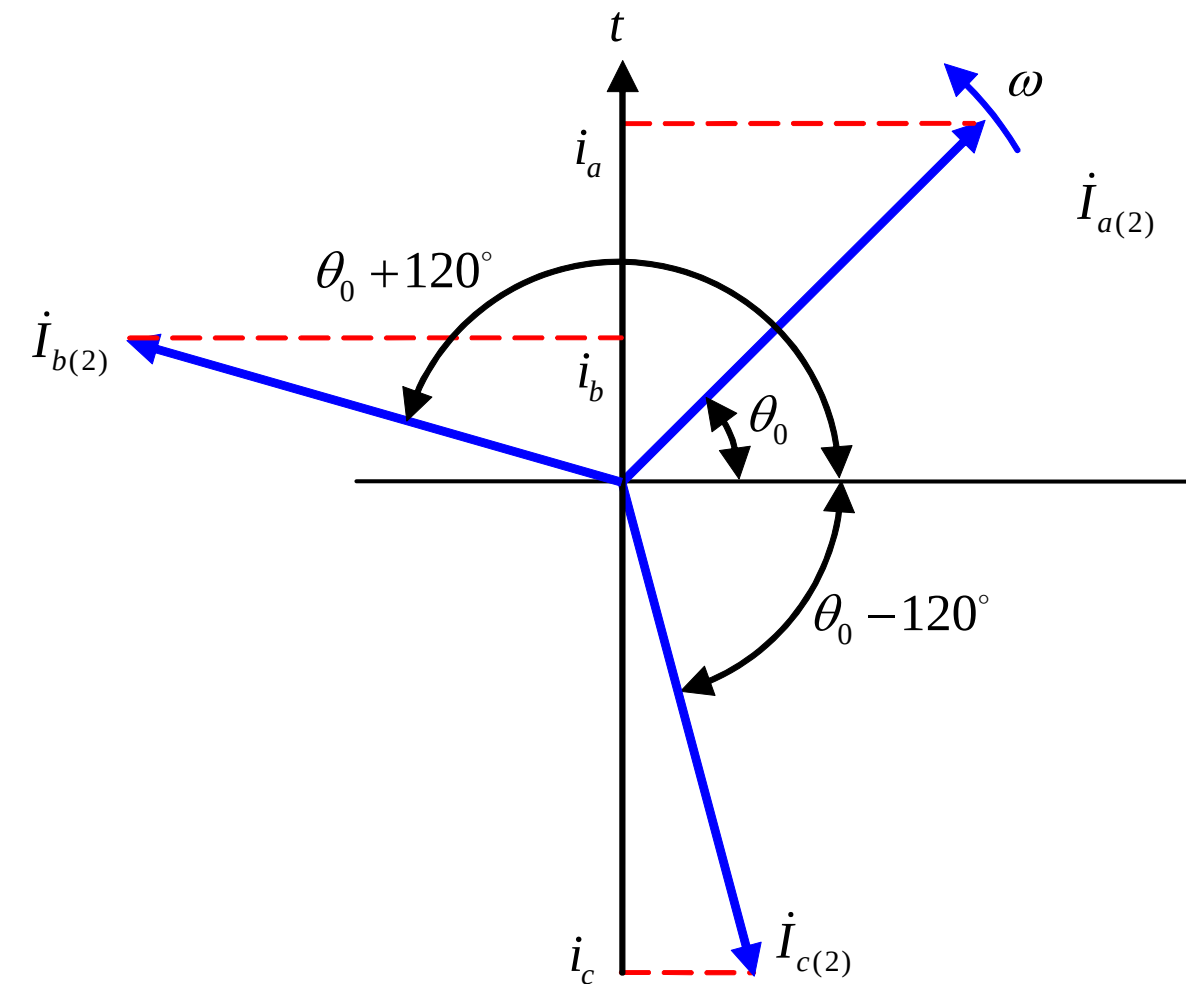


$$\dot{i}_a = I_m \sin(\omega t + \theta_0)$$

$$\dot{i}_b = I_m \sin(\omega t + \theta_0 + 120^\circ)$$

$$\dot{i}_c = I_m \sin(\omega t + \theta_0 - 120^\circ)$$

7-1 对称分量法在不对称短路计算中的应用

1. 不对称三相量的分解——对称分量

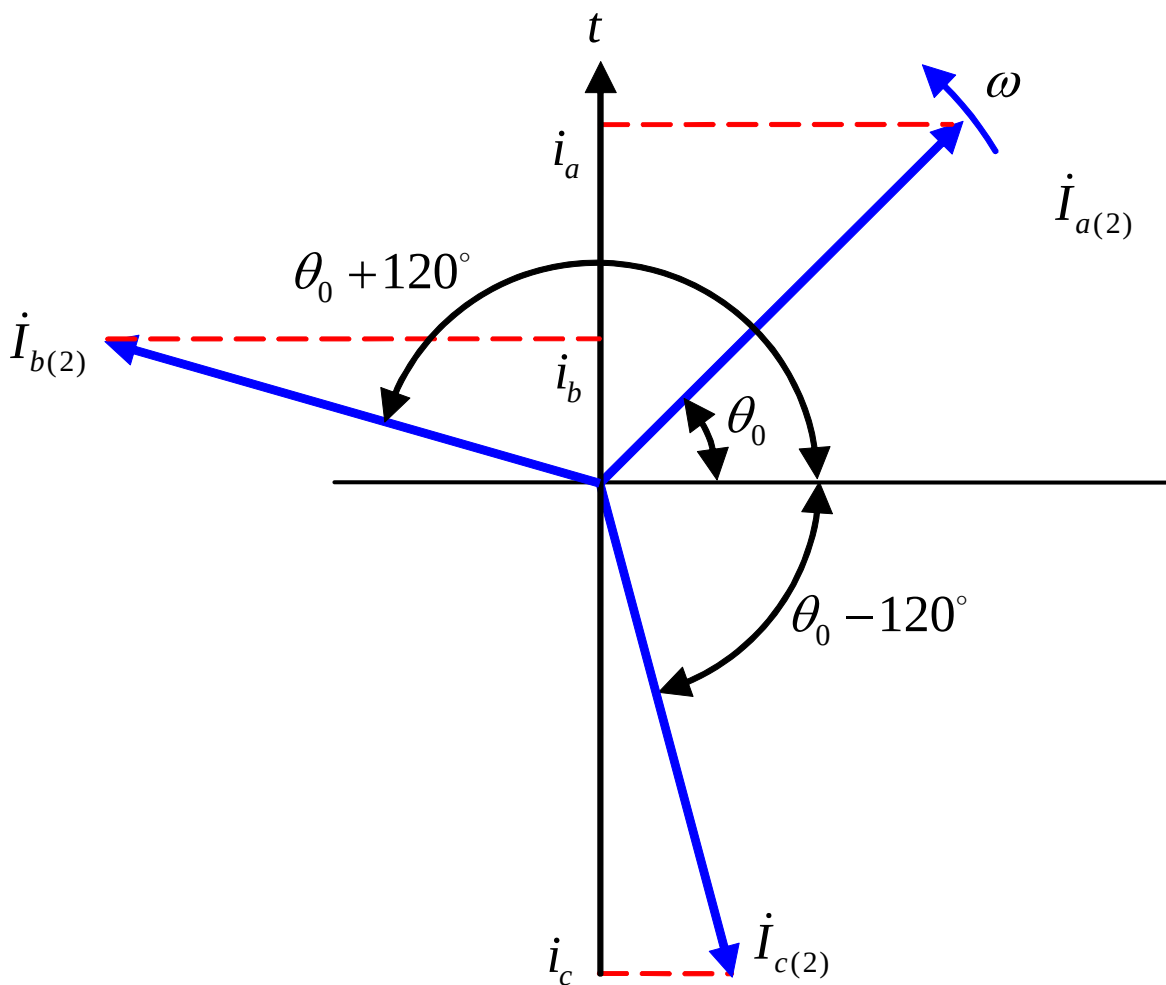

$$\dot{i}_a = I_m \sin(\omega t + \theta_0)$$

$$\dot{i}_b = I_m \sin(\omega t + \theta_0 + 120^\circ)$$

$$\dot{i}_c = I_m \sin(\omega t + \theta_0 - 120^\circ)$$

负序分量:


$$\dot{I}_{b(2)} = \alpha \dot{I}_{a(2)} = e^{j120^\circ} \dot{I}_{a(2)}$$

$$\dot{I}_{c(2)} = \alpha^2 \dot{I}_{a(2)} = e^{-j120^\circ} \dot{I}_{a(2)}$$

$$\alpha = e^{j120^\circ}, 1 + \alpha + \alpha^2 = 0$$

7-1 对称分量法在不对称短路计算中的应用

1. 不对称三相量的分解——对称分量

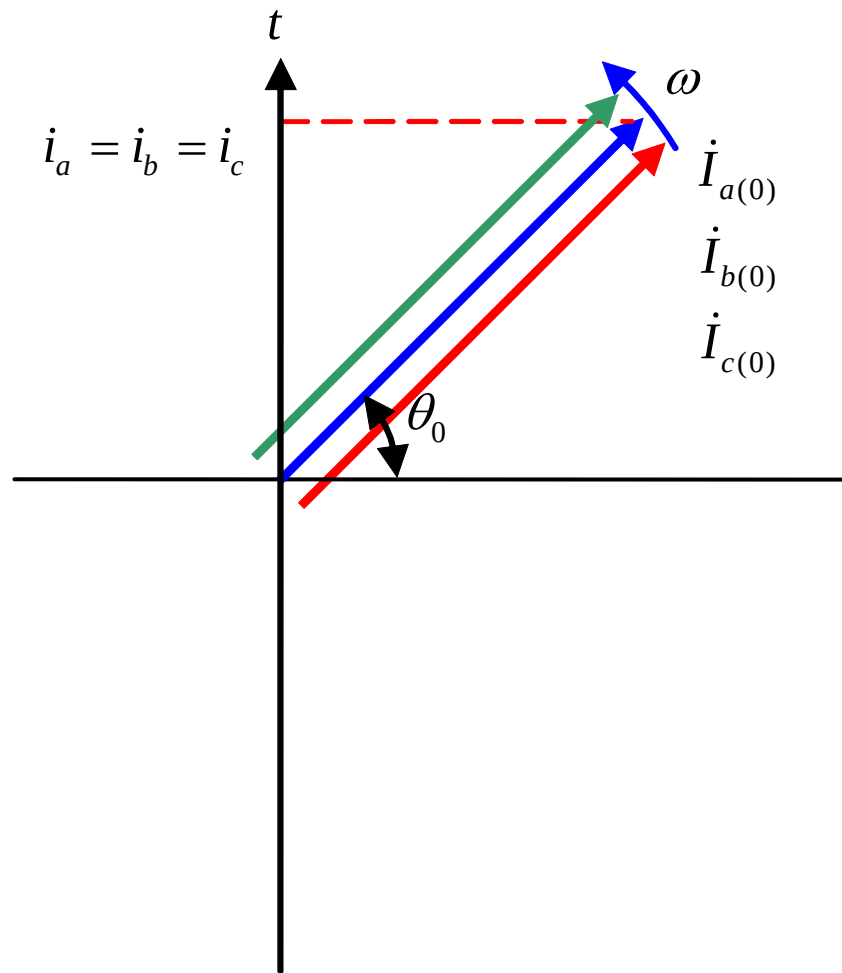




$$\begin{aligned} i_a &= I_m \sin(\omega t + \theta_0) \\ i_b &= I_m \sin(\omega t + \theta_0) \\ i_c &= I_m \sin(\omega t + \theta_0) \end{aligned}$$

零序分量:

$$\dot{I}_{a(0)} = \dot{I}_{b(0)} = \dot{I}_{c(0)}$$

7-1 对称分量法在不对称短路计算中的应用

1. 不对称三相量的分解——对称分量

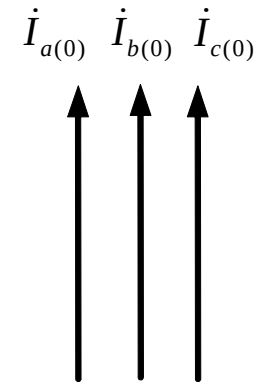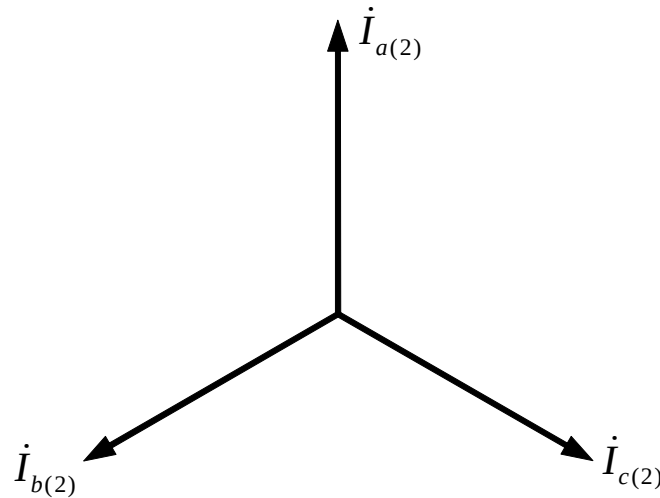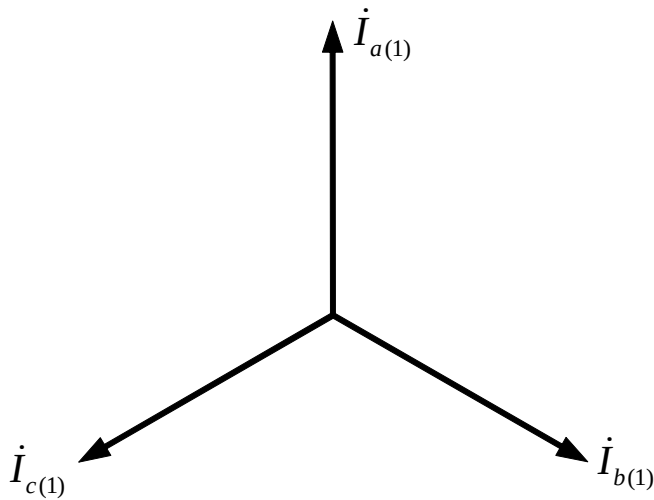

正序分量:

$$\dot{I}_{b(1)} = \alpha^2 \dot{I}_{a(1)} = e^{-j120^\circ} \dot{I}_{a(1)}$$

$$\dot{I}_{c(1)} = \alpha \dot{I}_{a(1)} = e^{j120^\circ} \dot{I}_{a(1)}$$

负序分量:

$$\dot{I}_{b(2)} = \alpha \dot{I}_{a(2)} = e^{j120^\circ} \dot{I}_{a(2)}$$


$$\dot{I}_{c(2)} = \alpha^2 \dot{I}_{a(2)} = e^{-j120^\circ} \dot{I}_{a(2)}$$

零序分量:

$$\dot{I}_{a(0)} = \dot{I}_{b(0)} = \dot{I}_{c(0)}$$

7-1 对称分量法在不对称短路计算中的应用

1. 不对称三相量的分解——对称分量分解

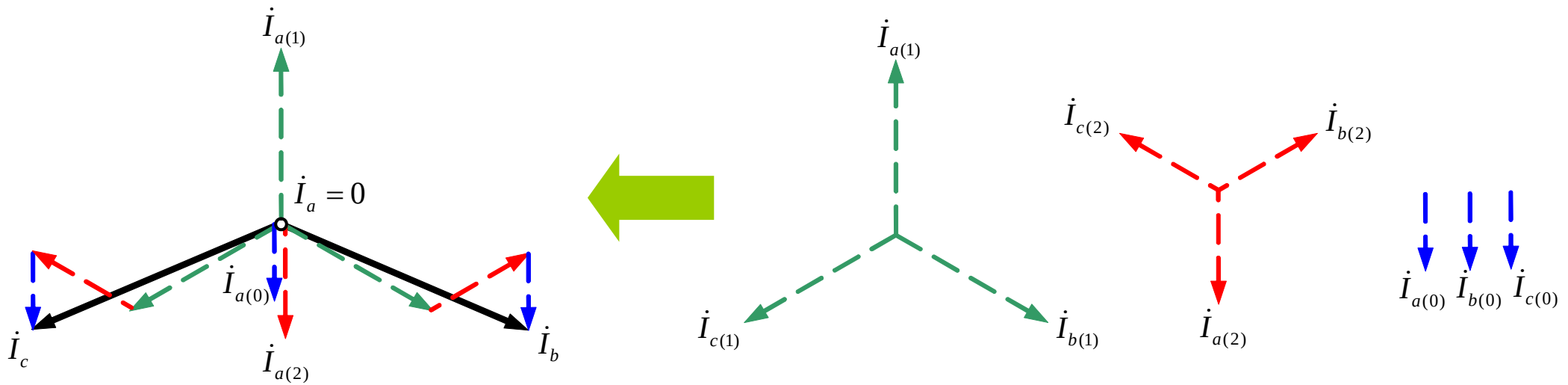

$$\begin{aligned}\dot{I}_a &= \dot{I}_{a(1)} + \dot{I}_{a(2)} + \dot{I}_{a(0)} \\ \dot{I}_b &= \dot{I}_{b(1)} + \dot{I}_{b(2)} + \dot{I}_{b(0)} \\ \dot{I}_c &= \dot{I}_{c(1)} + \dot{I}_{c(2)} + \dot{I}_{c(0)}\end{aligned}$$

以a相为基准相

$$\begin{aligned}\dot{I}_a &= \dot{I}_{a(1)} + \dot{I}_{a(2)} + \dot{I}_{a(0)} \\ \dot{I}_b &= \alpha^2 \dot{I}_{a(1)} + \alpha \dot{I}_{a(2)} + \dot{I}_{a(0)} \\ \dot{I}_c &= \alpha \dot{I}_{a(1)} + \alpha^2 \dot{I}_{a(2)} + \dot{I}_{a(0)}\end{aligned}$$

7-1 对称分量法在不对称短路计算中的应用

1. 不对称三相量的分解——对称分量分解

$$\dot{I}_a = \dot{I}_{a(1)} + \dot{I}_{a(2)} + \dot{I}_{a(0)}$$

$$\dot{I}_b = \alpha^2 \dot{I}_{a(1)} + \alpha \dot{I}_{a(2)} + \dot{I}_{a(0)}$$

$$\dot{I}_c = \alpha \dot{I}_{a(1)} + \alpha^2 \dot{I}_{a(2)} + \dot{I}_{a(0)}$$


7-1 对称分量法在不对称短路计算中的应用

1. 不对称三相量的分解——对称分量分解

$$\dot{I}_a = \dot{I}_{a(1)} + \dot{I}_{a(2)} + \dot{I}_{a(0)}$$

$$\dot{I}_b = \alpha^2 \dot{I}_{a(1)} + \alpha \dot{I}_{a(2)} + \dot{I}_{a(0)}$$
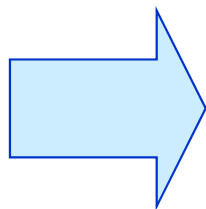
$$\dot{I}_c = \alpha \dot{I}_{a(1)} + \alpha^2 \dot{I}_{a(2)} + \dot{I}_{a(0)}$$




$$\begin{bmatrix} \dot{I}_a \\ \dot{I}_b \\ \dot{I}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \alpha^2 & \alpha & 1 \\ \alpha & \alpha^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_{a(1)} \\ \dot{I}_{a(2)} \\ \dot{I}_{a(0)} \end{bmatrix}$$

7-1 对称分量法在不对称短路计算中的应用

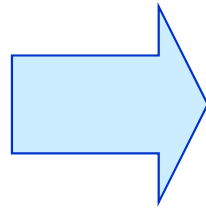
1. 不对称三相量的分解——对称分量分解

$$\begin{aligned}\dot{I}_a &= \dot{I}_{a(1)} + \dot{I}_{a(2)} + \dot{I}_{a(0)} \\ \dot{I}_b &= \alpha^2 \dot{I}_{a(1)} + \alpha \dot{I}_{a(2)} + \dot{I}_{a(0)} \\ \dot{I}_c &= \alpha \dot{I}_{a(1)} + \alpha^2 \dot{I}_{a(2)} + \dot{I}_{a(0)}\end{aligned}$$



$$\begin{bmatrix} \dot{I}_a \\ \dot{I}_b \\ \dot{I}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \alpha^2 & \alpha & 1 \\ \alpha & \alpha^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_{a(1)} \\ \dot{I}_{a(2)} \\ \dot{I}_{a(0)} \end{bmatrix}$$

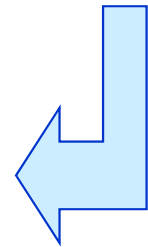
$$\dot{\mathbf{I}}_{abc} = \mathbf{S}^{-1} \dot{\mathbf{I}}_{120}$$




7-1 对称分量法在不对称短路计算中的应用

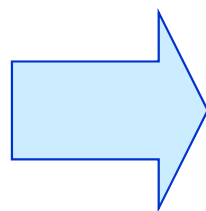1. 不对称三相量的分解——对称分量分解


$$\begin{aligned}\dot{I}_a &= \dot{I}_{a(1)} + \dot{I}_{a(2)} + \dot{I}_{a(0)} \\ \dot{I}_b &= \alpha^2 \dot{I}_{a(1)} + \alpha \dot{I}_{a(2)} + \dot{I}_{a(0)} \\ \dot{I}_c &= \alpha \dot{I}_{a(1)} + \alpha^2 \dot{I}_{a(2)} + \dot{I}_{a(0)}\end{aligned}$$



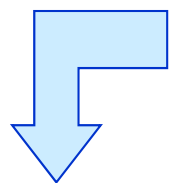
$$\begin{bmatrix} \dot{I}_a \\ \dot{I}_b \\ \dot{I}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \alpha^2 & \alpha & 1 \\ \alpha & \alpha^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_{a(1)} \\ \dot{I}_{a(2)} \\ \dot{I}_{a(0)} \end{bmatrix}$$


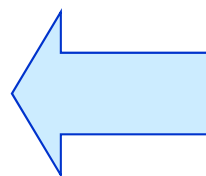
$$\dot{\mathbf{I}}_{120} = \mathbf{S} \dot{\mathbf{I}}_{abc}$$


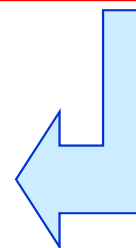
$$\dot{\mathbf{I}}_{abc} = \mathbf{S}^{-1} \dot{\mathbf{I}}_{120}$$




$$\begin{bmatrix} \dot{I}_{a(1)} \\ \dot{I}_{a(2)} \\ \dot{I}_{a(0)} \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 \\ 1 & \alpha^2 & \alpha \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_a \\ \dot{I}_b \\ \dot{I}_c \end{bmatrix}$$


7-1 对称分量法在不对称短路计算中的应用

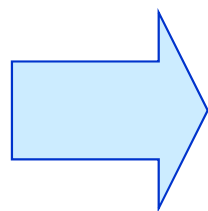1. 不对称三相量的分解——对称分量分解


$$\begin{aligned}\dot{I}_a &= \dot{I}_{a(1)} + \dot{I}_{a(2)} + \dot{I}_{a(0)} \\ \dot{I}_b &= \alpha^2 \dot{I}_{a(1)} + \alpha \dot{I}_{a(2)} + \dot{I}_{a(0)} \\ \dot{I}_c &= \alpha \dot{I}_{a(1)} + \alpha^2 \dot{I}_{a(2)} + \dot{I}_{a(0)}\end{aligned}$$



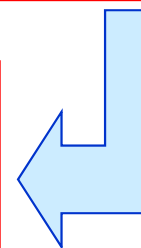
$$\begin{bmatrix} \dot{I}_a \\ \dot{I}_b \\ \dot{I}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \alpha^2 & \alpha & 1 \\ \alpha & \alpha^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_{a(1)} \\ \dot{I}_{a(2)} \\ \dot{I}_{a(0)} \end{bmatrix}$$


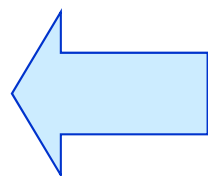
$$\dot{\mathbf{I}}_{abc} = \mathbf{S}^{-1} \dot{\mathbf{I}}_{120}$$


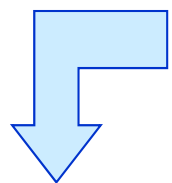
$$\dot{\mathbf{I}}_{120} = \mathbf{S} \dot{\mathbf{I}}_{abc}$$





$$\begin{bmatrix} \dot{I}_{a(1)} \\ \dot{I}_{a(2)} \\ \dot{I}_{a(0)} \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 \\ 1 & \alpha^2 & \alpha \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_a \\ \dot{I}_b \\ \dot{I}_c \end{bmatrix}$$

$$\dot{\mathbf{I}}_{abc} \xleftrightarrow{\text{唯一变换}} \dot{\mathbf{I}}_{120}$$

7-1 对称分量法在不对称短路计算中的应用

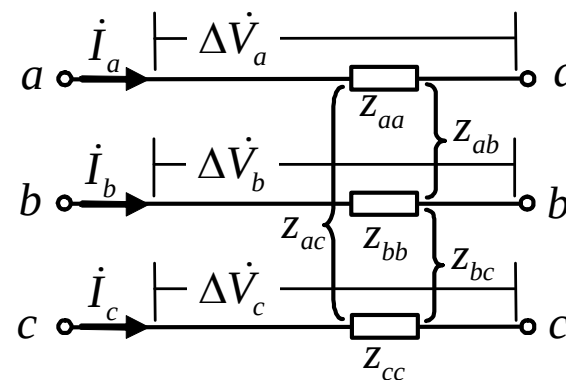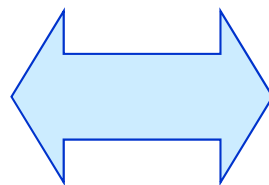2. 序阻抗的概念——三相对称电路



$$\begin{bmatrix} \Delta \dot{V}_a \\ \Delta \dot{V}_b \\ \Delta \dot{V}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{aa} & Z_{ab} & Z_{ca} \\ Z_{ab} & Z_{bb} & Z_{bc} \\ Z_{ca} & Z_{bc} & Z_{cc} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_a \\ \dot{I}_b \\ \dot{I}_c \end{bmatrix}$$



7-1 对称分量法在不对称短路计算中的应用

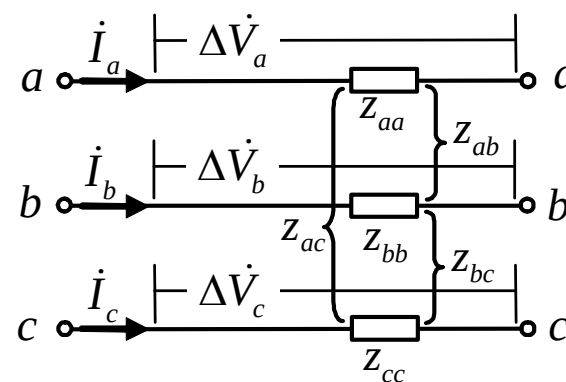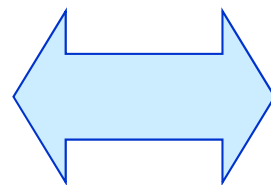2. 序阻抗的概念——三相对称电路

$$\begin{bmatrix} \Delta \dot{V}_a \\ \Delta \dot{V}_b \\ \Delta \dot{V}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{aa} & Z_{ab} & Z_{ca} \\ Z_{ab} & Z_{bb} & Z_{bc} \\ Z_{ca} & Z_{bc} & Z_{cc} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_a \\ \dot{I}_b \\ \dot{I}_c \end{bmatrix}$$





$$\Delta \dot{\mathbf{V}}_{abc} = \mathbf{Z} \dot{\mathbf{I}}_{abc}$$

$$\Delta \dot{\mathbf{V}}_{120} = \mathbf{S} \Delta \dot{\mathbf{V}}_{abc} = \mathbf{S} \mathbf{Z} \mathbf{S}^{-1} \mathbf{S} \dot{\mathbf{I}}_{abc} = \mathbf{Z}_{SC} \dot{\mathbf{I}}_{120}$$

7-1 对称分量法在不对称短路计算中的应用

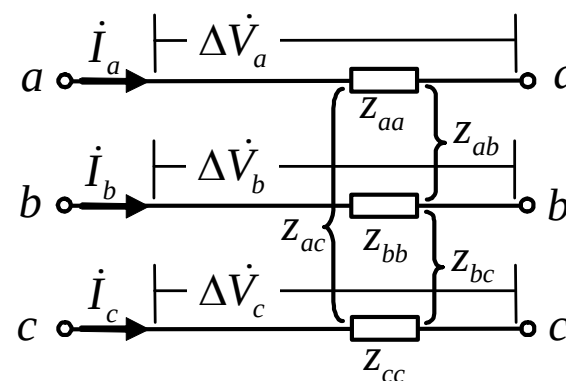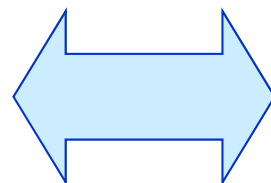2. 序阻抗的概念——三相对称电路


$$\begin{bmatrix} \Delta \dot{V}_a \\ \Delta \dot{V}_b \\ \Delta \dot{V}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{aa} & Z_{ab} & Z_{ca} \\ Z_{ab} & Z_{bb} & Z_{bc} \\ Z_{ca} & Z_{bc} & Z_{cc} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_a \\ \dot{I}_b \\ \dot{I}_c \end{bmatrix}$$



$$\Delta \dot{\mathbf{V}}_{abc} = \mathbf{Z} \dot{\mathbf{I}}_{abc}$$

$$\Delta \dot{\mathbf{V}}_{120} = \mathbf{S} \Delta \dot{\mathbf{V}}_{abc} = \mathbf{S} \mathbf{Z} \mathbf{S}^{-1} \mathbf{S} \dot{\mathbf{I}}_{abc} = \mathbf{Z}_{SC} \dot{\mathbf{I}}_{120}$$
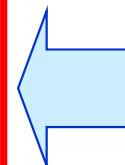
$$\begin{bmatrix} \Delta \dot{V}_{a(1)} \\ \Delta \dot{V}_{a(2)} \\ \Delta \dot{V}_{a(0)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_s - Z_m & 0 & 0 \\ 0 & Z_s - Z_m & 0 \\ 0 & 0 & Z_s + 2Z_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_{a(1)} \\ \dot{I}_{a(2)} \\ \dot{I}_{a(0)} \end{bmatrix}$$



三相对称电路


$$Z_{aa} = Z_{bb} = Z_{cc} = Z_s$$

$$Z_{ab} = Z_{bc} = Z_{ca} = Z_m$$

7-1 对称分量法在不对称短路计算中的应用

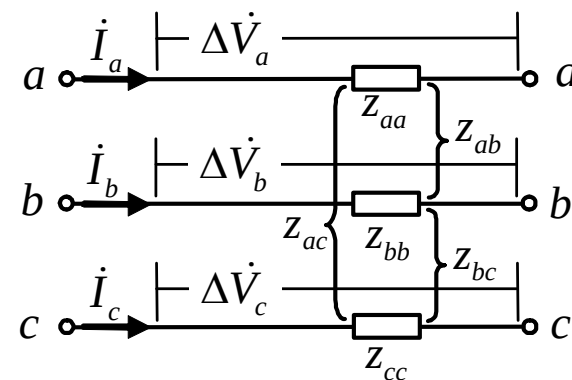2. 序阻抗的概念——定义


$$\begin{bmatrix} \Delta \dot{V}_{a(1)} \\ \Delta \dot{V}_{a(2)} \\ \Delta \dot{V}_{a(0)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_s - Z_m & 0 & 0 \\ 0 & Z_s - Z_m & 0 \\ 0 & 0 & Z_s + 2Z_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_{a(1)} \\ \dot{I}_{a(2)} \\ \dot{I}_{a(0)} \end{bmatrix}$$



7-1 对称分量法在不对称短路计算中的应用

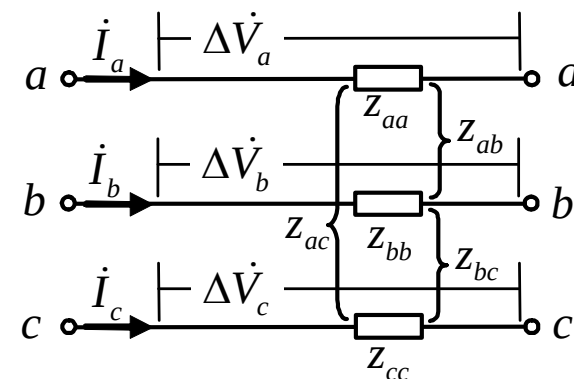2. 序阻抗的概念——定义

$$\begin{bmatrix} \Delta \dot{V}_{a(1)} \\ \Delta \dot{V}_{a(2)} \\ \Delta \dot{V}_{a(0)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_s - z_m & 0 & 0 \\ 0 & z_s - z_m & 0 \\ 0 & 0 & z_s + 2z_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_{a(1)} \\ \dot{I}_{a(2)} \\ \dot{I}_{a(0)} \end{bmatrix}$$



$$\Delta \dot{V}_{a(1)} = (z_s - z_m) \dot{I}_{a(1)}$$

$$\Delta \dot{V}_{b(1)} = (z_s - z_m) \dot{I}_{b(1)}$$

$$\Delta \dot{V}_{c(1)} = (z_s - z_m) \dot{I}_{c(1)}$$

$$\Delta \dot{V}_{a(2)} = (z_s - z_m) \dot{I}_{a(2)}$$

$$\Delta \dot{V}_{b(2)} = (z_s - z_m) \dot{I}_{b(2)}$$

$$\Delta \dot{V}_{c(2)} = (z_s - z_m) \dot{I}_{c(2)}$$

$$\Delta \dot{V}_{a(0)} = (z_s + 2z_m) \dot{I}_{a(0)}$$


$$\Delta \dot{V}_{b(0)} = (z_s + 2z_m) \dot{I}_{b(0)}$$

$$\Delta \dot{V}_{c(0)} = (z_s + 2z_m) \dot{I}_{c(0)}$$

7-1 对称分量法在不对称短路计算中的应用

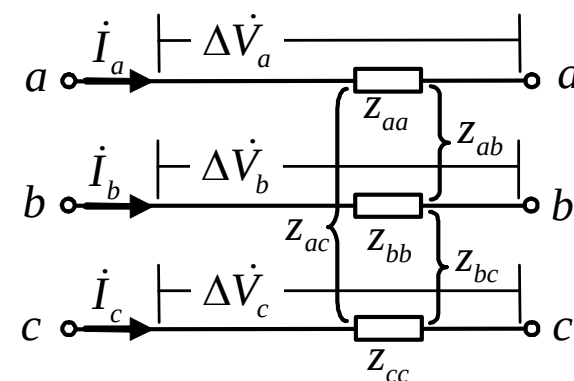2. 序阻抗的概念——定义

$$\begin{bmatrix} \Delta \dot{V}_{a(1)} \\ \Delta \dot{V}_{a(2)} \\ \Delta \dot{V}_{a(0)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_s - z_m & 0 & 0 \\ 0 & z_s - z_m & 0 \\ 0 & 0 & z_s + 2z_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_{a(1)} \\ \dot{I}_{a(2)} \\ \dot{I}_{a(0)} \end{bmatrix}$$



$$\Delta \dot{V}_{a(1)} = (z_s - z_m) \dot{I}_{a(1)}$$

$$\Delta \dot{V}_{b(1)} = (z_s - z_m) \dot{I}_{b(1)}$$

$$\Delta \dot{V}_{c(1)} = (z_s - z_m) \dot{I}_{c(1)}$$

$$\Delta \dot{V}_{a(2)} = (z_s - z_m) \dot{I}_{a(2)}$$

$$\Delta \dot{V}_{b(2)} = (z_s - z_m) \dot{I}_{b(2)}$$

$$\Delta \dot{V}_{c(2)} = (z_s - z_m) \dot{I}_{c(2)}$$

$$\Delta \dot{V}_{a(0)} = (z_s + 2z_m) \dot{I}_{a(0)}$$


$$\Delta \dot{V}_{b(0)} = (z_s + 2z_m) \dot{I}_{b(0)}$$

$$\Delta \dot{V}_{c(0)} = (z_s + 2z_m) \dot{I}_{c(0)}$$

序阻抗定义: $z_{(1)} = \Delta \dot{V}_{a(1)} / \dot{I}_{a(1)}$, $z_{(2)} = \Delta \dot{V}_{a(2)} / \dot{I}_{a(2)}$, $z_{(0)} = \Delta \dot{V}_{a(0)} / \dot{I}_{a(0)}$



7-1 对称分量法在不对称短路计算中的应用

3. 对称分量法在不对称短路计算中的应用

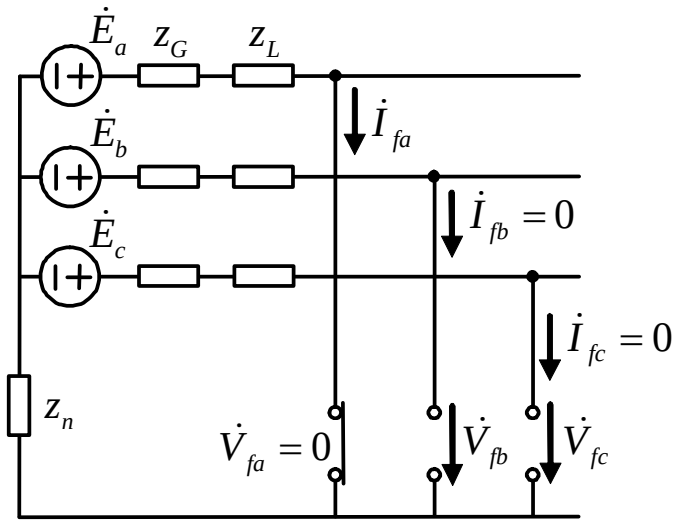




7-1 对称分量法在不对称短路计算中的应用

3. 对称分量法在不对称短路计算中的应用

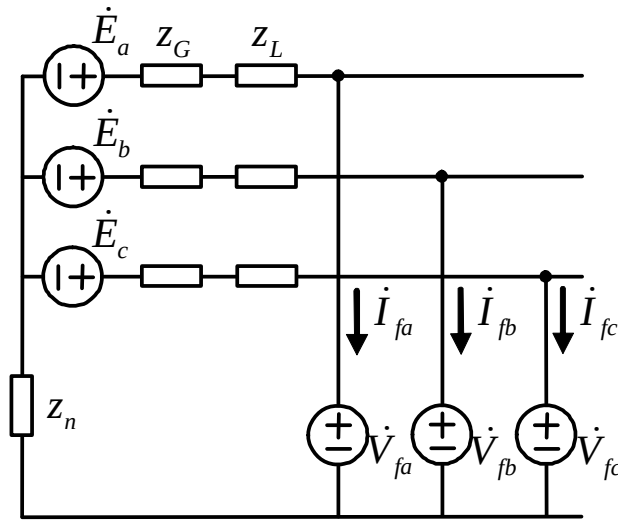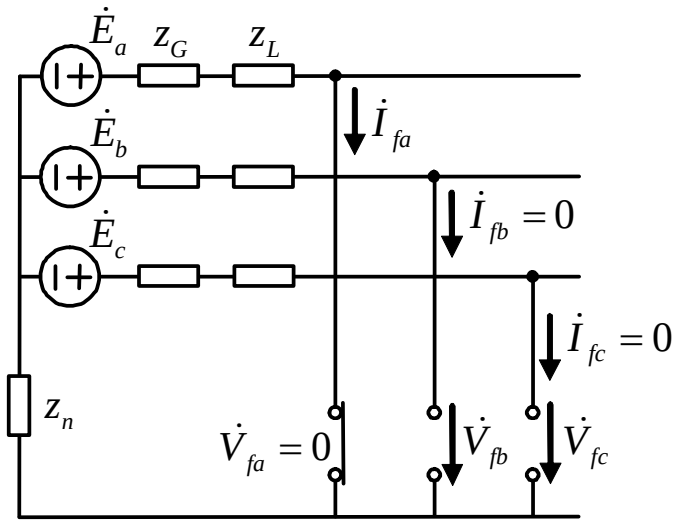







7-1 对称分量法在不对称短路计算中的应用

3. 对称分量法在不对称短路计算中的应用

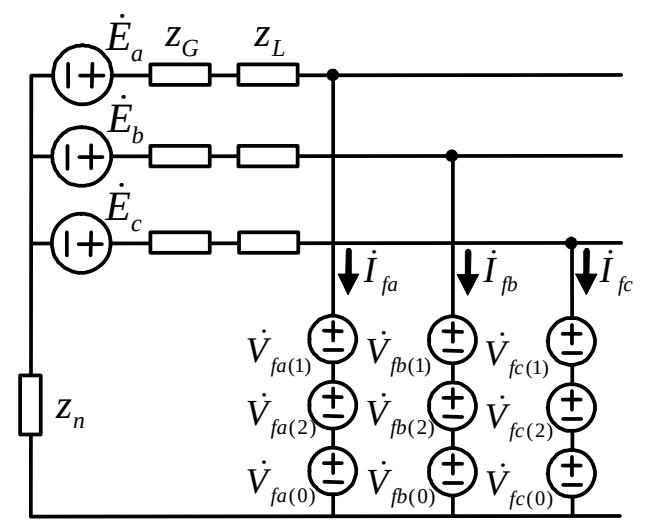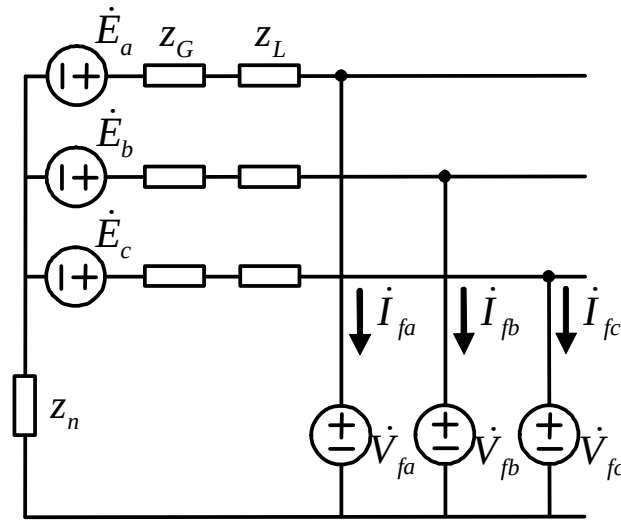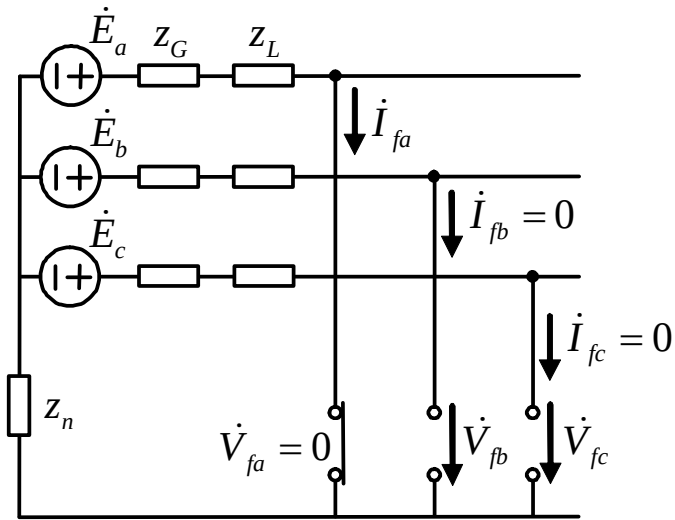


7-1 对称分量法在不对称短路计算中的应用

3. 对称分量法在不对称短路计算中的应用

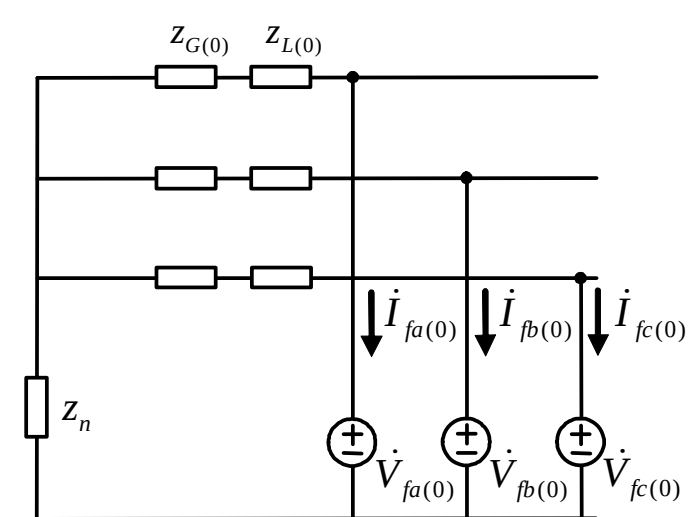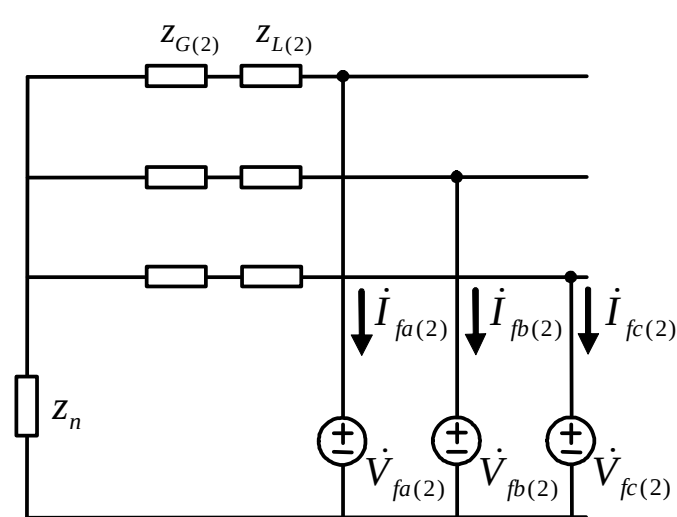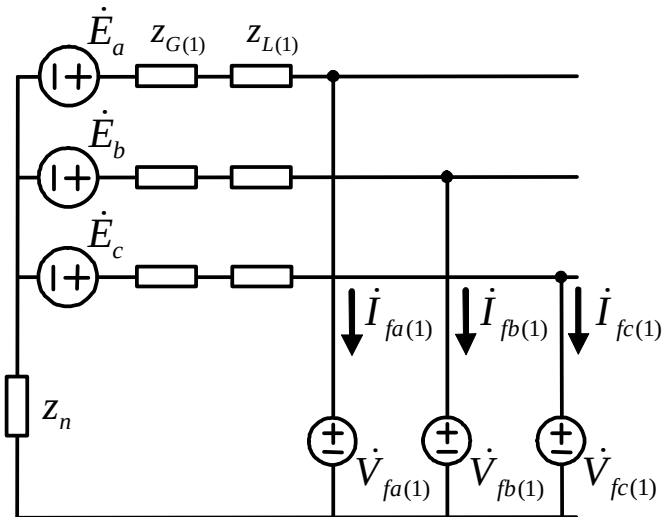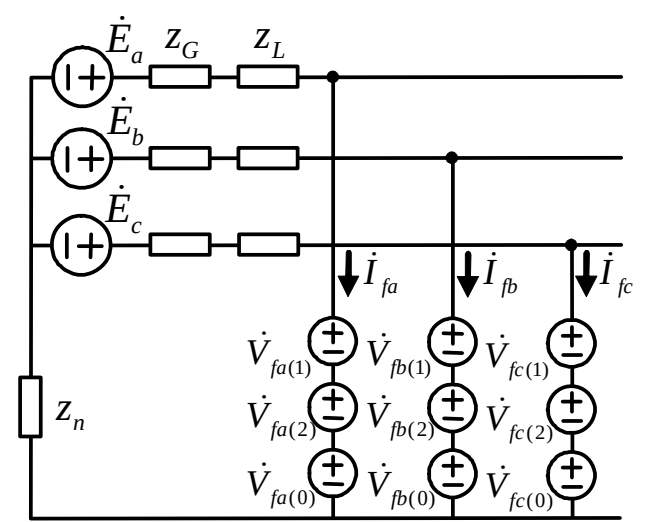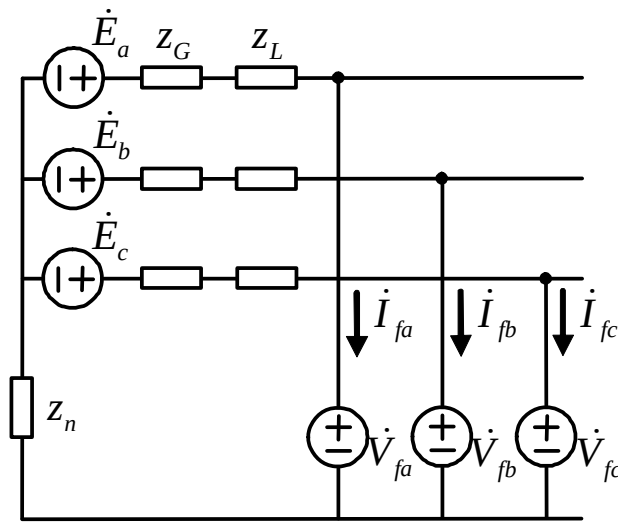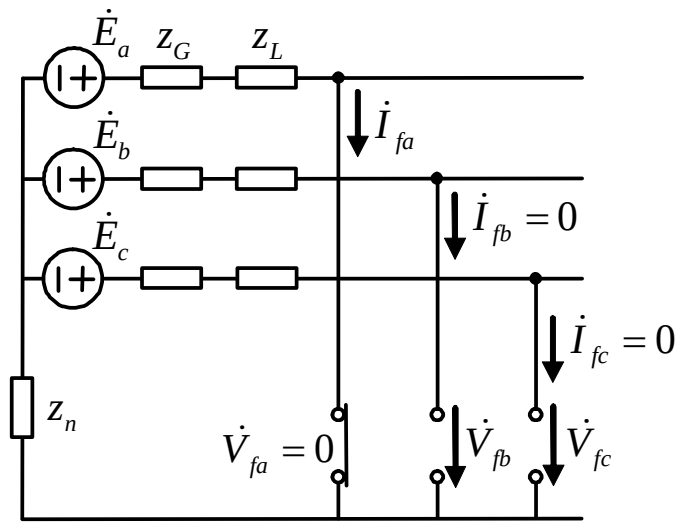

7-1 对称分量法在不对称短路计算中的应用

3. 对称分量法在不对称短路计算中的应用

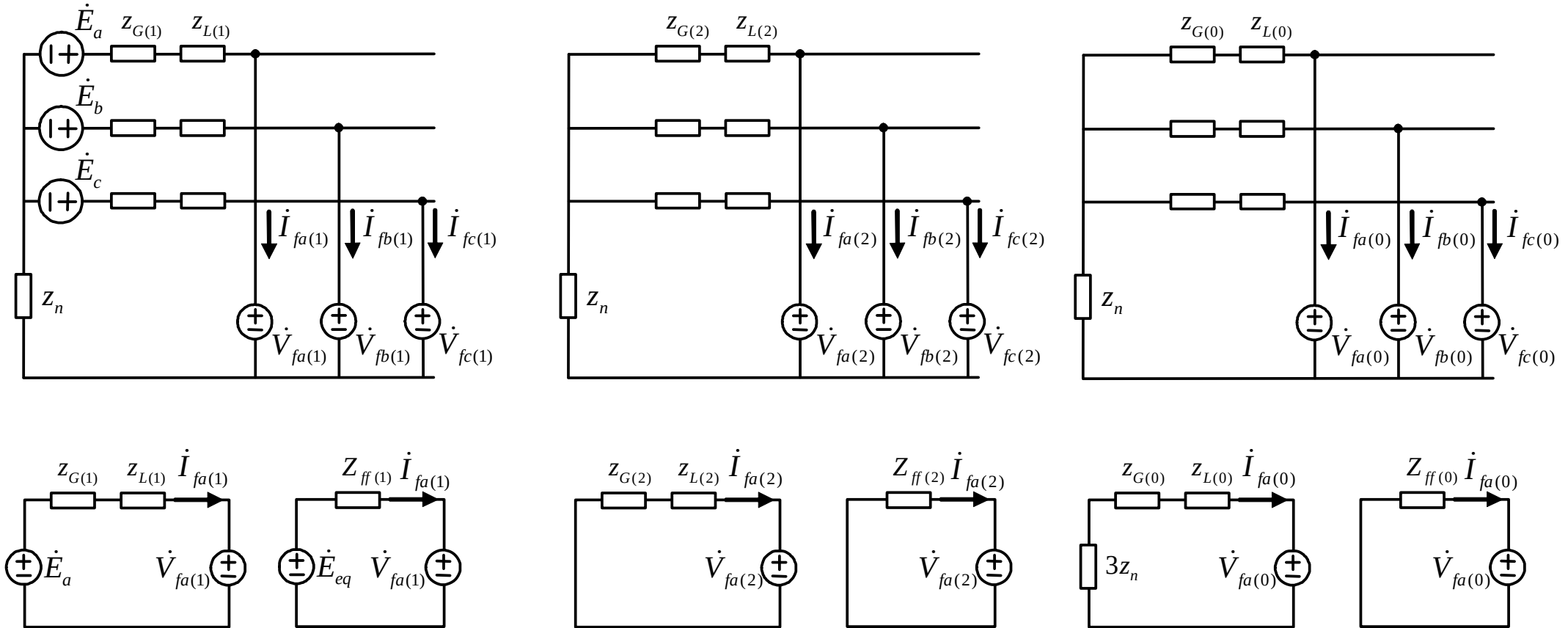

$$\dot{V}_{fa(1)} = \dot{E}_{eq} - Z_{ff(1)} \dot{I}_{fa(1)}$$

$$\dot{V}_{fa(2)} = -Z_{ff(2)} \dot{I}_{fa(2)}$$

$$\dot{V}_{fa(0)} = -Z_{ff(0)} \dot{I}_{fa(0)}$$

7-1 对称分量法在不对称短路计算中的应用

3. 对称分量法在不对称短路计算中的应用

基本方法：用一组不对称电势源代替
故障口的结构不对称

然后对称分量分解

基本前提：

三相对称——各序分量
独立；

线性网络——叠加原理；

7-1 对称分量法在不对称短路计算中的应用

3. 对称分量法在不对称短路计算中的应用

基本方法：用一组不对称电势源代替故障口的结构不对称

然后对称分量分解

基本前提：

三相对称——各序分量独立；


线性网络——叠加原理；

序网方程

$$\dot{V}_{fa(1)} = \dot{E}_{eq} - Z_{ff(1)} \dot{I}_{fa(1)}$$

$$\dot{V}_{fa(2)} = -Z_{ff(2)} \dot{I}_{fa(2)}$$
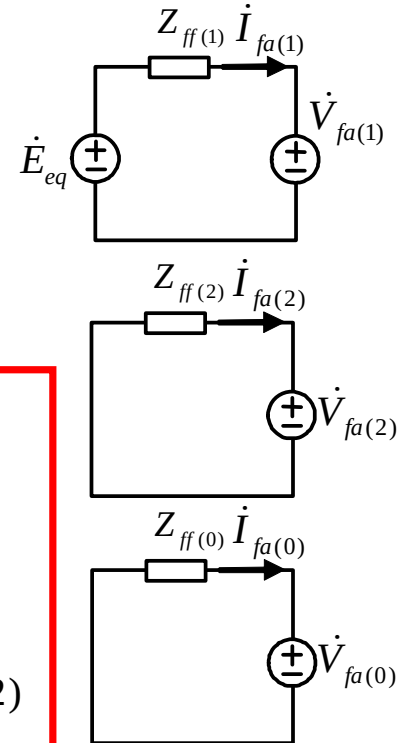
$$\dot{V}_{fa(0)} = -Z_{ff(0)} \dot{I}_{fa(0)}$$



7-1 对称分量法在不对称短路计算中的应用

3. 对称分量法在不对称短路计算中的应用

基本方法：用一组不对称电势源代替故障口的结构不对称

然后对称分量分解

基本前提：

三相对称——各序分量独立；

线性网络——叠加原理；

序网方程


$$\dot{V}_{fa(1)} = \dot{E}_{eq} - Z_{ff(1)} \dot{I}_{fa(1)}$$

$$\dot{V}_{fa(2)} = -Z_{ff(2)} \dot{I}_{fa(2)}$$


$$\dot{V}_{fa(0)} = -Z_{ff(0)} \dot{I}_{fa(0)}$$

+

故障口边界条件

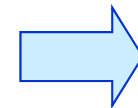

Solution

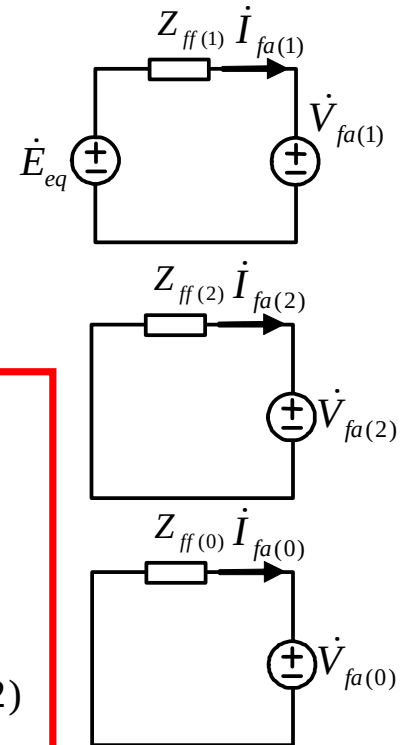


7-2 同步电机的负序和零序电抗

1. 确定发电机负序电抗的等值电路和计算公式


$$f^{(1)}: x_{(2)}^{(1)} = \sqrt{\left(x_d'' + \frac{x_{(0)}}{2}\right)\left(x_q'' + \frac{x_{(0)}}{2}\right)} - \frac{x_{(0)}}{2}$$

$$f^{(2)}: x_{(2)}^{(2)} = \sqrt{x_d'' x_q''}$$
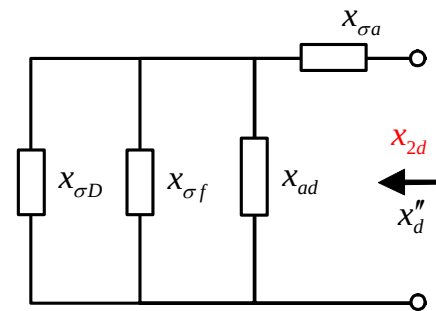
$$f^{(1,1)}: x_{(2)}^{(1,1)} = \frac{x_d'' x_q'' + \sqrt{x_d'' x_q'' (2x_{(0)} + x_d'')(2x_{(0)} + x_q'')}}{2x_{(0)} + x_d'' + x_q''}$$



$$x_{(2)} = \frac{1}{2}(x_d'' + x_q'')$$

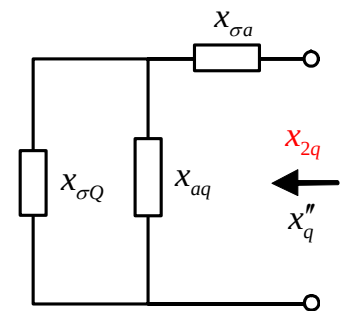

$$x_{(2)} = \sqrt{x_d' x_q}$$


7-2 同步电机的负序和零序电抗

1. 确定发电机负序电抗的等值电路和计算公式


$$f^{(1)}: x_{(2)}^{(1)} = \sqrt{\left(x_d'' + \frac{x_{(0)}}{2}\right)\left(x_q'' + \frac{x_{(0)}}{2}\right)} - \frac{x_{(0)}}{2}$$

$$f^{(2)}: x_{(2)}^{(2)} = \sqrt{x_d'' x_q''}$$
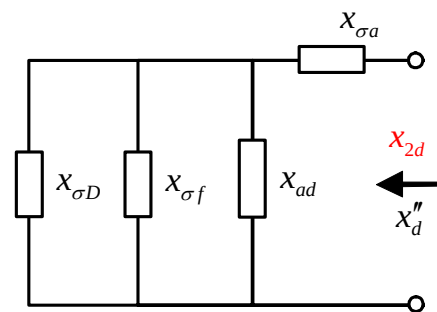
$$f^{(1,1)}: x_{(2)}^{(1,1)} = \frac{x_d'' x_q'' + \sqrt{x_d'' x_q'' (2x_{(0)} + x_d'')(2x_{(0)} + x_q'')}}{2x_{(0)} + x_d'' + x_q''}$$



$$x_{(2)} = \frac{1}{2}(x_d'' + x_q'')$$

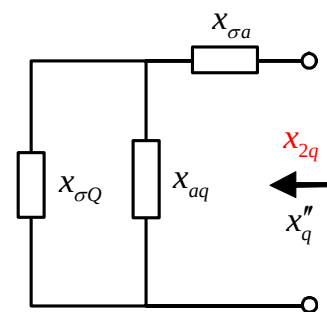

$$x_{(2)} = \sqrt{x_d' x_q}$$




表7-2 同步电机负序和零序电抗的典型值

电机类型	$x_{(2)}$	$x_{(0)}$	电机类型	$x_{(2)}$	$x_{(0)}$
汽轮发电机	0.16	0.06	无阻尼绕组水轮发电机	0.45	0.07
有阻尼绕组水轮发电机	0.25	0.07	同步调相机、大型同步电动机	0.24	0.08

7-3 变压器的零序等值电路及其参数

1. 普通变压器的零序等值电路——结论1

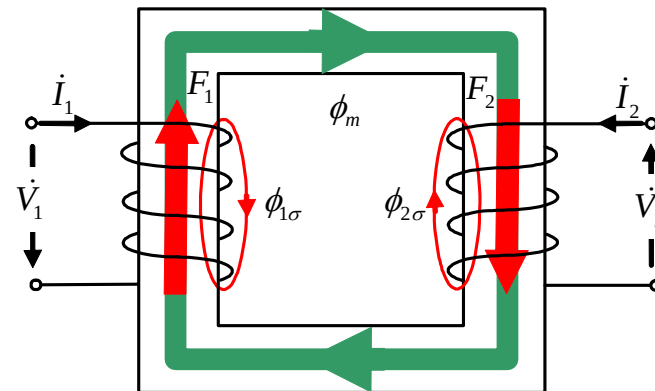
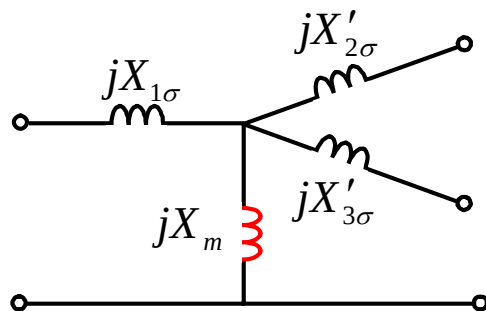
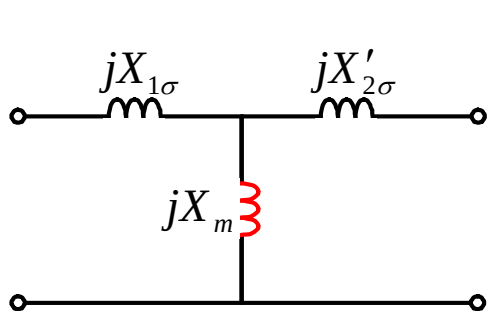
(1) **电路结构相同**——变压器的一相等值电路反应了原副方的电磁耦合关系，对各序电流这种耦合关系相同；



7-3 变压器的零序等值电路及其参数

1. 普通变压器的零序等值电路——结论2

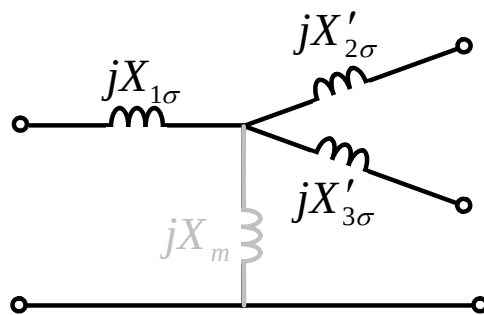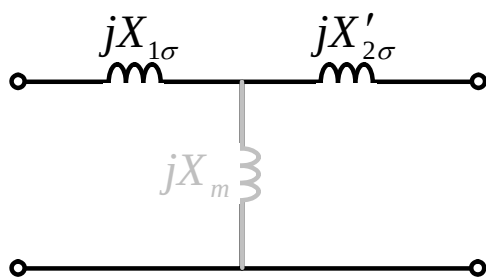
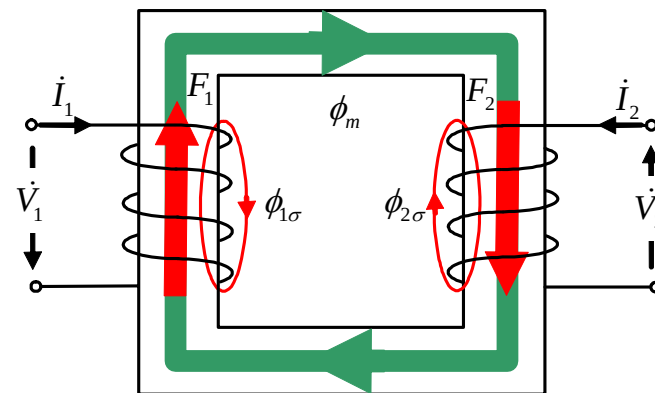
(2) **各序漏电抗相等**——等值电路中采用**漏电抗压降**表示漏磁通感生的电势，漏电抗数值取决于对应的漏磁通路径的磁导率，绕组通过各序电流，其漏磁通路径相同，并且磁导率为常数 $X_{\sigma(1)} = X_{\sigma(2)} = X_{\sigma(0)}$ ；



7-3 变压器的零序等值电路及其参数

1. 普通变压器的零序等值电路——结论3

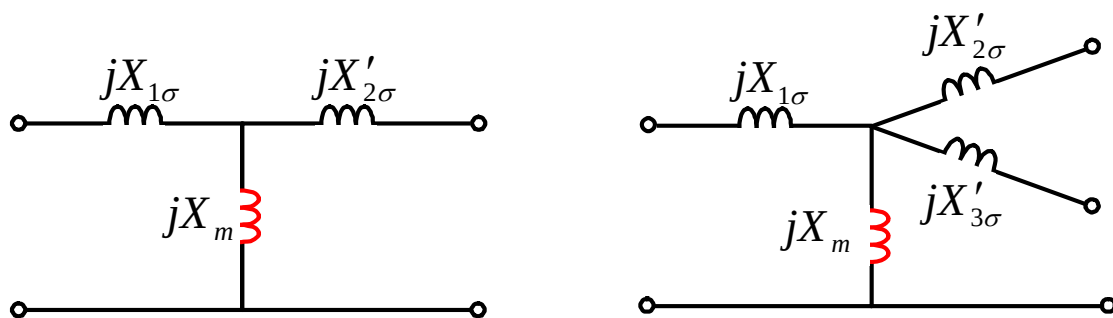
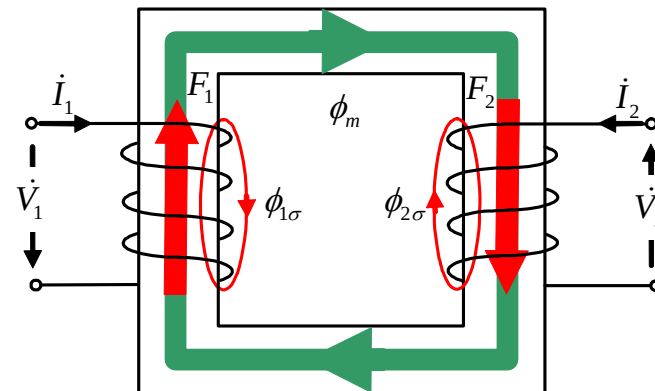
(3) **激磁电抗**——变压器主磁通感生的电势用**激磁电抗**压降表示，激磁电抗数值取决于主磁通路径的磁导率；



7-3 变压器的零序等值电路及其参数

1. 普通变压器的零序等值电路——结论4

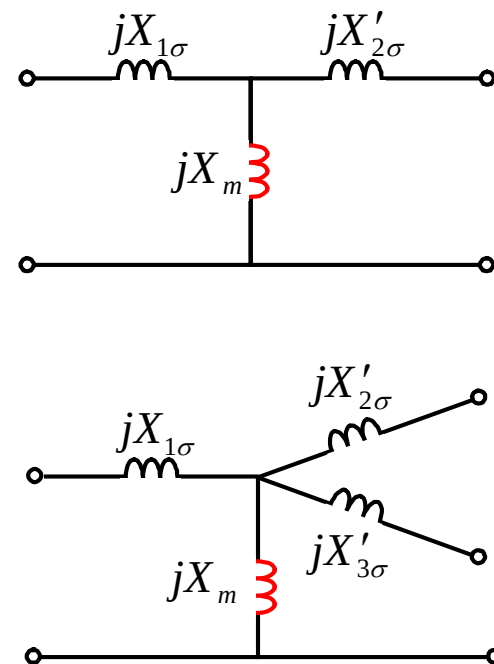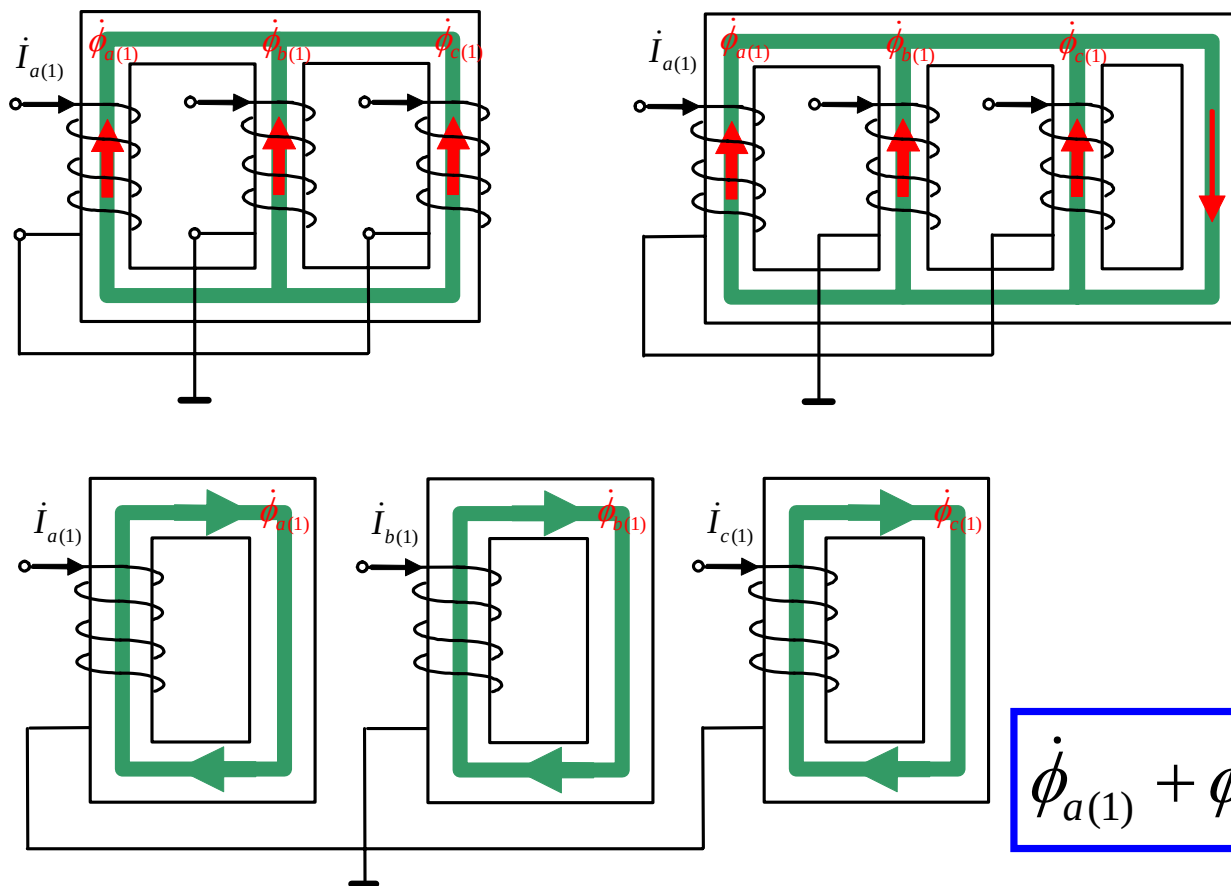(4) 绕组通过正序或者负序电流，主磁通路径都是铁芯， $X_{m(1)} = X_{m(2)}$ ，并且磁导率远大于漏磁通路径，因此 $X_{m(1)}$ 远大于 $X_{\sigma(1)}$ ；





$$\dot{\phi}_{a(1)} + \dot{\phi}_{b(1)} + \dot{\phi}_{c(1)} = 0$$

7-3 变压器的零序等值电路及其参数

1. 普通变压器的零序等值电路——结论5



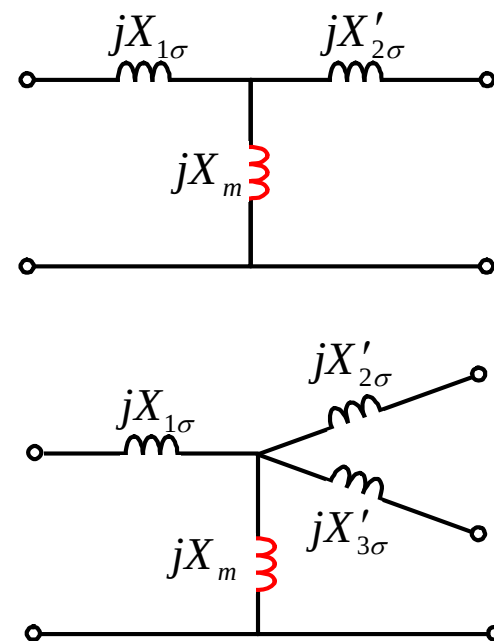
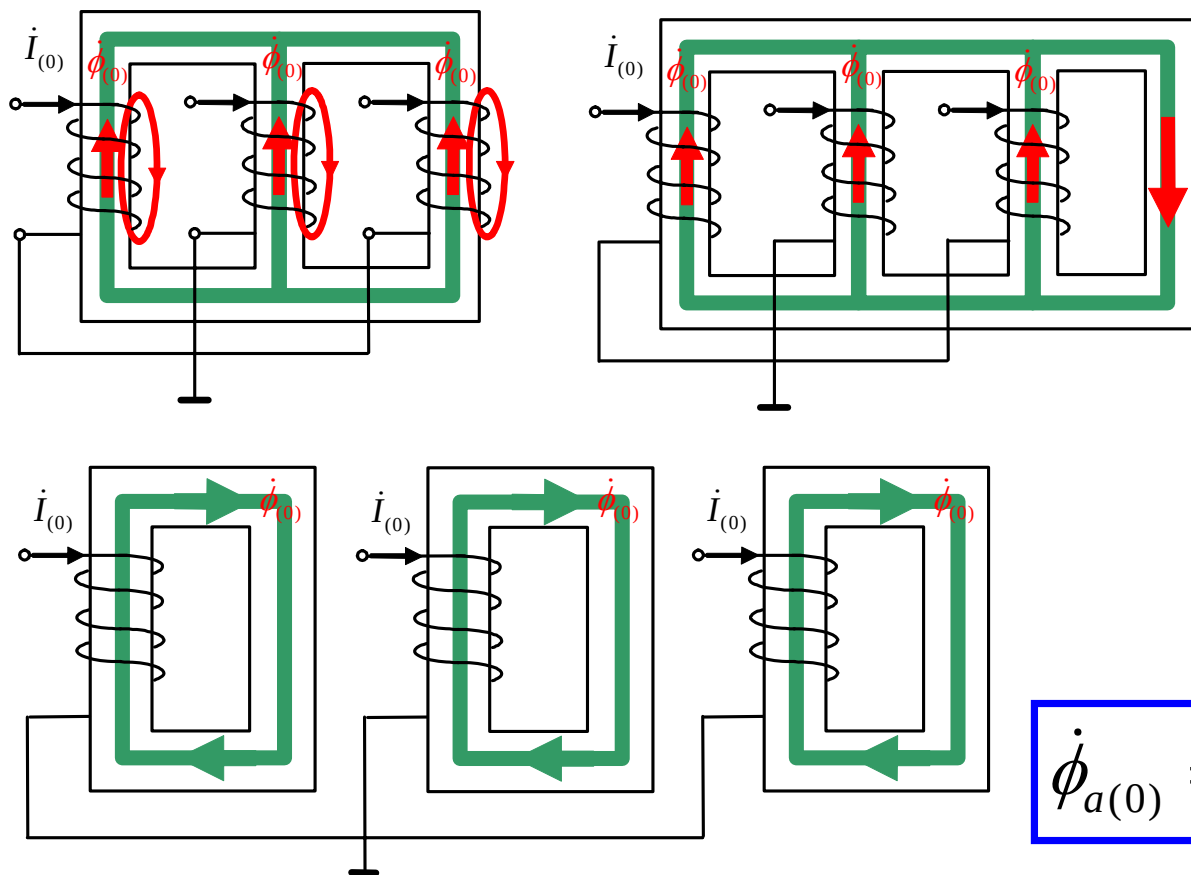
(5) 绕组通过零序电流，三相三柱式变压器零序主磁通路径只能沿铁芯和空气构成回路，磁导率与漏磁通路径相当，因此 $X_{m(0)} < X_{m(1)}$ ；其他铁芯结构， $X_{m(0)} = X_{m(1)}$ ；



$$\dot{\phi}_{a(0)} = \dot{\phi}_{b(0)} = \dot{\phi}_{c(0)}$$





7-3 变压器的零序等值电路及其参数

2. 变压器的零序等值电路与外电路的联接

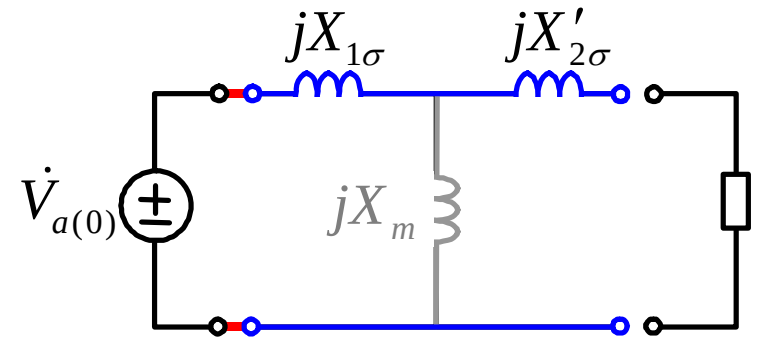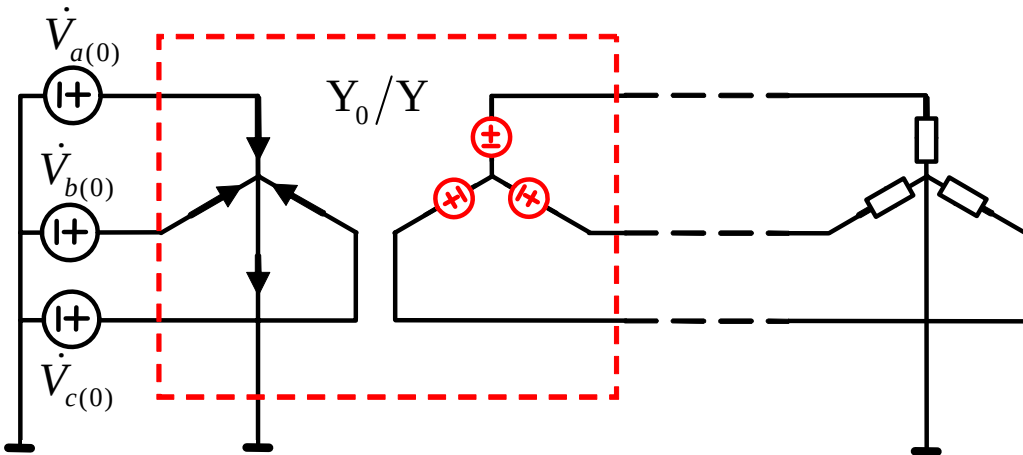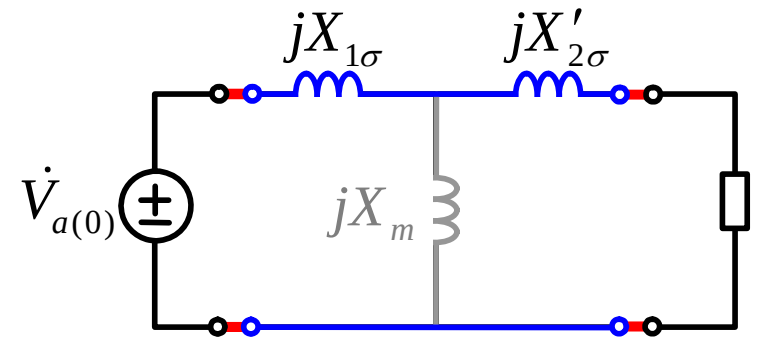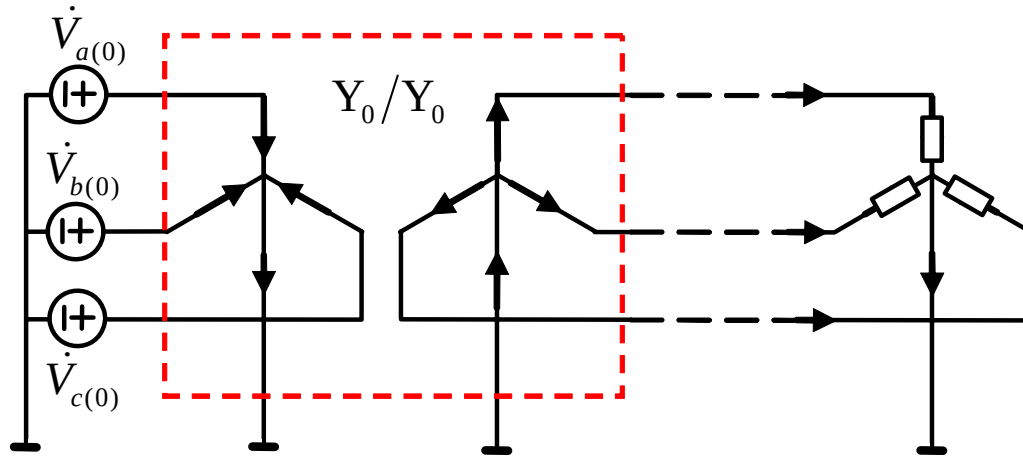



7-3 变压器的零序等值电路及其参数

2. 变压器的零序等值电路与外电路的联接

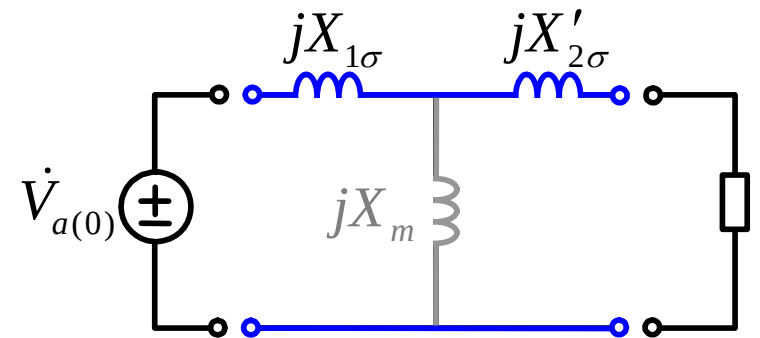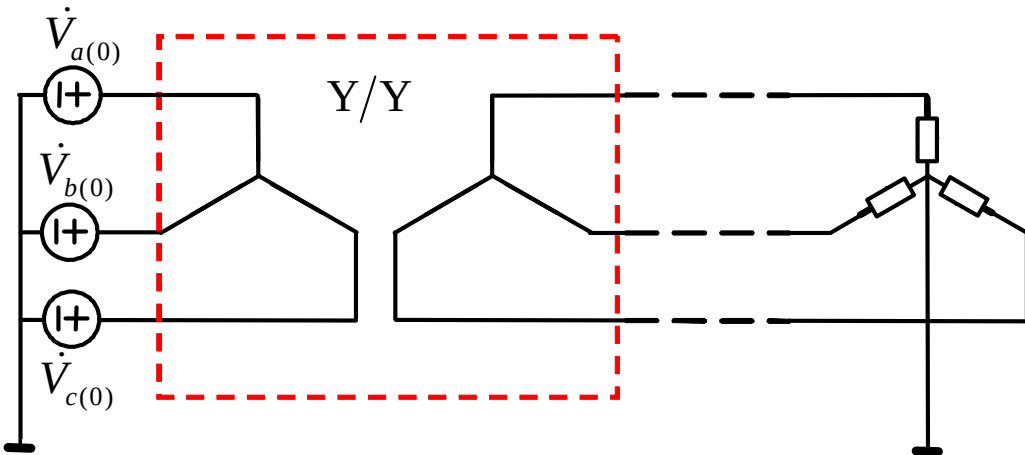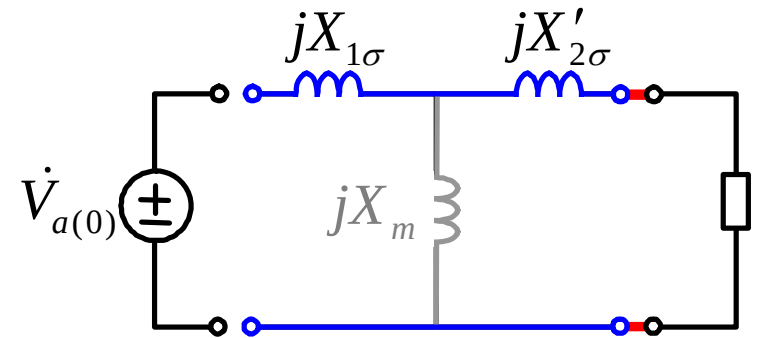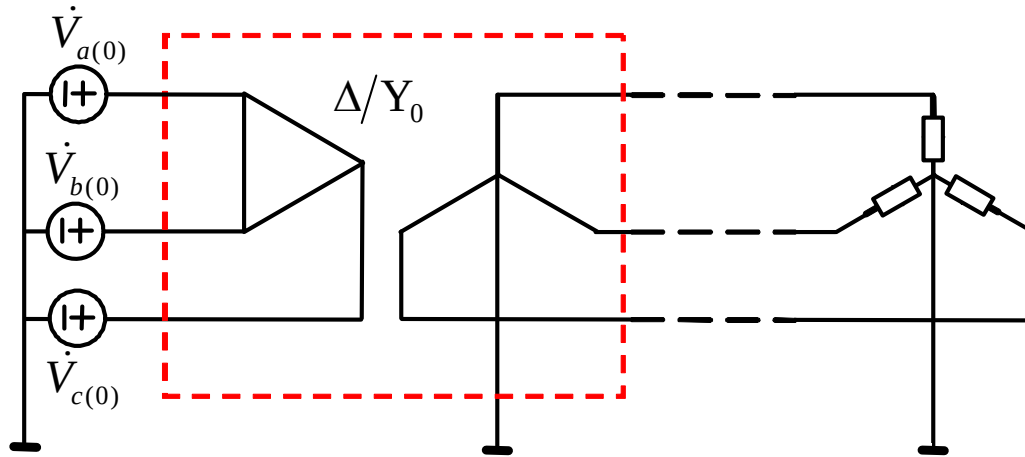


7-3 变压器的零序等值电路及其参数


2. 变压器的零序等值电路与外电路的联接

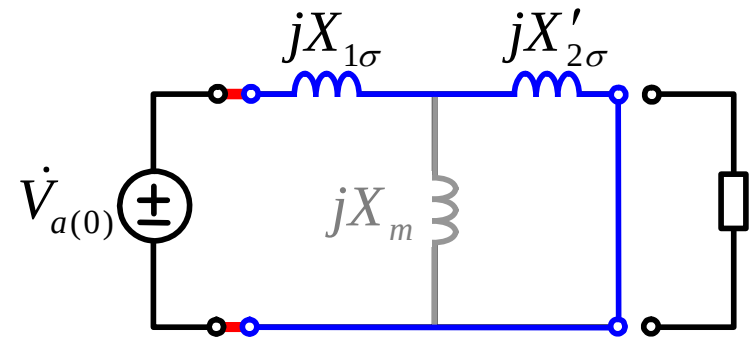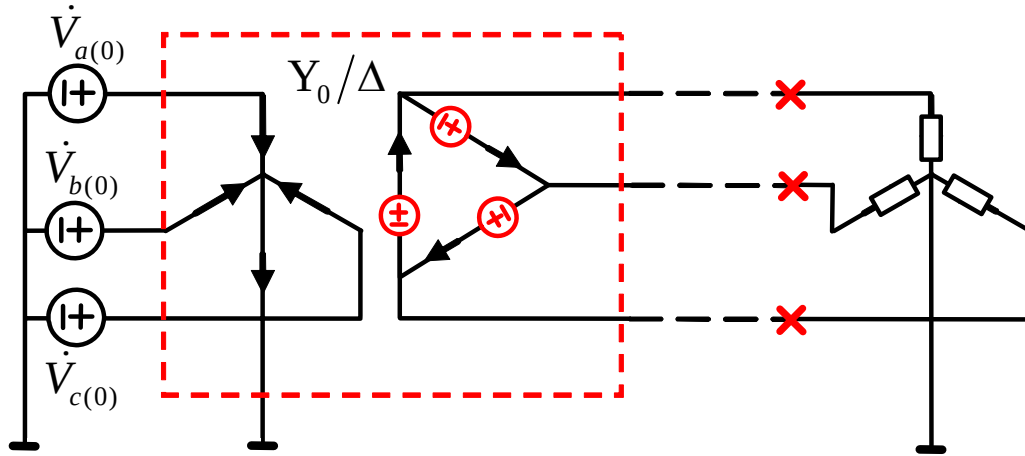


2. 变压器的零序等值电路与外电路的联接——举例

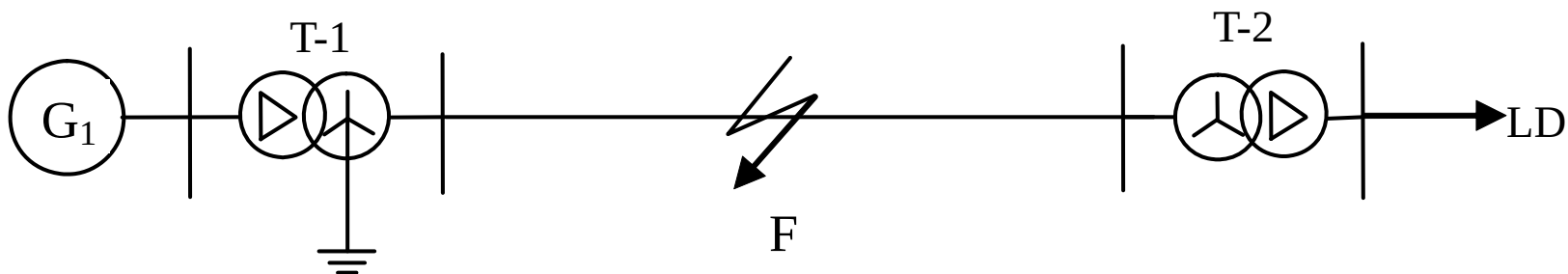


2. 变压器的零序等值电路与外电路的联接——举例

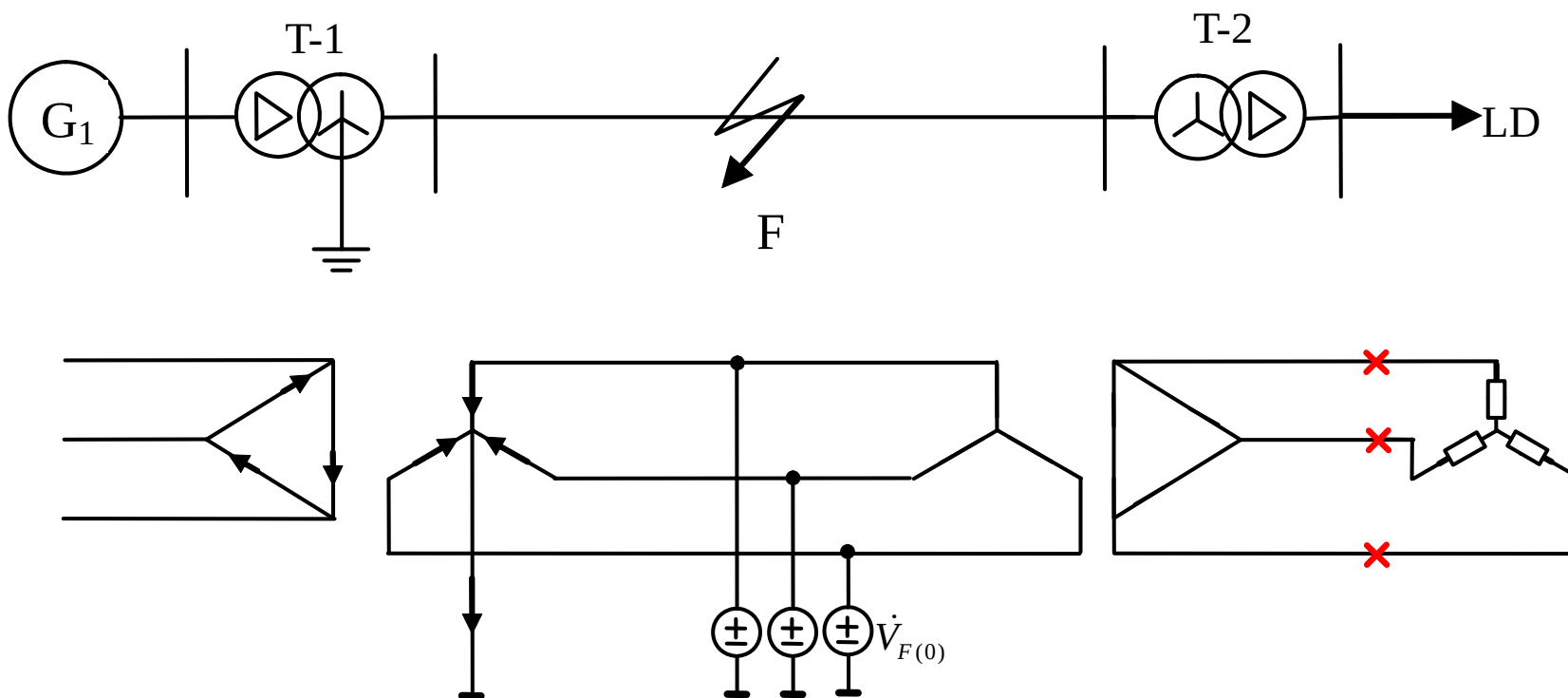


2. 变压器的零序等值电路与外电路的联接——举例

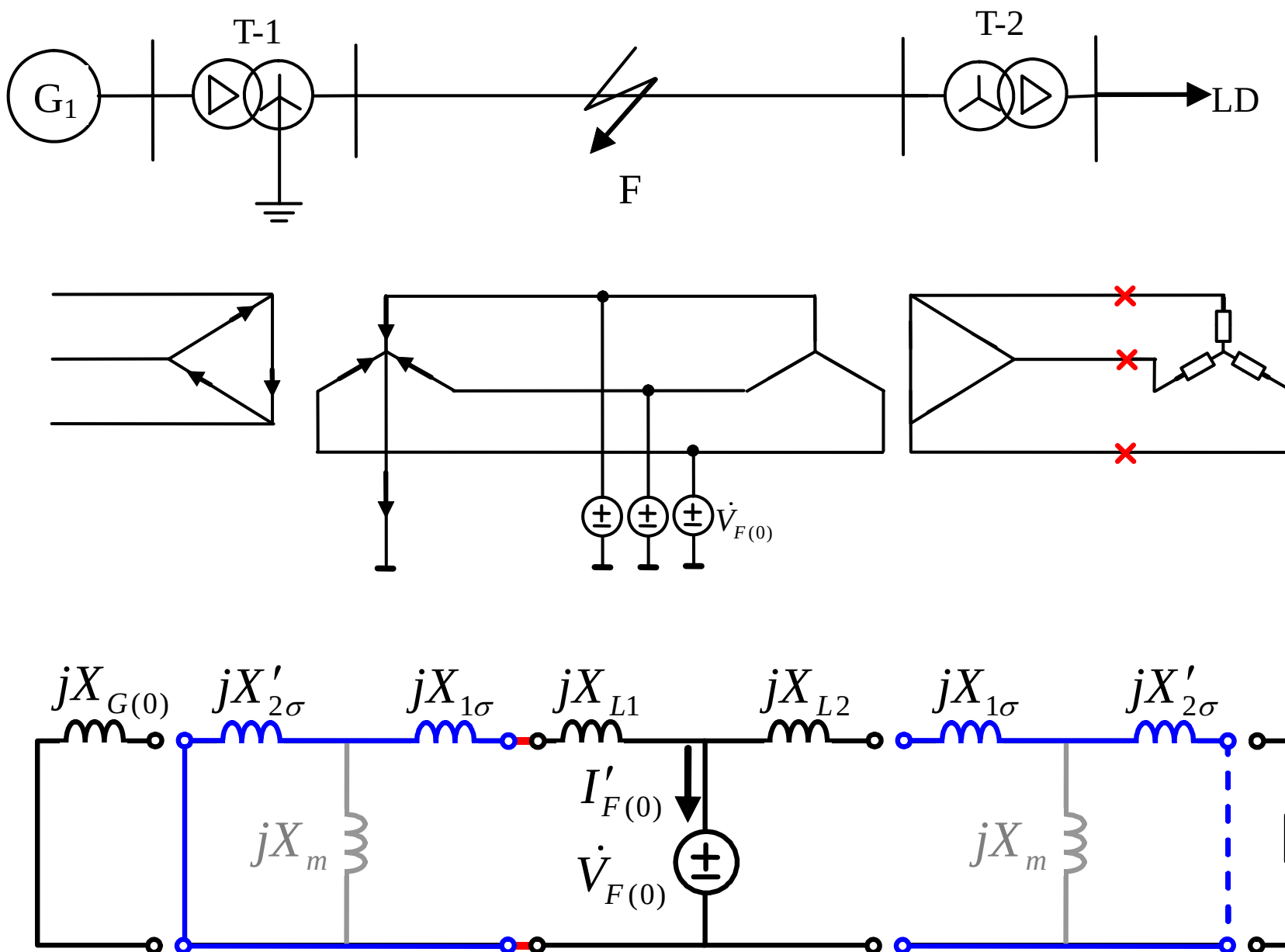


2. 变压器的零序等值电路与外电路的联接——**举例**

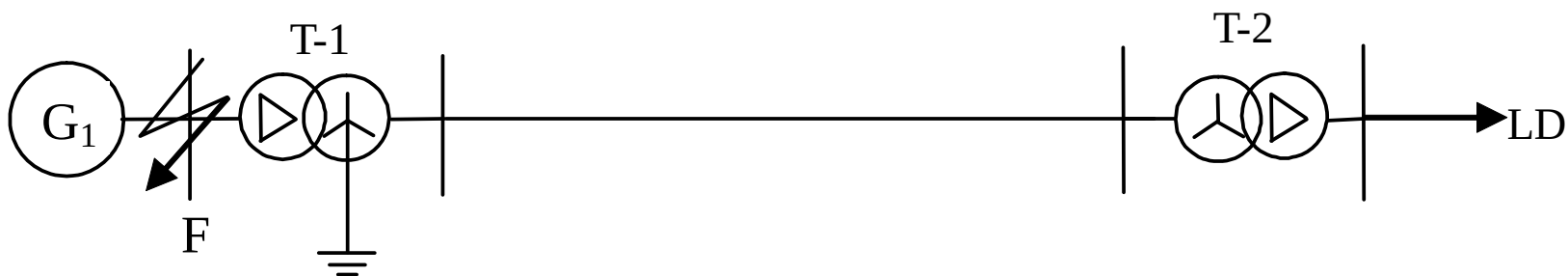

2. 变压器的零序等值电路与外电路的联接——举例

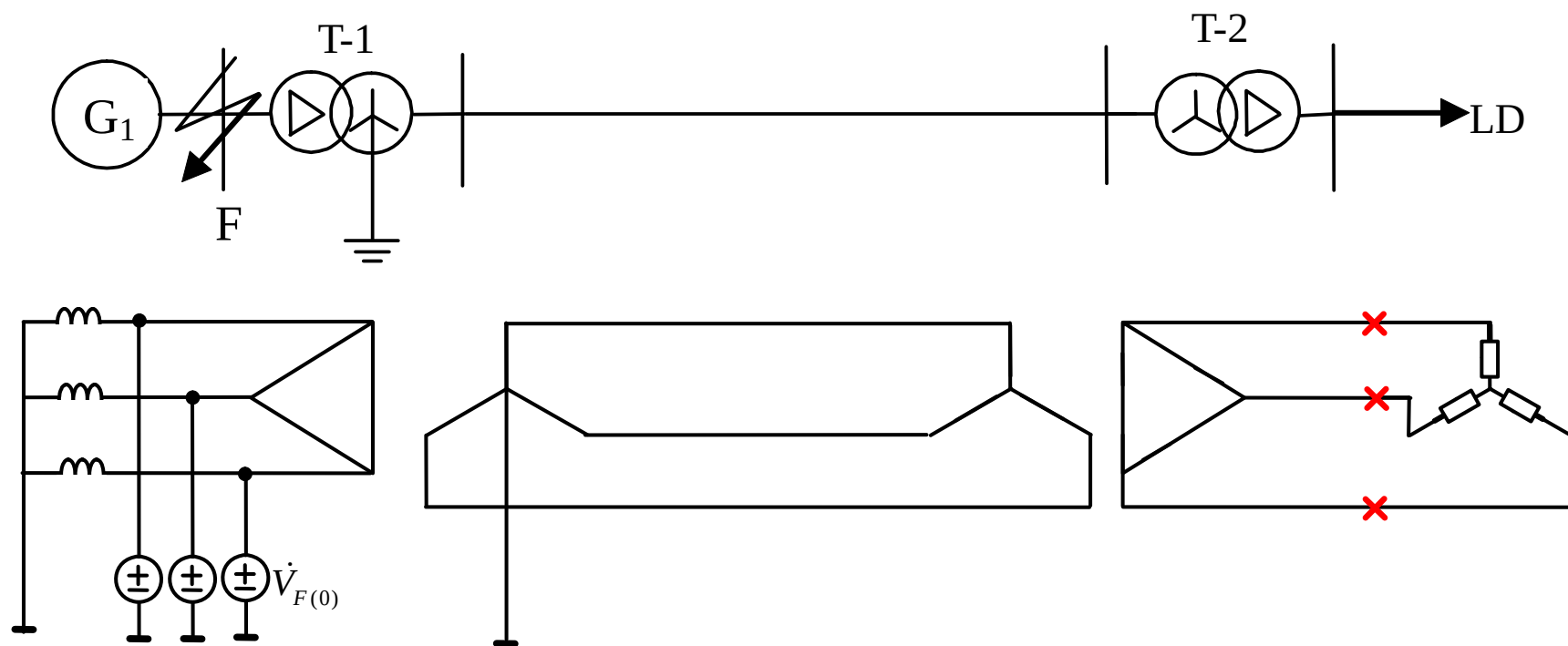


2. 变压器的零序等值电路与外电路的联接——举例

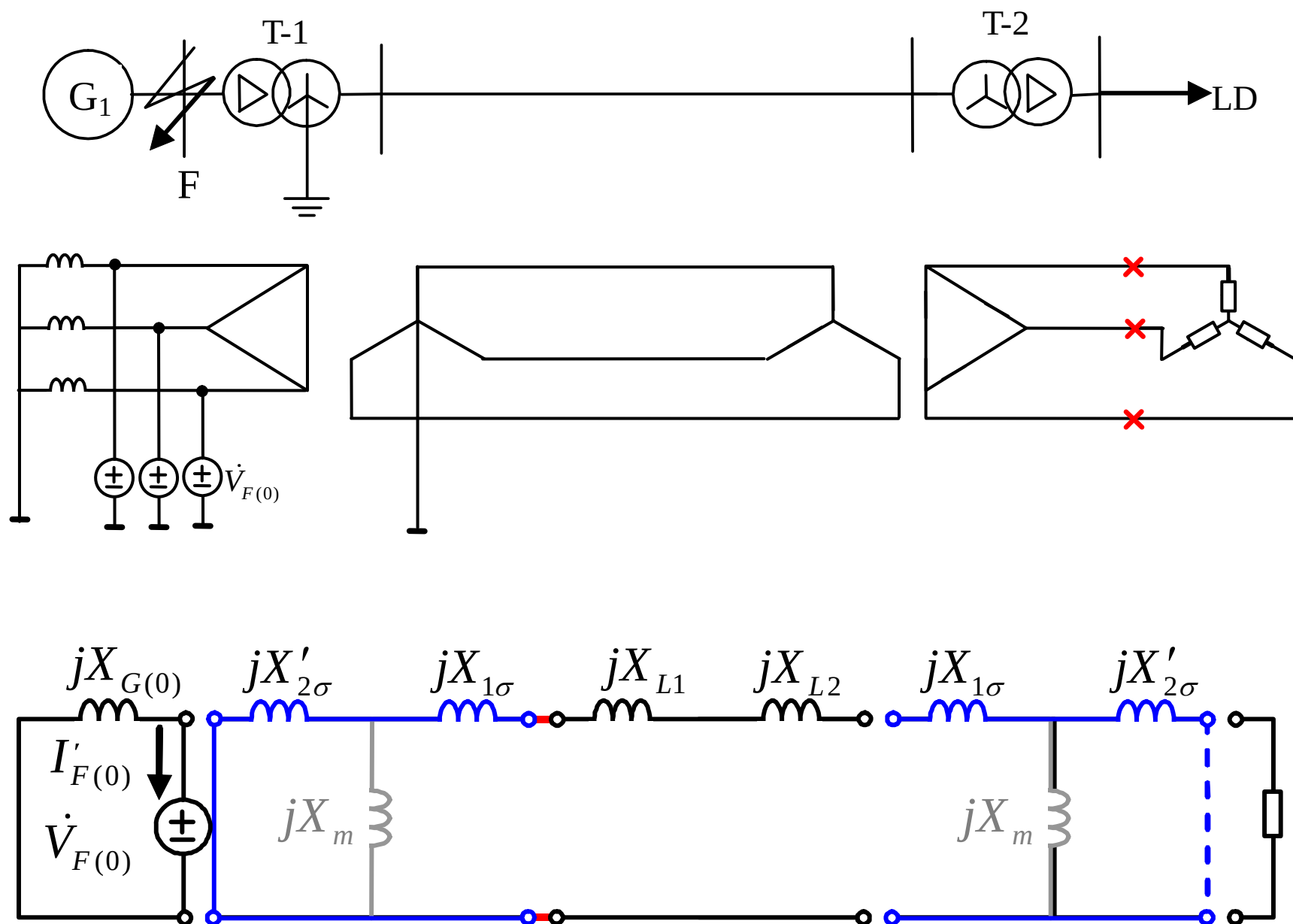



7-3 变压器的零序等值电路及其参数

3. 中性点有接地阻抗的变压器零序等值电路

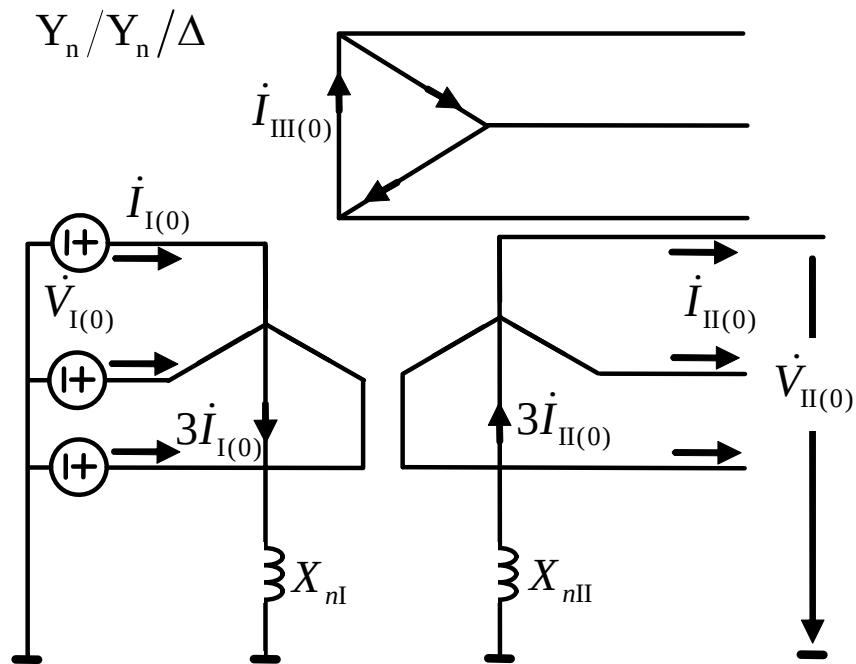


7-3 变压器的零序等值电路及其参数

3. 中性点有接地阻抗的变压器零序等值电路

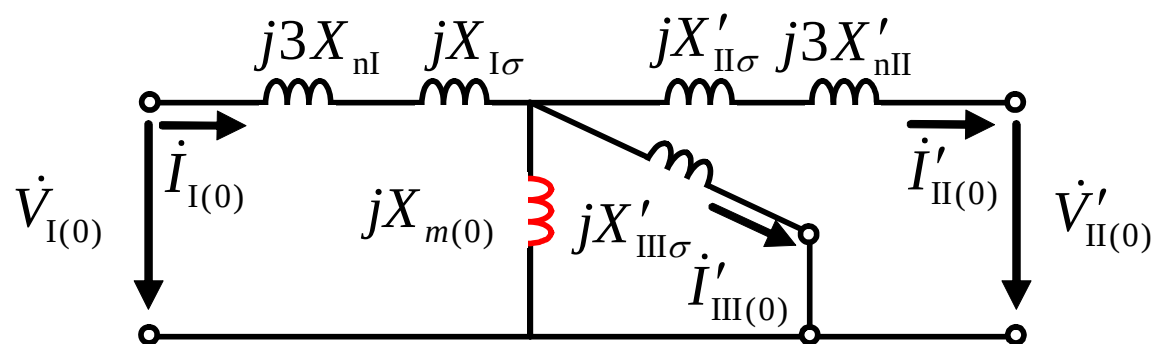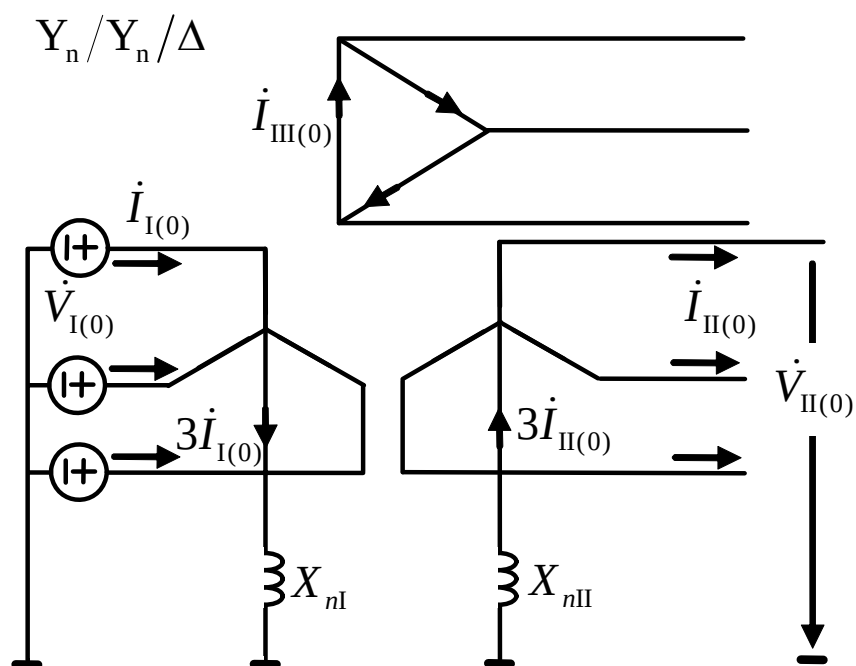

7-3 变压器的零序等值电路及其参数

4. 自耦变压器的零序等值电路及其参数*

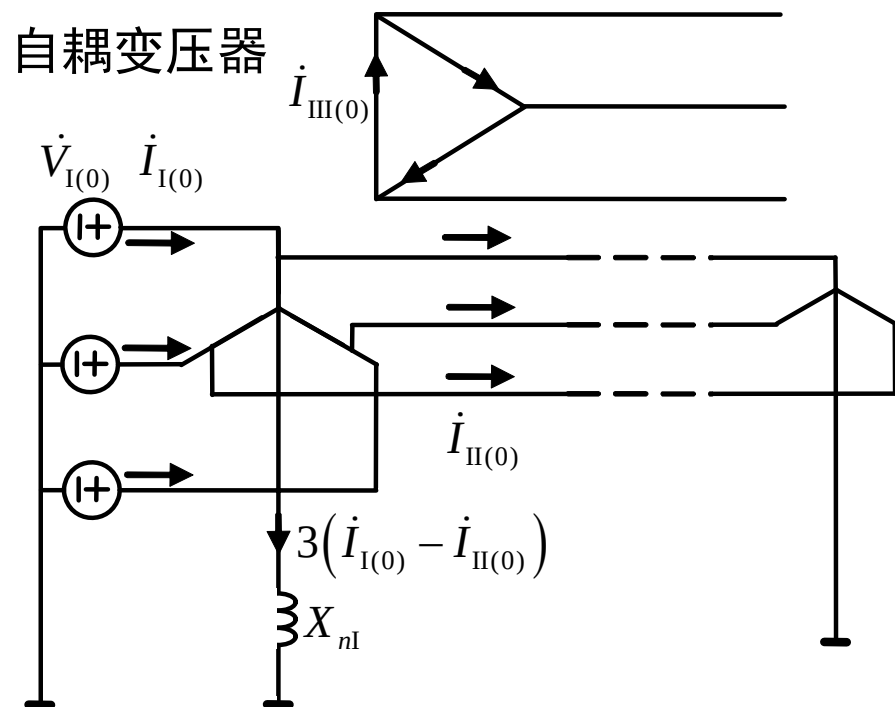


自耦变压器的特点：

- (1) 原副方之间有直接的电气联系；
- (2) 中性点入地电流取决于原副方零序电流
- (3) 中性点接地阻抗对各侧绕组零序参数均有影响；

7-4 架空输电线的零序阻抗及其等值电路

1. 单导线—大地回路的自阻抗

自阻抗:单导线以大地为回路时对应于单位长度导线的回路阻抗

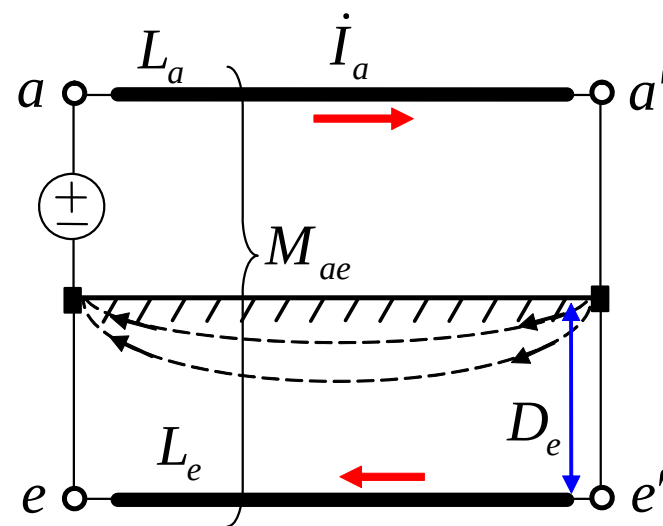


7-4 架空输电线的零序阻抗及其等值电路

1. 单导线—大地回路的自阻抗

自阻抗:单导线以大地为回路时对应于单位长度导线的回路阻抗

$$\{L\}_{\text{H/m}} = \frac{\mu_0}{2\pi} \left[\ln \frac{2l}{D_s} - 1 \right]$$
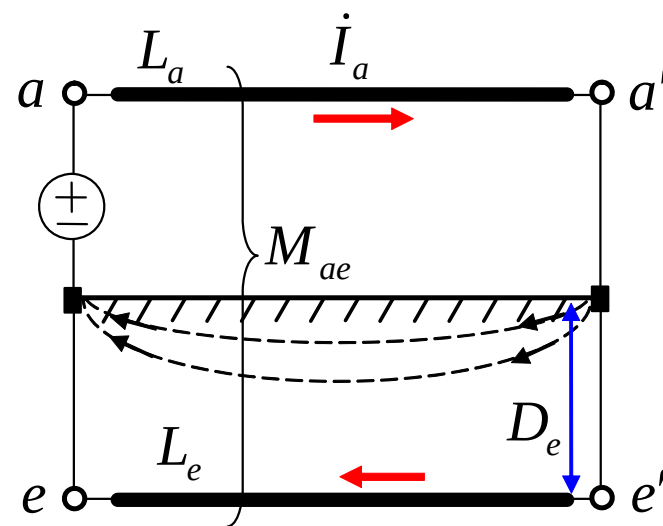
$$\{M\}_{\text{H/m}} = \frac{\mu_0}{2\pi} \left[\ln \frac{2l}{D} - 1 \right]$$



7-4 架空输电线的零序阻抗及其等值电路


1. 单导线—大地回路的自阻抗

自阻抗:单导线以大地为回路时对应于单位长度导线的回路阻抗

$$\{L\}_{\text{H/m}} = \frac{\mu_0}{2\pi} \left[\ln \frac{2l}{D_s} - 1 \right]$$

$$\{M\}_{\text{H/m}} = \frac{\mu_0}{2\pi} \left[\ln \frac{2l}{D} - 1 \right]$$
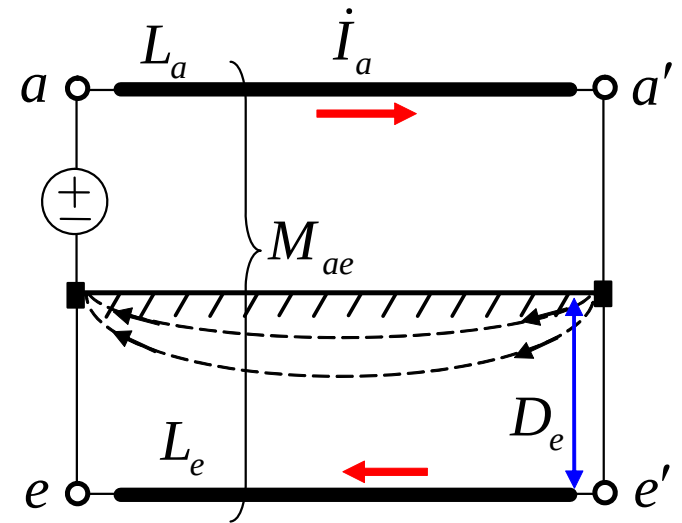
$$\{L_S\}_{\text{H/m}} = L_a + L_e - 2M_{ae} = 2 \times 10^{-7} \ln \frac{D_e}{D_s}$$



7-4 架空输电线的零序阻抗及其等值电路

1. 单导线—大地回路的自阻抗


自阻抗:单导线以大地为回路时对应于单位长度导线的回路阻抗

$$\{L\}_{\text{H/m}} = \frac{\mu_0}{2\pi} \left[\ln \frac{2l}{D_s} - 1 \right]$$

$$\{M\}_{\text{H/m}} = \frac{\mu_0}{2\pi} \left[\ln \frac{2l}{D} - 1 \right]$$

$$\{L_S\}_{\text{H/m}} = L_a + L_e - 2M_{ae} = 2 \times 10^{-7} \ln \frac{D_e}{D_s}$$
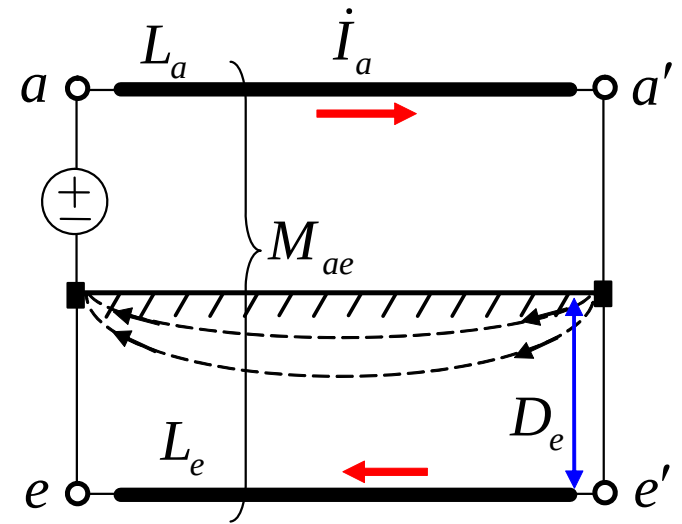
$$\{Z_S\}_{\Omega/\text{km}} = r_a + r_e + j\omega L_S = r_a + r_e + j0.1445 \lg \frac{D_e}{D_s}$$



7-4 架空输电线的零序阻抗及其等值电路

1. 单导线—大地回路的自阻抗


自阻抗:单导线以大地为回路时对应于单位长度导线的回路阻抗

$$\{L\}_{\text{H/m}} = \frac{\mu_0}{2\pi} \left[\ln \frac{2l}{D_s} - 1 \right]$$

$$\{M\}_{\text{H/m}} = \frac{\mu_0}{2\pi} \left[\ln \frac{2l}{D} - 1 \right]$$

$$\{L_S\}_{\text{H/m}} = L_a + L_e - 2M_{ae} = 2 \times 10^{-7} \ln \frac{D_e}{D_s}$$

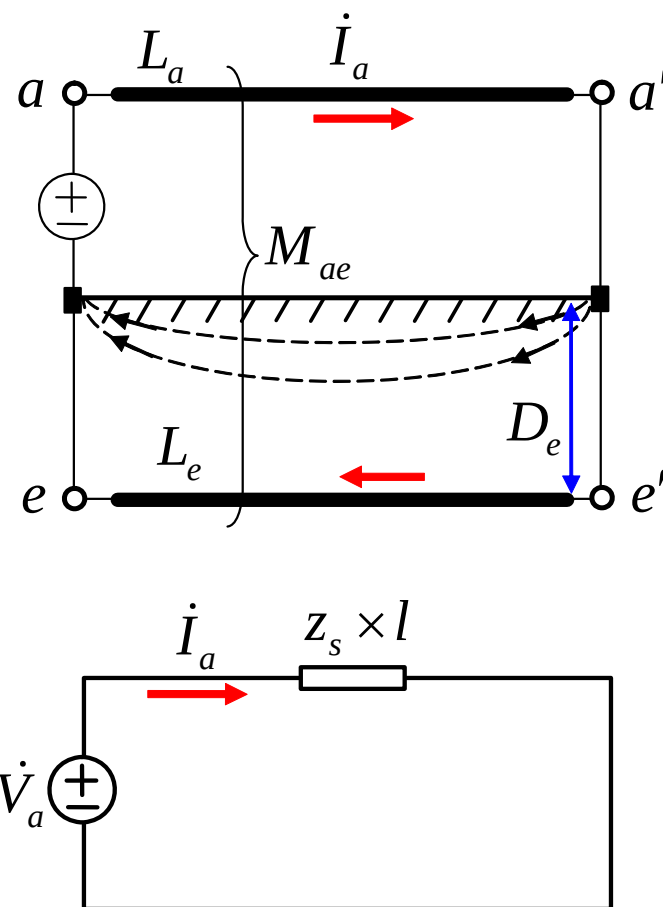
$$\{z_S\}_{\Omega/\text{km}} = r_a + r_e + j\omega L_S = r_a + r_e + j0.1445 \lg \frac{D_e}{D_s}$$



7-4 架空输电线的零序阻抗及其等值电路

2. 两平行单导线—大地回路间的互阻抗


互阻抗:一个回路通过单位电流时, 在另一个回路单位长度上产生的压降

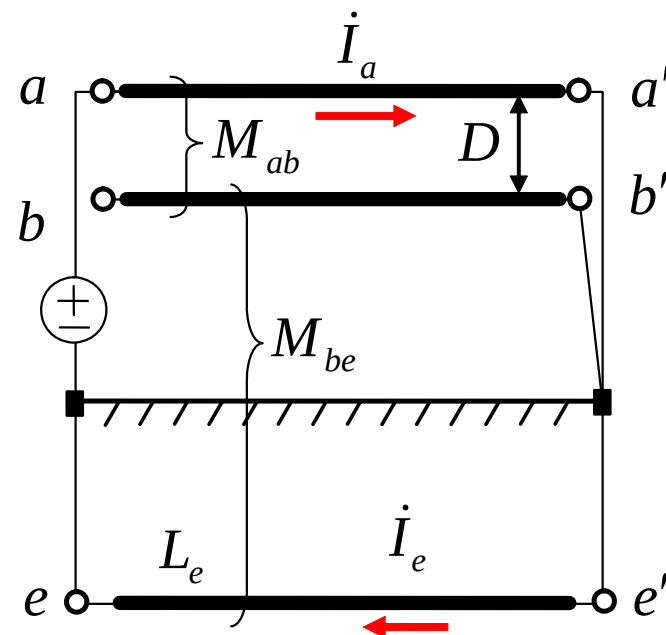

7-4 架空输电线的零序阻抗及其等值电路

2. 两平行单导线—大地回路间的互阻抗

互阻抗：一个回路通过单位电流时，在另一个回路单位长度上产生的压降

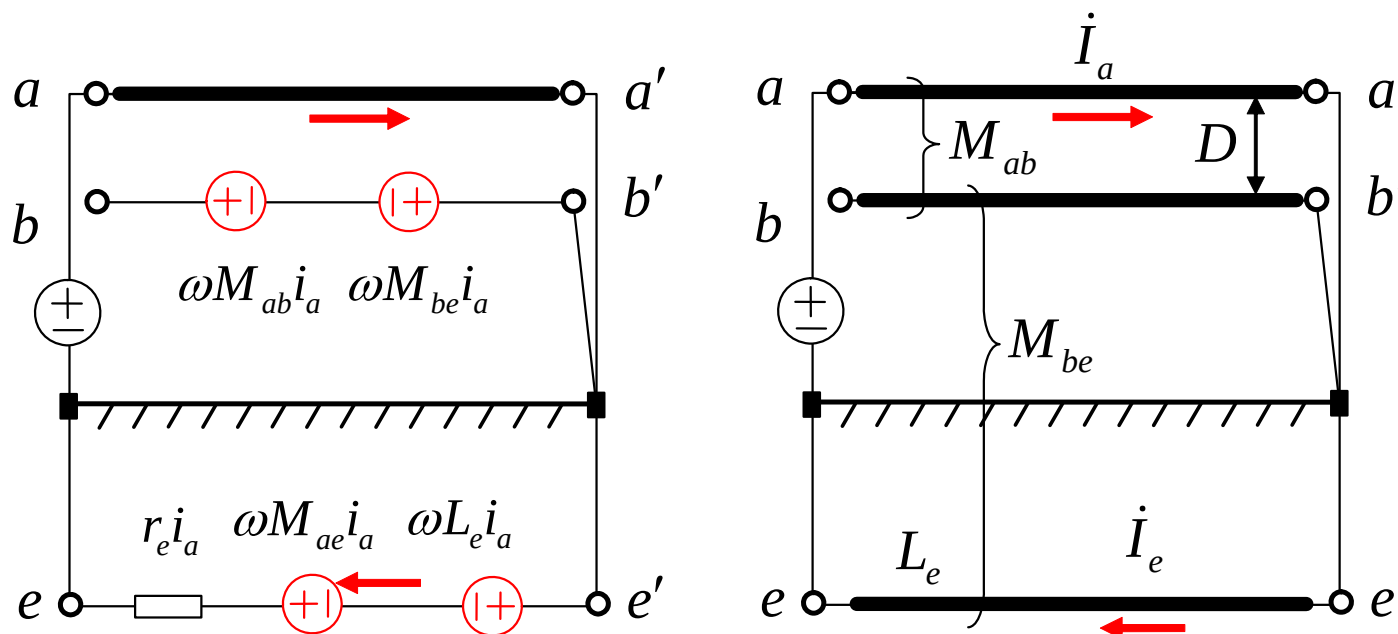


$$\psi_{bb'} = (M_{ab} - M_{be}) i_a$$

$$\psi_{ee'} = (M_{ae} - L_e) i_a$$

7-4 架空输电线的零序阻抗及其等值电路

2. 两平行单导线—大地回路间的互阻抗

互阻抗：一个回路通过单位电流时，在另一个回路单位长度上产生的压降

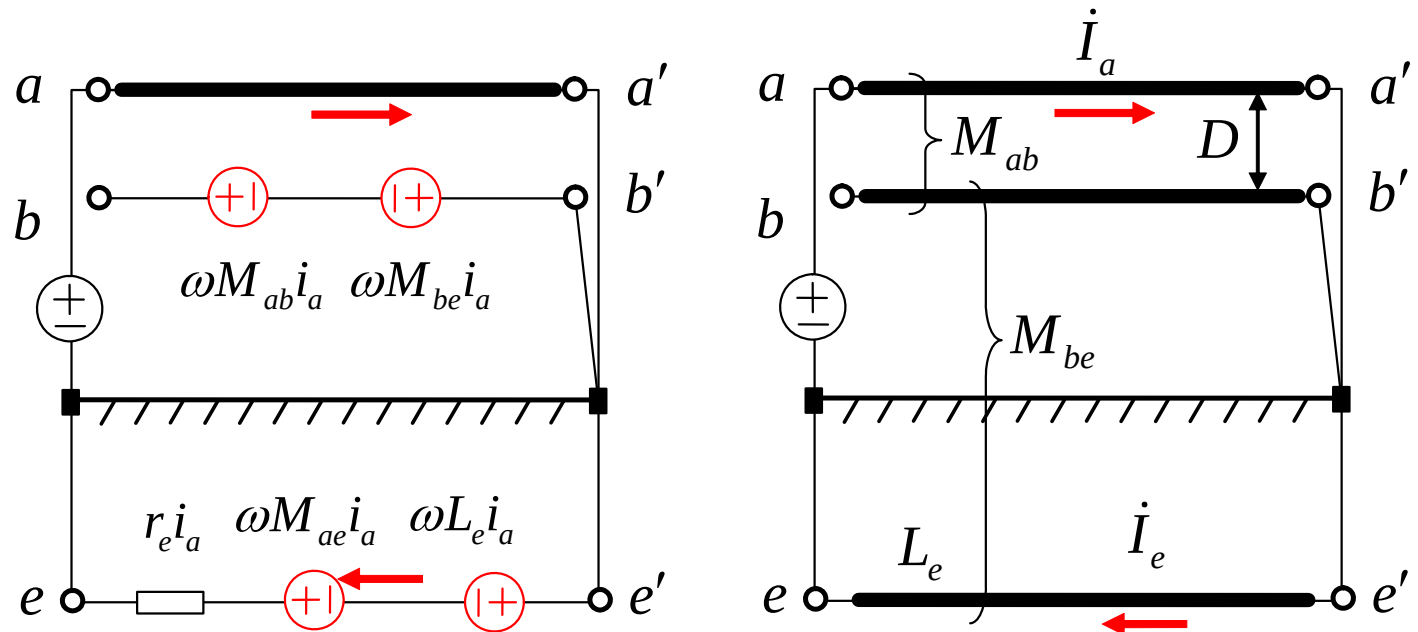

$$\psi_{bb'} = (M_{ab} - M_{be}) i_a$$


$$\psi_{ee'} = (M_{ae} - L_e) i_a$$

$$\{\Delta \dot{E}\}_{\Omega/\text{km}} = j\omega [M_{ab} - M_{be} + L_e - M_{ae}] \dot{I}_a$$

7-4 架空输电线的零序阻抗及其等值电路

2. 两平行单导线—大地回路间的互阻抗

互阻抗：一个回路通过单位电流时，在另一个回路单位长度上产生的压降

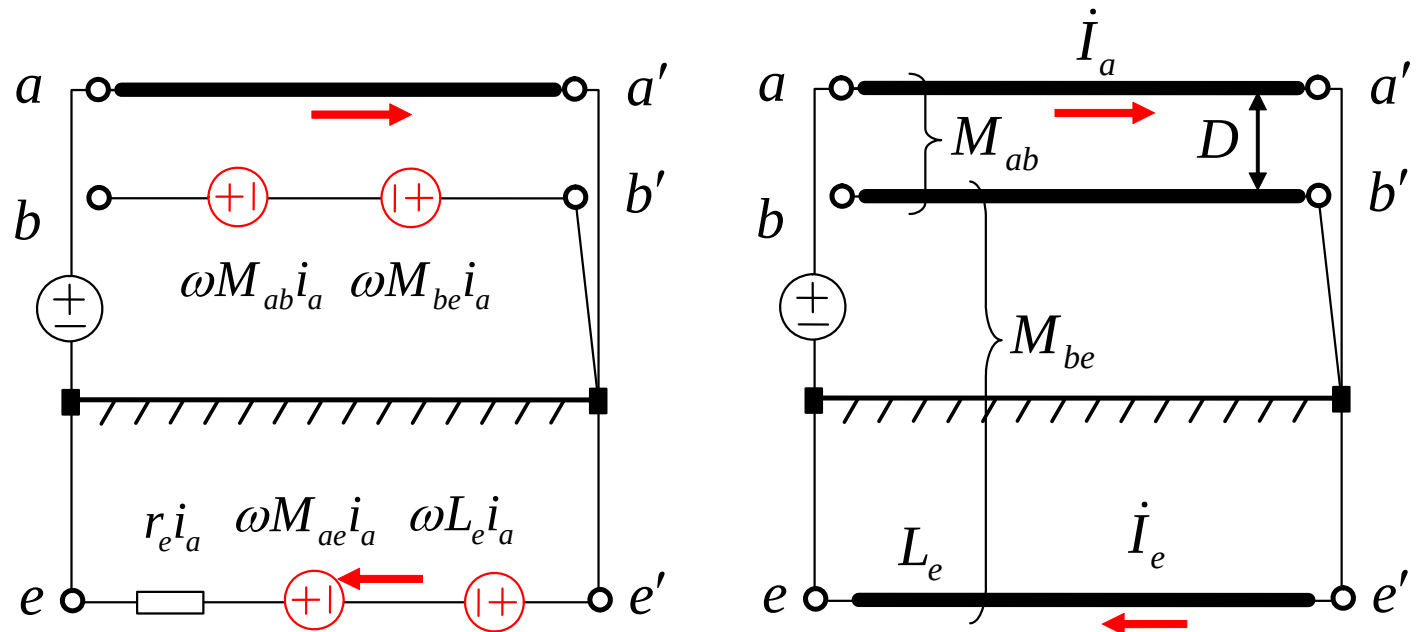

$$\psi_{bb'} = (M_{ab} - M_{be}) i_a$$

$$\psi_{ee'} = (M_{ae} - L_e) i_a$$

$$\{\Delta \dot{E}\}_{\Omega/\text{km}} = j\omega [M_{ab} - M_{be} + L_e - M_{ae}] \dot{I}_a$$

$$\{Z_m\}_{\Omega/\text{km}} = r_e + j\omega (M_{ab} - M_{be} - M_{ae} + L_e) = r_e + j0.1445 \lg \frac{D_e}{D}$$


7-4 架空输电线的零序阻抗及其等值电路

3. 三相输电线路的零序阻抗

$$\dot{V}_a = z_s \dot{I}_a + z_m \dot{I}_b + z_m \dot{I}_c$$

$$\begin{aligned}\dot{V}_{a(1)} &= (z_s - z_m) \dot{I}_{a(1)} \\ \dot{V}_{a(2)} &= (z_s - z_m) \dot{I}_{a(2)} \\ \dot{V}_{a(0)} &= (z_s + 2z_m) \dot{I}_{a(0)}\end{aligned}$$
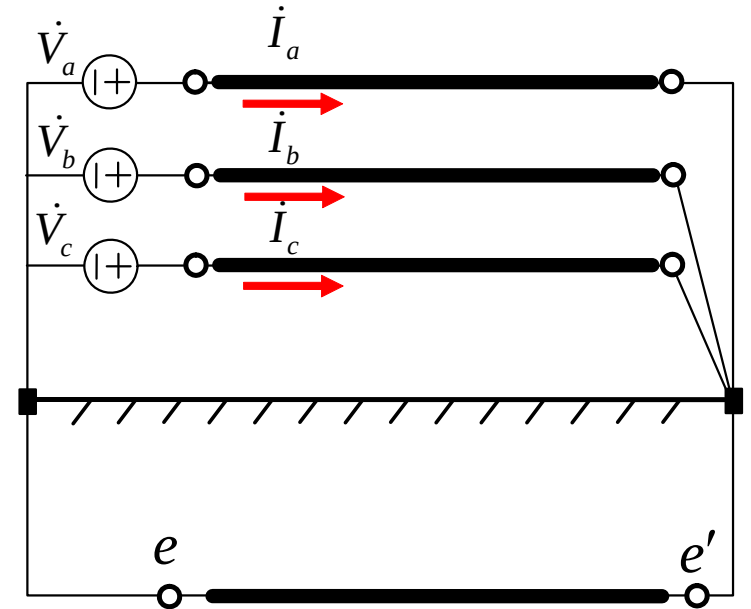
$$\begin{aligned}Z_{(1)} &= z_s - z_m \\ Z_{(2)} &= z_s - z_m \\ Z_{(0)} &= z_s + 2z_m\end{aligned}$$



7-4 架空输电线的零序阻抗及其等值电路

3. 三相输电线路的零序阻抗

$$\dot{V}_a = z_s \dot{I}_a + z_m \dot{I}_b + z_m \dot{I}_c$$

$$\dot{V}_{a(1)} = (z_s - z_m) \dot{I}_{a(1)}$$


$$\dot{V}_{a(2)} = (z_s - z_m) \dot{I}_{a(2)}$$

$$\dot{V}_{a(0)} = (z_s + 2z_m) \dot{I}_{a(0)}$$

$$Z_{(1)} = z_s - z_m$$

$$Z_{(2)} = z_s - z_m$$

$$Z_{(0)} = z_s + 2z_m$$

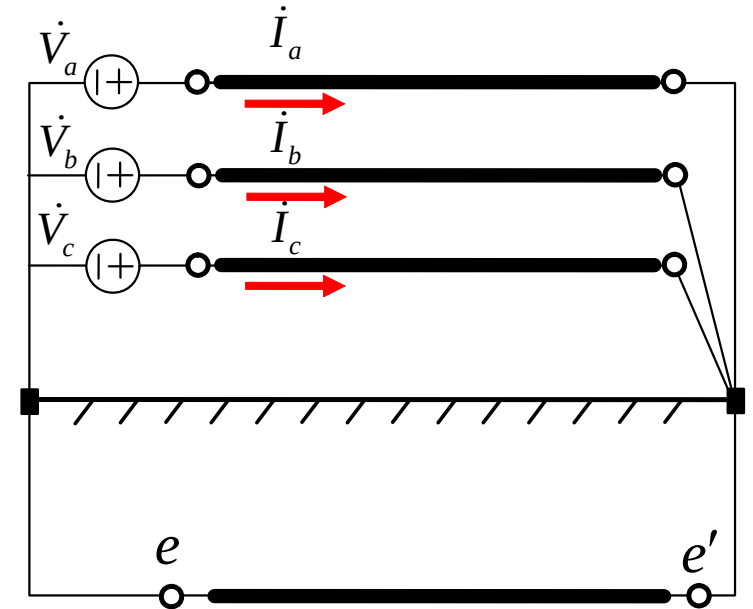

$$\{L_S\}_{\text{H/m}} = L_a + L_e - 2M_{ae}$$

$$\{z_S\}_{\Omega/\text{km}} = r_a + r_e + j\omega L_S$$

7-4 架空输电线的零序阻抗及其等值电路

3. 三相输电线路的零序阻抗

$$\dot{V}_a = z_s \dot{I}_a + z_m \dot{I}_b + z_m \dot{I}_c$$

$$\dot{V}_{a(1)} = (z_s - z_m) \dot{I}_{a(1)}$$


$$\dot{V}_{a(2)} = (z_s - z_m) \dot{I}_{a(2)}$$

$$\dot{V}_{a(0)} = (z_s + 2z_m) \dot{I}_{a(0)}$$

$$Z_{(1)} = z_s - z_m$$

$$Z_{(2)} = z_s - z_m$$

$$Z_{(0)} = z_s + 2z_m$$

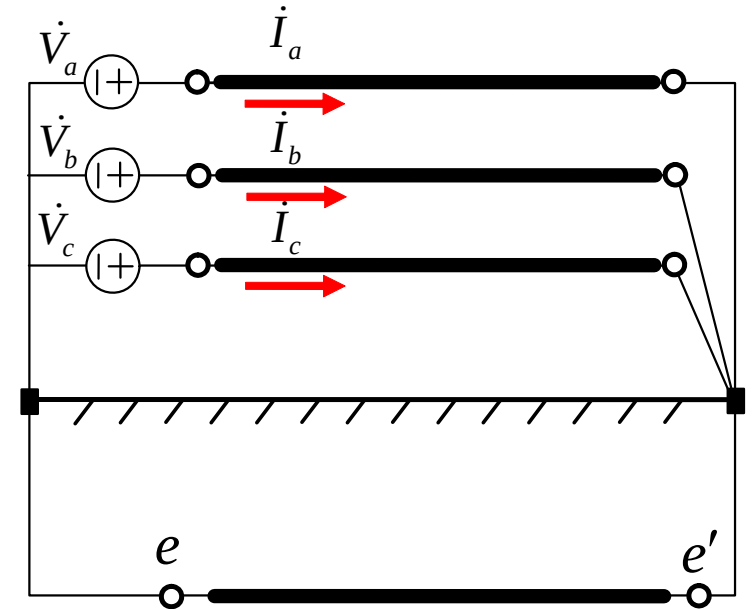

$$\{L_S\}_{\text{H/m}} = L_a + L_e - 2M_{ae}$$

$$\{z_S\}_{\Omega/\text{km}} = r_a + r_e + j\omega L_S$$

$$\{z_m\}_{\Omega/\text{km}} = r_e + j\omega(M_{ab} - M_{be} - M_{ae} + L_e)$$



7-4 架空输电线的零序阻抗及其等值电路

3. 三相输电线路的零序阻抗

$$\dot{V}_a = z_s \dot{I}_a + z_m \dot{I}_b + z_m \dot{I}_c$$

$$\begin{aligned}\dot{V}_{a(1)} &= (z_s - z_m) \dot{I}_{a(1)} \\ \dot{V}_{a(2)} &= (z_s - z_m) \dot{I}_{a(2)} \\ \dot{V}_{a(0)} &= (z_s + 2z_m) \dot{I}_{a(0)}\end{aligned}$$
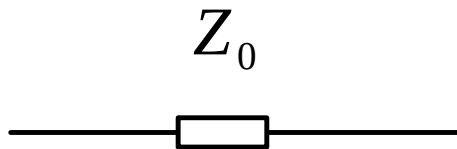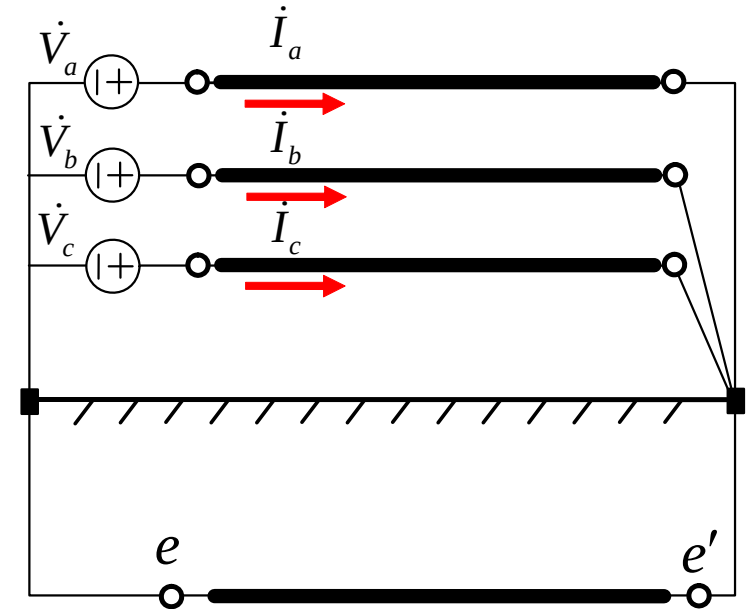
$$\begin{aligned}Z_{(1)} &= z_s - z_m \\ Z_{(2)} &= z_s - z_m \\ Z_{(0)} &= z_s + 2z_m\end{aligned}$$



$$\{z_{(0)}\}_{\Omega/\text{km}} = r_a + 3r_e + j0.4335 \lg \frac{D_e}{D_{ST}}$$

$$\{z_s\}_{\Omega/\text{km}} = r_a + r_e + j\omega L_s$$

$$\{z_m\}_{\Omega/\text{km}} = r_e + j\omega (M_{ab} - M_{be} - M_{ae} + L_e)$$


7-4 架空输电线的零序阻抗及其等值电路

4. 平行架设双回输电线路的零序阻抗及等值电路

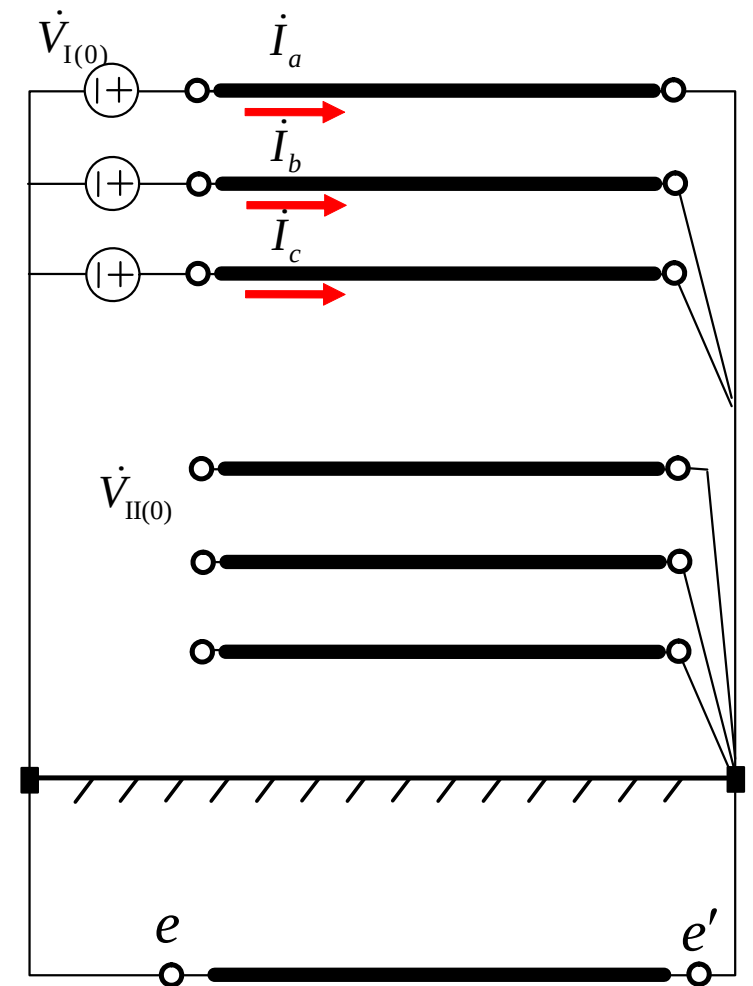(1) 线路零序参数

$$\left\{ Z_{I(0)} \right\}_{\Omega/\text{km}} = r_a + 3r_e + j0.4335 \lg \frac{D_e}{D_{ST}}$$

互阻抗的求法 $Z_{I-II(0)}$: I 回输电线路三相通过单位零序电流 $\dot{I}_{I(0)}$, 在 II 回每相产生的电压降落在数值上即为 $Z_{I-II(0)}$



7-4 架空输电线的零序阻抗及其等值电路


4. 平行架设双回输电线路的零序阻抗及等值电路

(1) 线路零序参数

$$\left\{ Z_{I(0)} \right\}_{\Omega/\text{km}} = r_a + 3r_e + j0.4335 \lg \frac{D_e}{D_{ST}}$$

$$\left\{ z_m \right\}_{\Omega/\text{km}} = r_e + j\omega(M_{ab} - M_{be} - M_{ae} + L_e) = r_e + j0.1445 \lg \frac{D_e}{D}$$

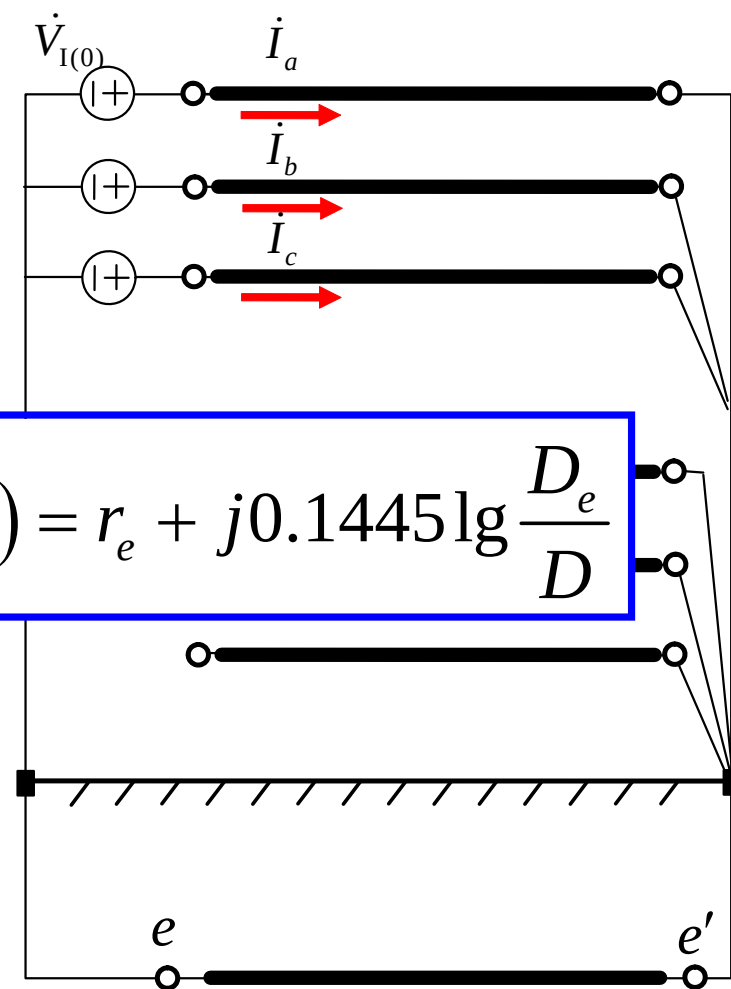互阻抗的求法 $Z_{I-II(0)}$: I 回输电线路三相通过单位零序电流 $\dot{I}_{I(0)}$, 在 II 回每相产生的电压降落在数值上即为 $Z_{I-II(0)}$



7-4 架空输电线的零序阻抗及其等值电路


4. 平行架设双回输电线路的零序阻抗及等值电路

(1) 线路零序参数

$$\left\{ Z_{I(0)} \right\}_{\Omega/\text{km}} = r_a + 3r_e + j0.4335 \lg \frac{D_e}{D_{ST}}$$

$$\left\{ Z_{I-II(0)} \right\}_{\Omega/\text{km}} = 3 \left[r_e + j0.1445 \lg \frac{D_e}{D_{I-II}} \right]$$

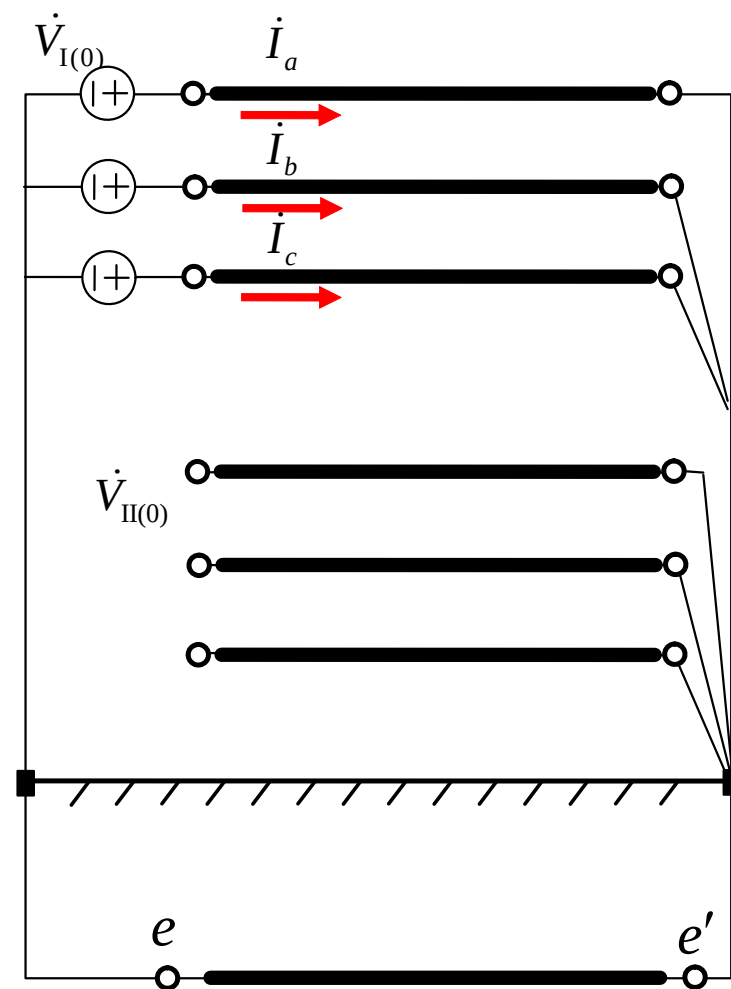
互阻抗的求法 $Z_{I-II(0)}$: I 回输电线路三相通过单位零序电流 $\dot{I}_{I(0)}$, 在 II 回每相产生的电压降落在数值上即为 $Z_{I-II(0)}$



7-4 架空输电线的零序阻抗及其等值电路

4. 平行架设双回输电线路的零序阻抗及等值电路

(2) 平行架设双回输电线路的零序等值电路(首端相连)

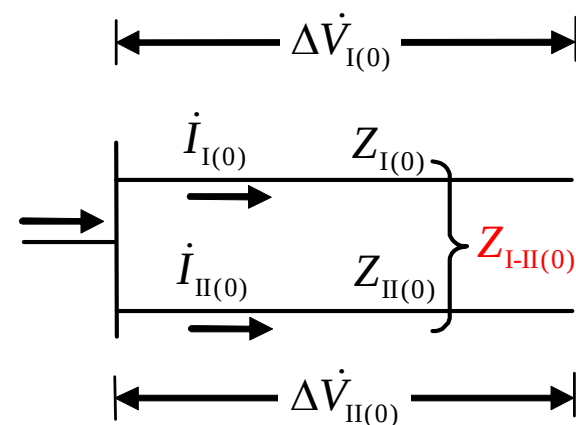


7-4 架空输电线的零序阻抗及其等值电路

4. 平行架设双回输电线路的零序阻抗及等值电路

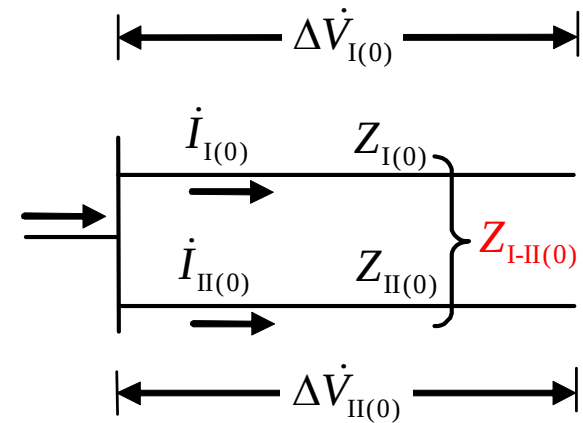(2) 平行架设双回输电线路的零序等值电路(首端相连)

$$\begin{aligned}\dot{V}_{I(0)} &= Z_{I(0)} \dot{I}_{I(0)} + Z_{I-II(0)} \dot{I}_{II(0)} \\ \dot{V}_{II(0)} &= Z_{I-II(0)} \dot{I}_{I(0)} + Z_{II(0)} \dot{I}_{II(0)}\end{aligned}$$




7-4 架空输电线的零序阻抗及其等值电路

4. 平行架设双回输电线路的零序阻抗及等值电路

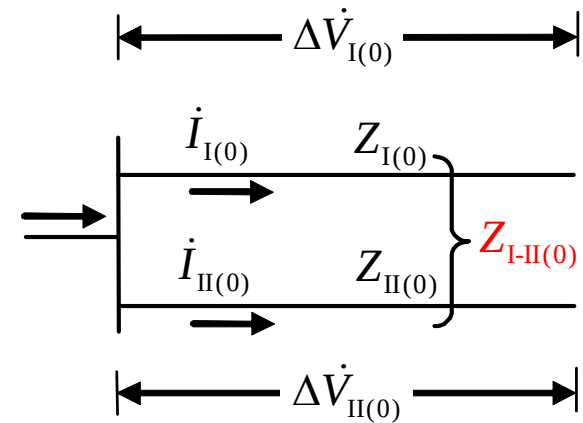(2) 平行架设双回输电线路的零序等值电路(首端相连)

$$\dot{V}_{I(0)} = Z_{I(0)} \dot{I}_{I(0)} + Z_{I-II(0)} \dot{I}_{II(0)}$$

$$\dot{V}_{II(0)} = Z_{I-II(0)} \dot{I}_{I(0)} + Z_{II(0)} \dot{I}_{II(0)}$$



$$\dot{V}_{I(0)} = Z_{I-II(0)} (\dot{I}_{I(0)} + \dot{I}_{II(0)}) + (Z_{I(0)} - Z_{I-II(0)}) \dot{I}_{I(0)}$$

$$\dot{V}_{II(0)} = Z_{I-II(0)} (\dot{I}_{I(0)} + \dot{I}_{II(0)}) + (Z_{II(0)} - Z_{I-II(0)}) \dot{I}_{II(0)}$$

7-4 架空输电线的零序阻抗及其等值电路

4. 平行架设双回输电线路的零序阻抗及等值电路



(2) 平行架设双回输电线路的零序等值电路(首端相连)

$$\dot{V}_{I(0)} = Z_{I(0)} \dot{I}_{I(0)} + Z_{I-II(0)} \dot{I}_{II(0)}$$

$$\dot{V}_{II(0)} = Z_{I-II(0)} \dot{I}_{I(0)} + Z_{II(0)} \dot{I}_{II(0)}$$


$$\dot{V}_{I(0)} = Z_{I-II(0)} (\dot{I}_{I(0)} + \dot{I}_{II(0)}) + (Z_{I(0)} - Z_{I-II(0)}) \dot{I}_{I(0)}$$
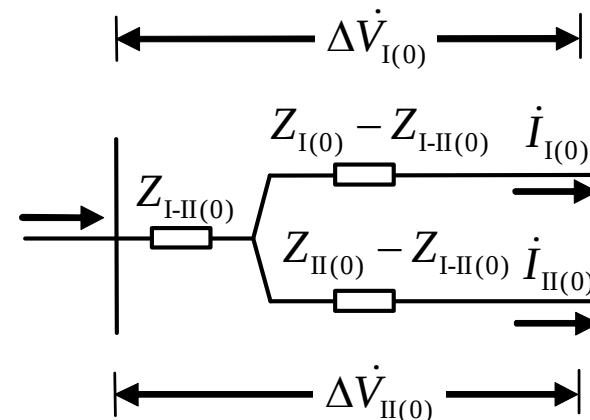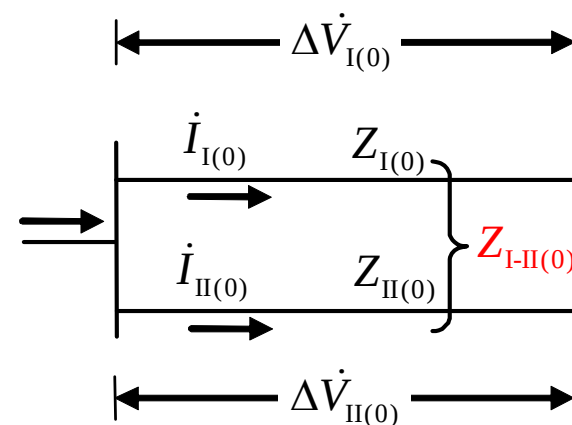
$$\dot{V}_{II(0)} = Z_{I-II(0)} (\dot{I}_{I(0)} + \dot{I}_{II(0)}) + (Z_{II(0)} - Z_{I-II(0)}) \dot{I}_{II(0)}$$





4. 平行架设双回输电线路的零序阻抗及等值电路

(2) 平行架设双回输电线路的零序等值电路——应用举例

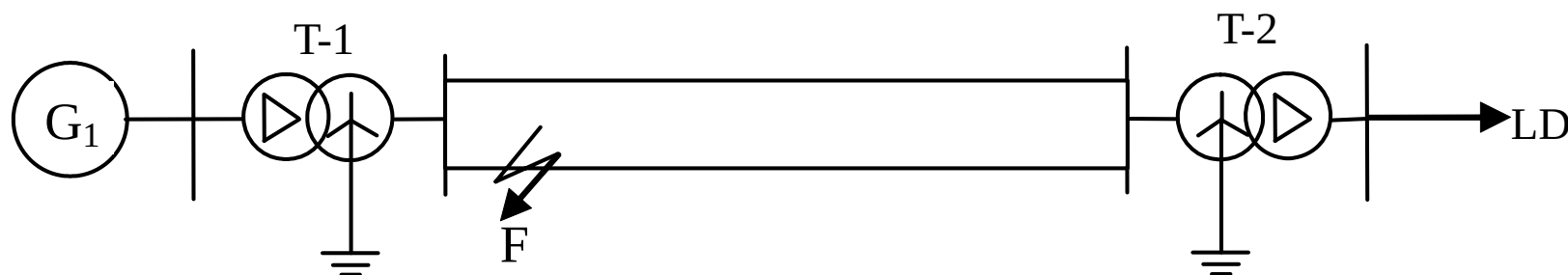


4. 平行架设双回输电线路的零序阻抗及等值电路

(2) 平行架设双回输电线路的零序等值电路——应用举例

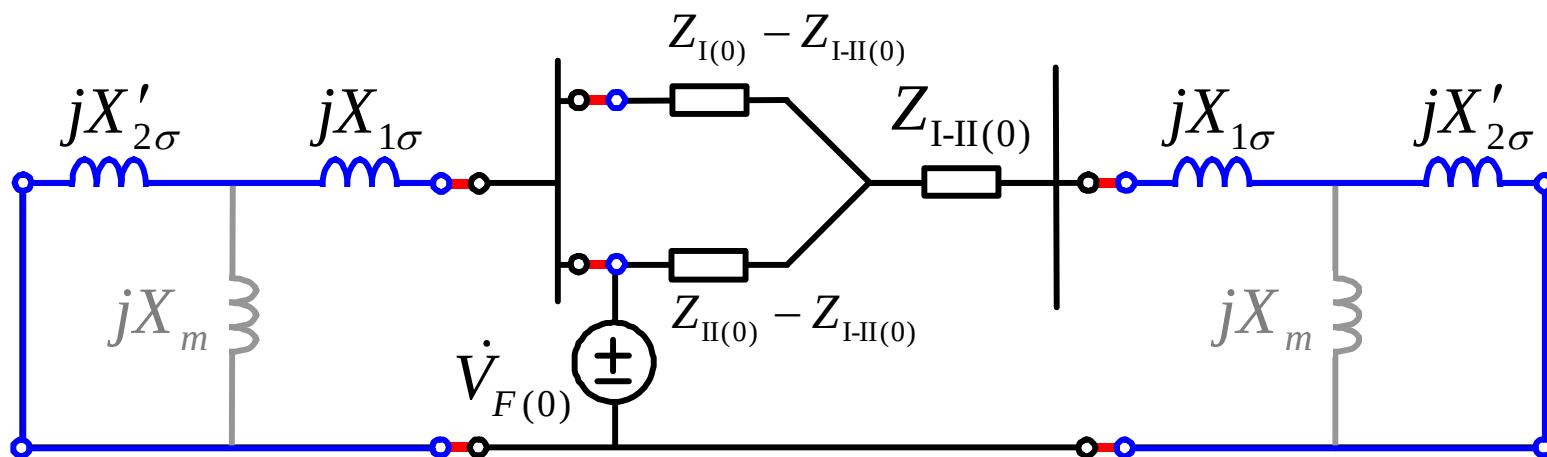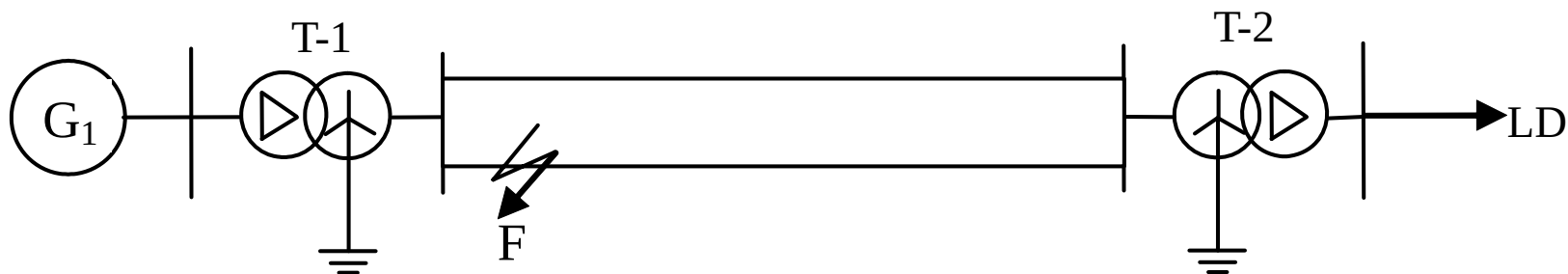



4. 平行架设双回输电线路的零序阻抗及等值电路

(2) 平行架设双回输电线路的零序等值电路——应用举例

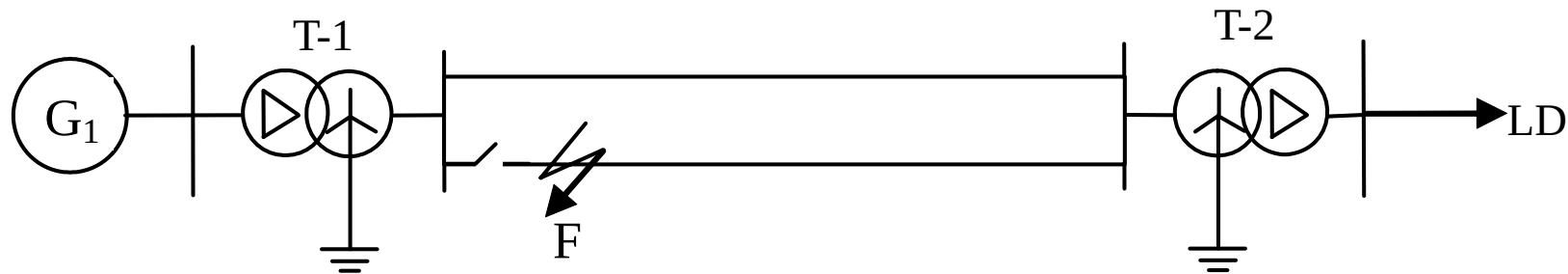


4. 平行架设双回输电线路的零序阻抗及等值电路

(2) 平行架设双回输电线路的零序等值电路——应用举例

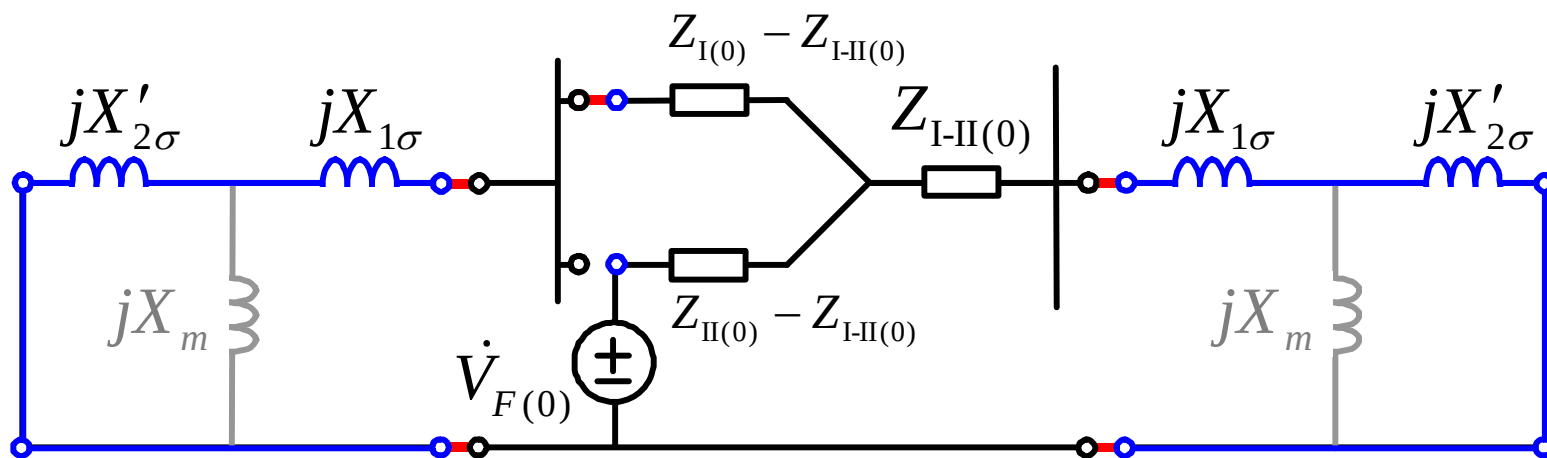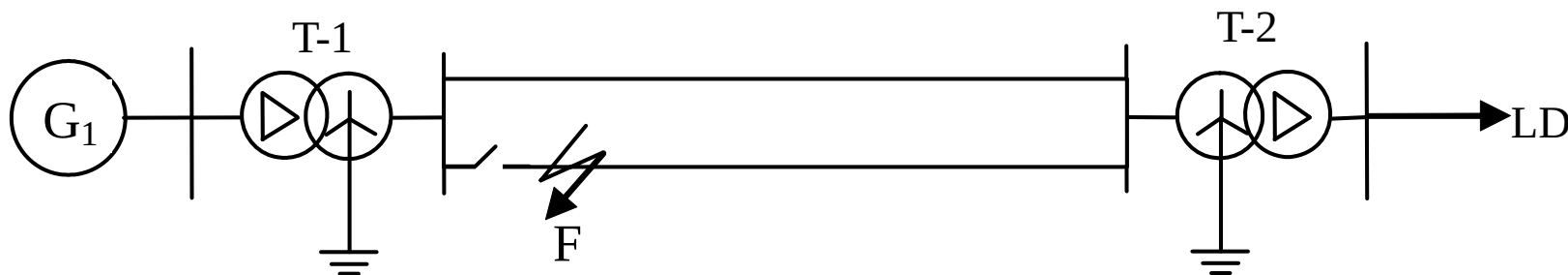



4. 平行架设双回输电线路的零序阻抗及等值电路

(2) 平行架设双回输电线路的零序等值电路——应用举例

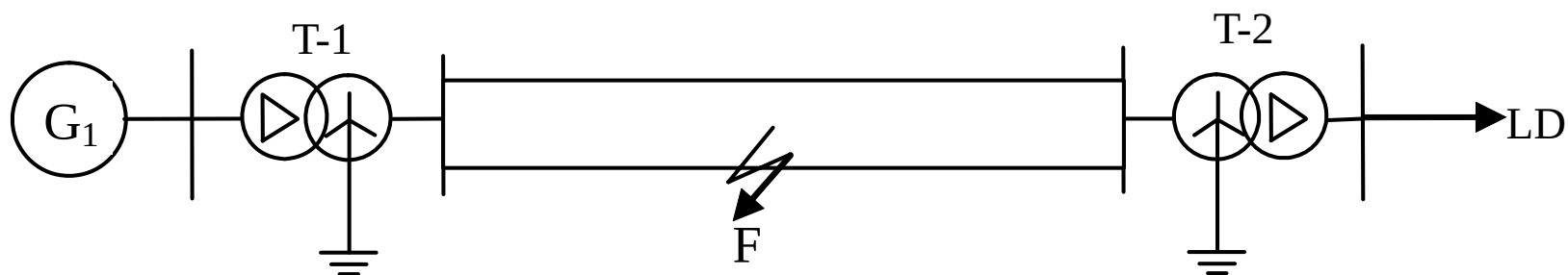


4. 平行架设双回输电线路的零序阻抗及等值电路

(2) 平行架设双回输电线路的零序等值电路——应用举例

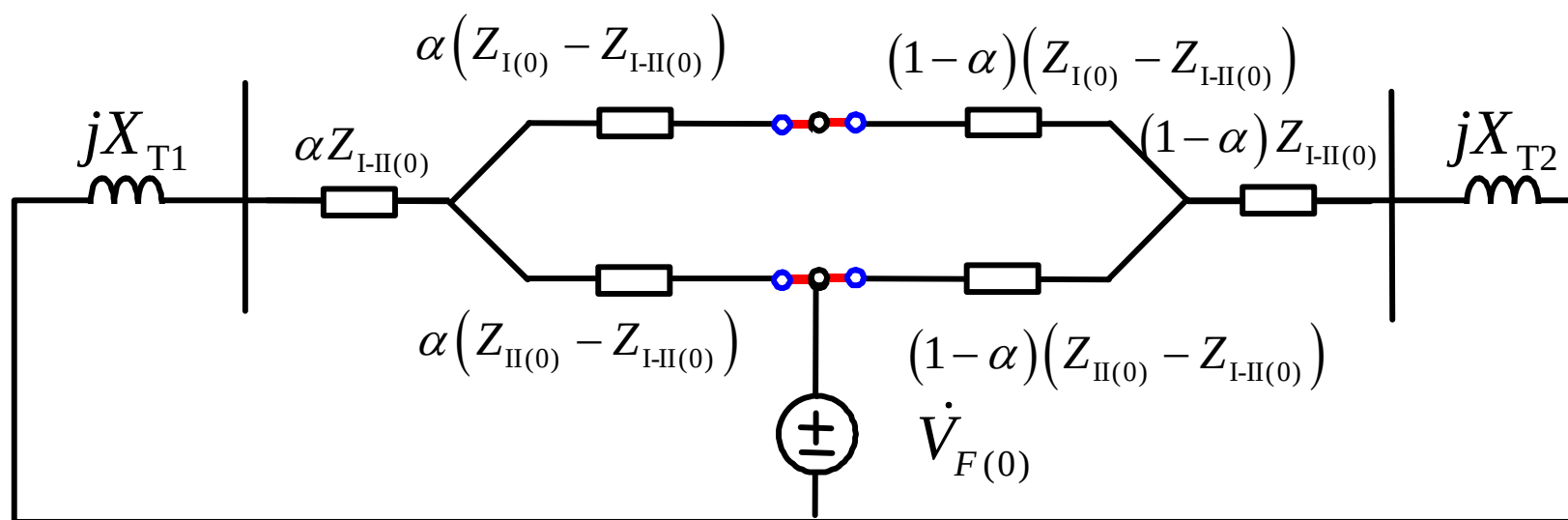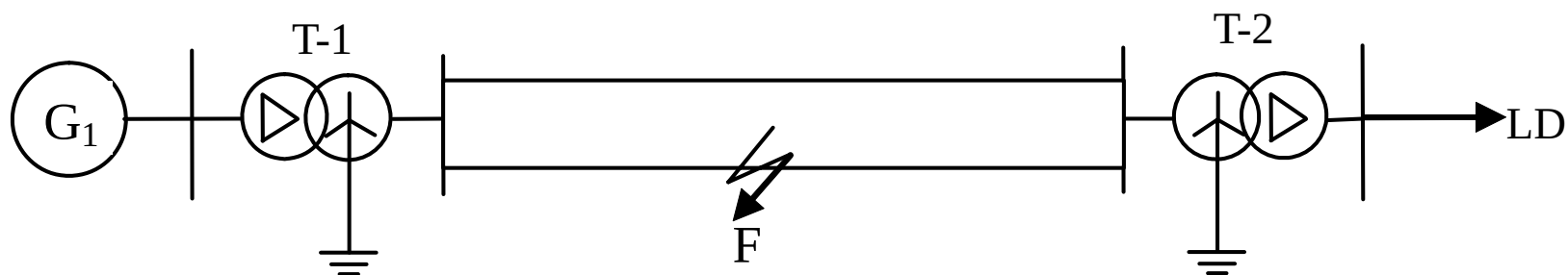



4. 平行架设双回输电线路的零序阻抗及等值电路

(2) 平行架设双回输电线路的零序等值电路——应用举例

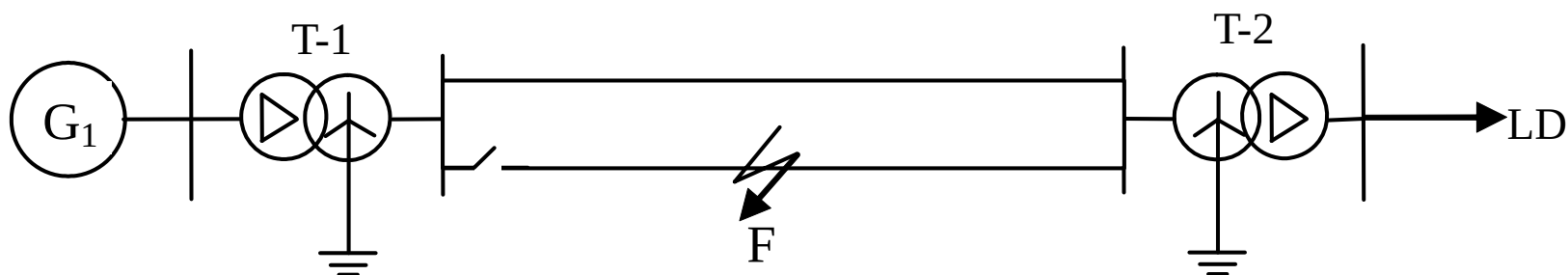


4. 平行架设双回输电线路的零序阻抗及等值电路

(2) 平行架设双回输电线路的零序等值电路——应用举例

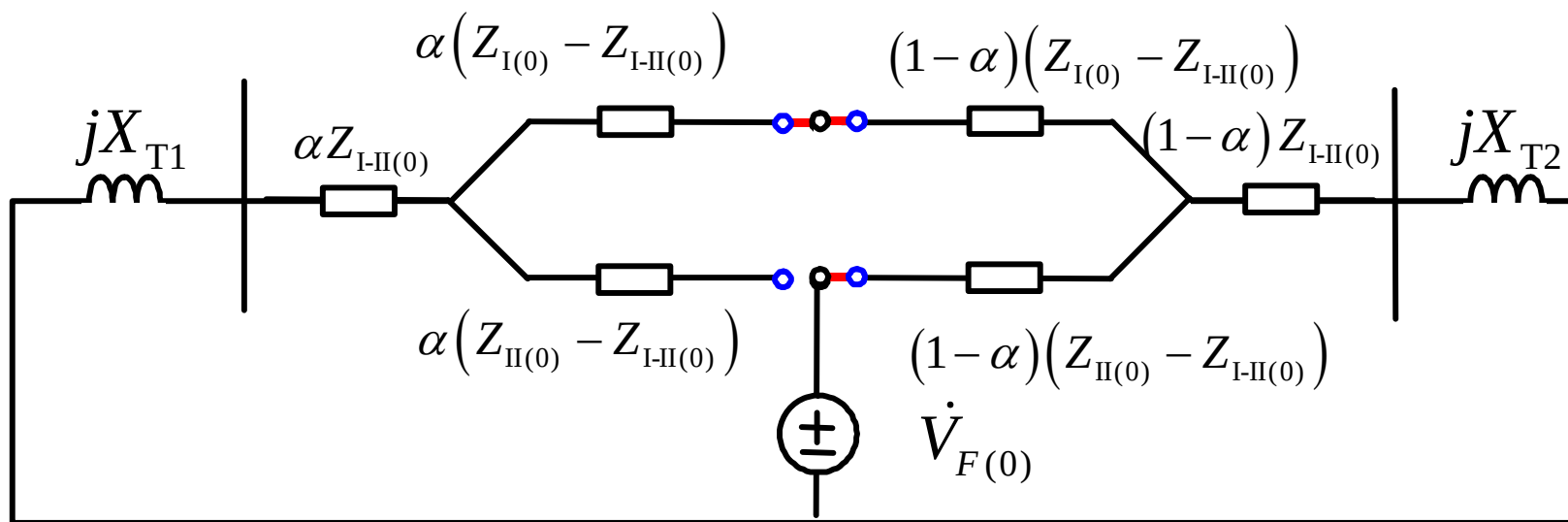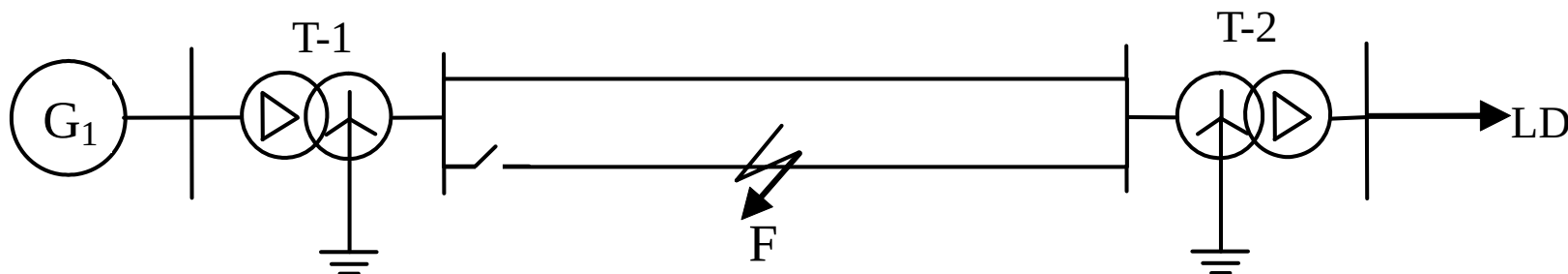



4. 平行架设双回输电线路的零序阻抗及等值电路

(3) 有架空地线的单回输电线路的零序等值电路

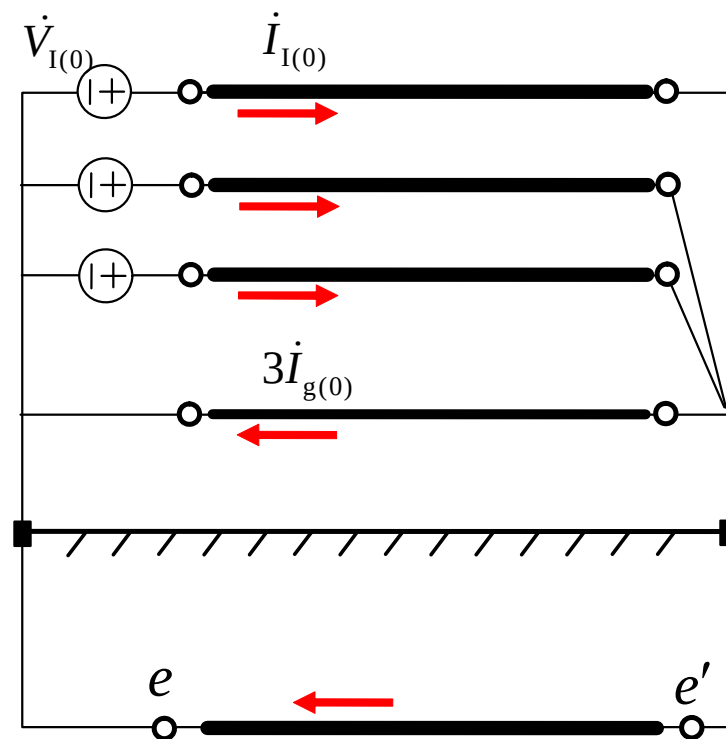

4. 平行架设双回输电线路的零序阻抗及等值电路



(3) 有架空地线的单回输电线路的零序等值电路

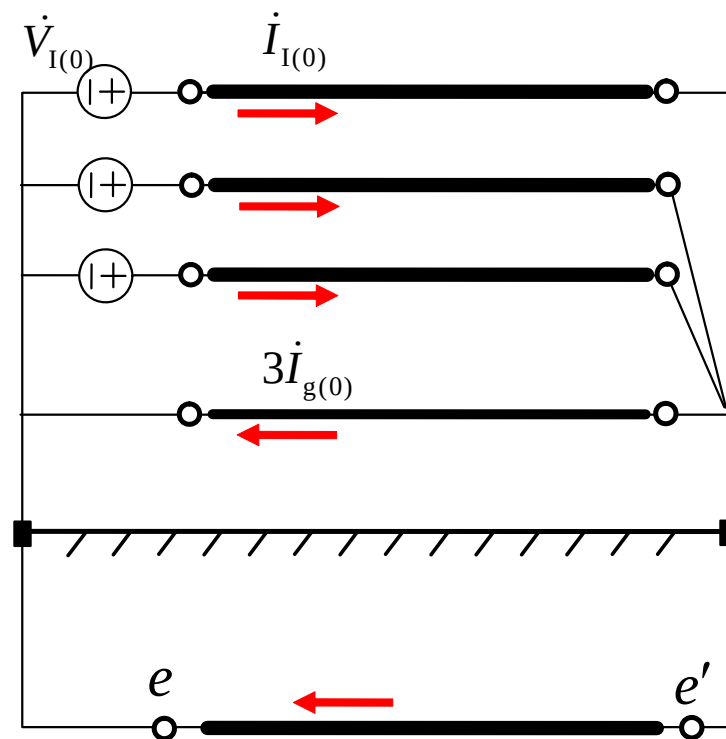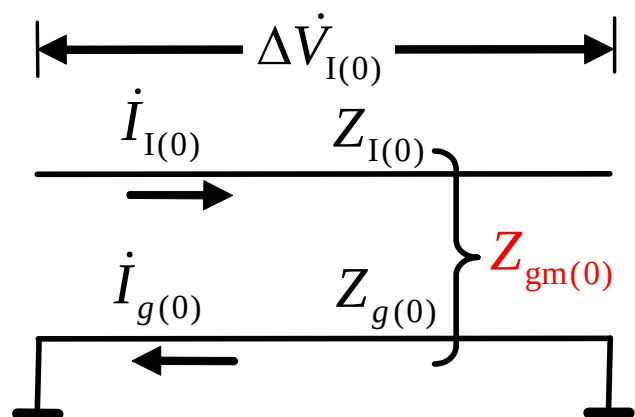

4. 平行架设双回输电线路的零序阻抗及等值电路

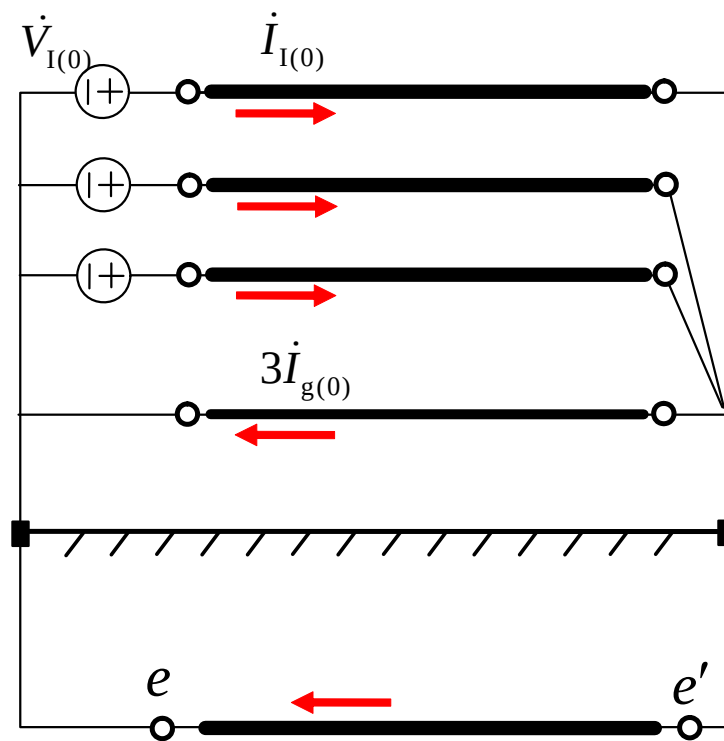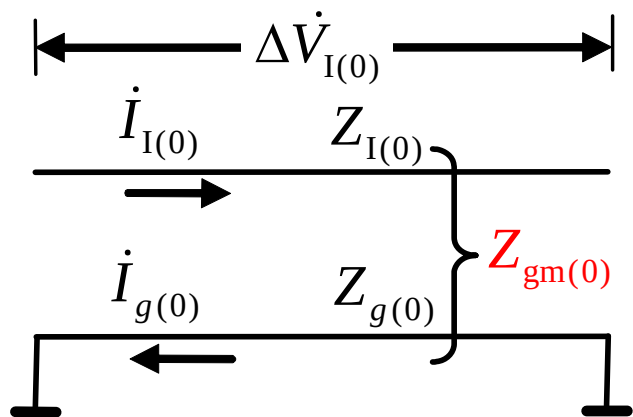(3) 有架空地线的单回输电线路的零序等值电路

$$\begin{aligned}\Delta \dot{V}_{I(0)} &= Z_{I(0)} \dot{I}_{I(0)} - Z_{gm(0)} \dot{I}_{g(0)} \\ 0 &= Z_{g(0)} \dot{I}_{g(0)} - Z_{gm(0)} \dot{I}_{I(0)}\end{aligned}$$





4. 平行架设双回输电线路的零序阻抗及等值电路

(3) 有架空地线的单回输电线路的零序等值电路

$$\Delta \dot{V}_{I(0)} = Z_{I(0)} \dot{I}_{I(0)} - Z_{gm(0)} \dot{I}_{g(0)}$$

$$0 = Z_{g(0)} \dot{I}_{g(0)} - Z_{gm(0)} \dot{I}_{I(0)}$$
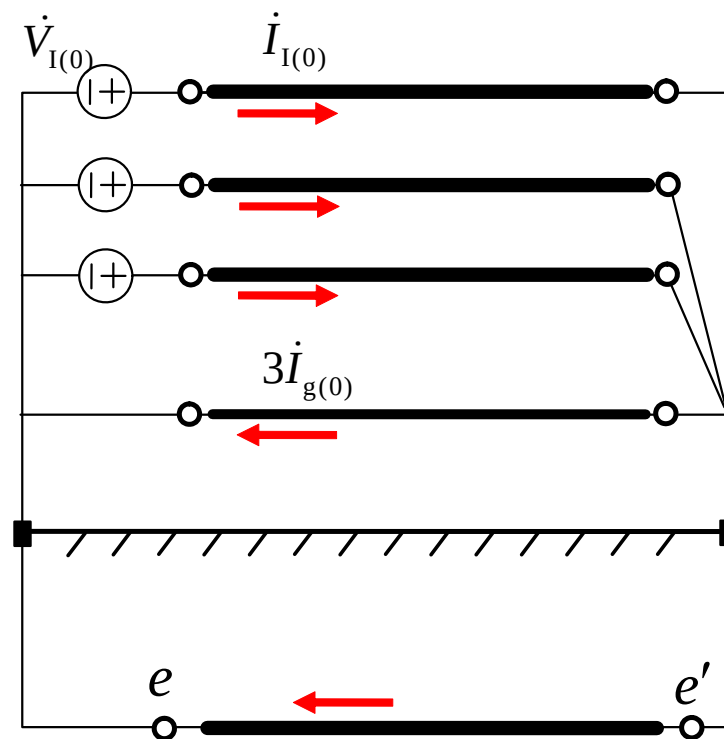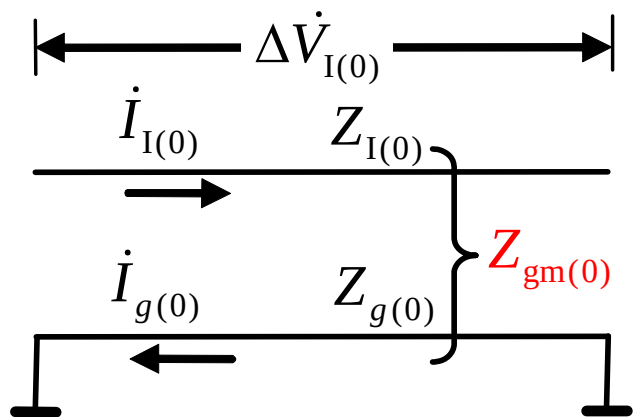
$$\dot{V}_{I(0)} = \left(Z_{I(0)} - \frac{Z_{gm(0)}^2}{Z_{g(0)}} \right) \dot{I}_{I(0)}$$




4. 平行架设双回输电线路的零序阻抗及等值电路

(3) 有架空地线的单回输电线路的零序等值电路


$$\Delta \dot{V}_{I(0)} = Z_{I(0)} \dot{I}_{I(0)} - Z_{gm(0)} \dot{I}_{g(0)}$$

$$0 = Z_{g(0)} \dot{I}_{g(0)} - Z_{gm(0)} \dot{I}_{I(0)}$$
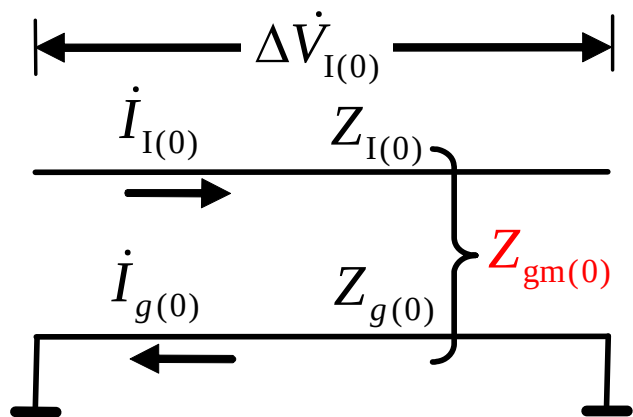
$$\dot{V}_{I(0)} = \left(Z_{I(0)} - \frac{Z_{gm(0)}^2}{Z_{g(0)}} \right) \dot{I}_{I(0)}$$



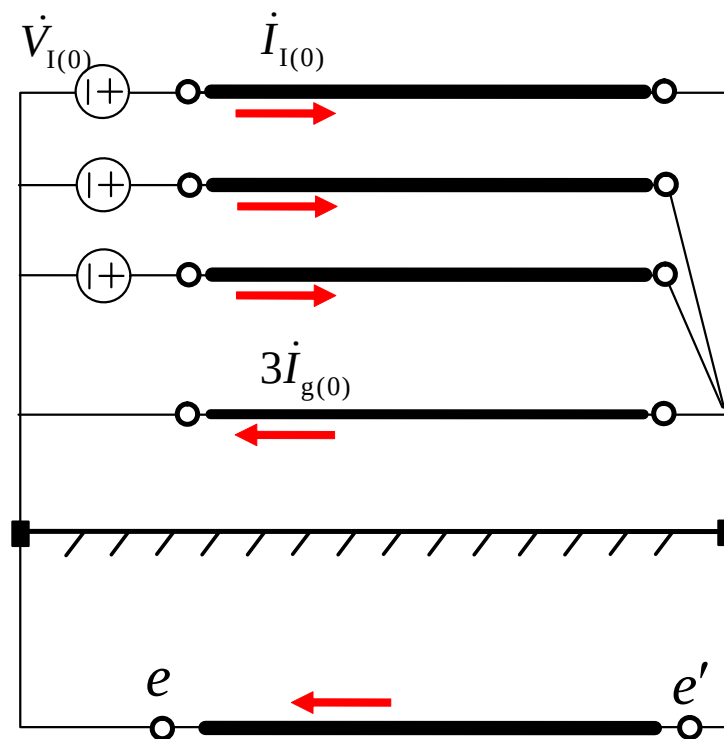
$$Z_{I(0)} - \frac{Z_{gm(0)}^2}{Z_{g(0)}}$$



4. 平行架设双回输电线路的零序阻抗及等值电路

(3) 有架空地线的双回输电线路的零序等值电路

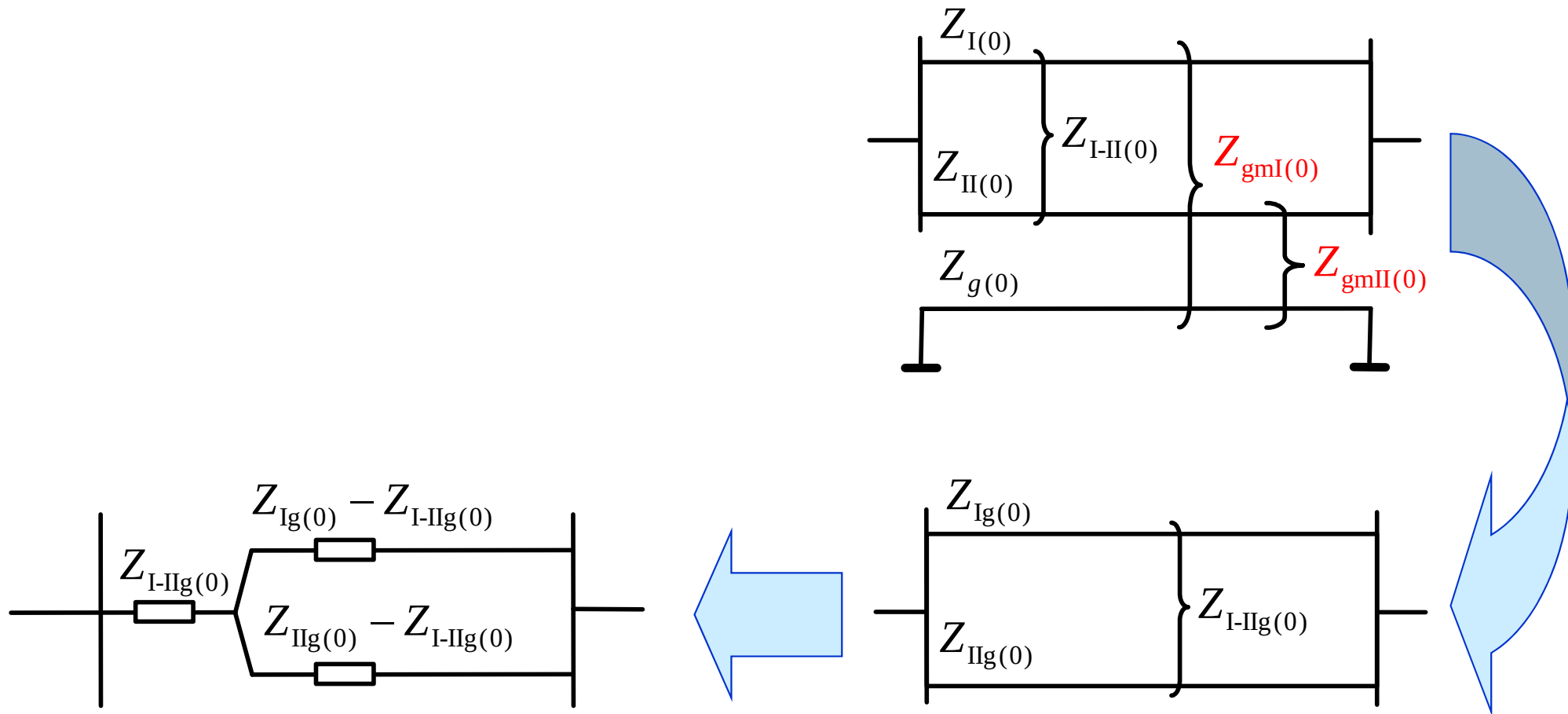






4. 平行架设双回输电线路的零序阻抗及等值电路

(3) 有架空地线的双回输电线路的零序等值电路

$$Z_{Ig(0)} = Z_{I(0)} - Z_{gmI(0)}^2 / Z_{g(0)}$$

$$Z_{IIg(0)} = Z_{II(0)} - Z_{gmII(0)}^2 / Z_{g(0)}$$

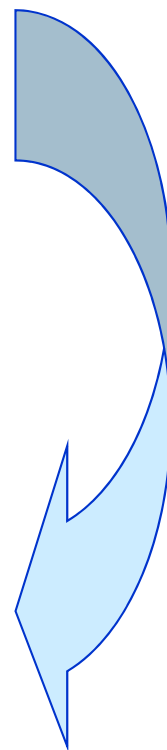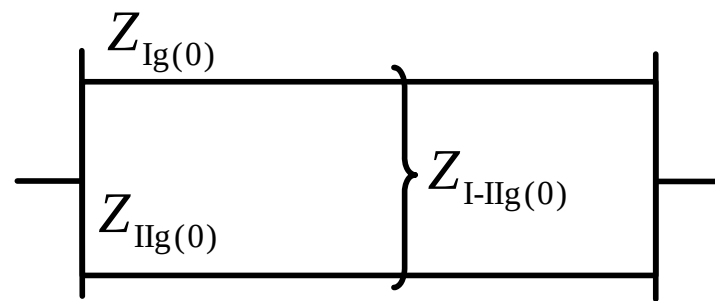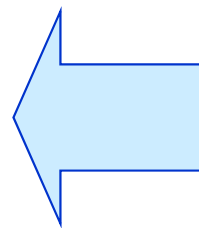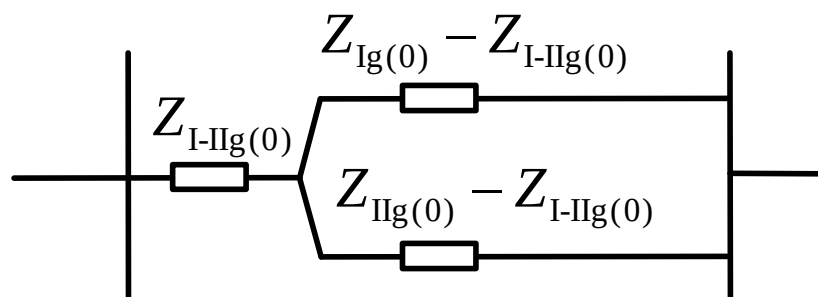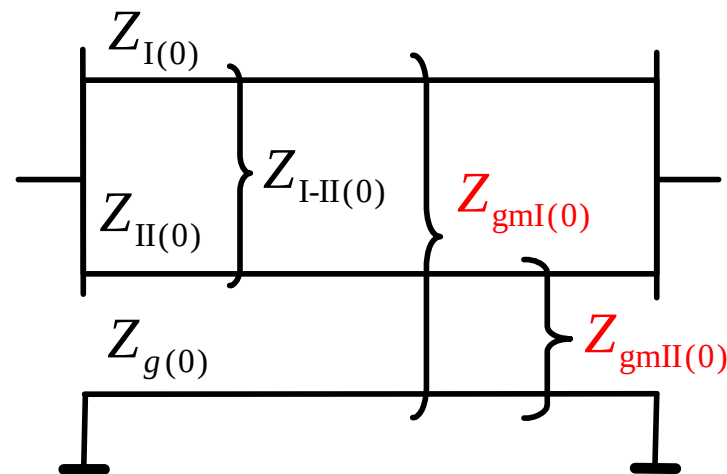
$$Z_{I-IIg(0)} = Z_{I-II(0)} - (Z_{gmI(0)} \times Z_{gmII(0)}) / Z_{g(0)}$$



4. 平行架设双回输电线路的零序阻抗及等值电路

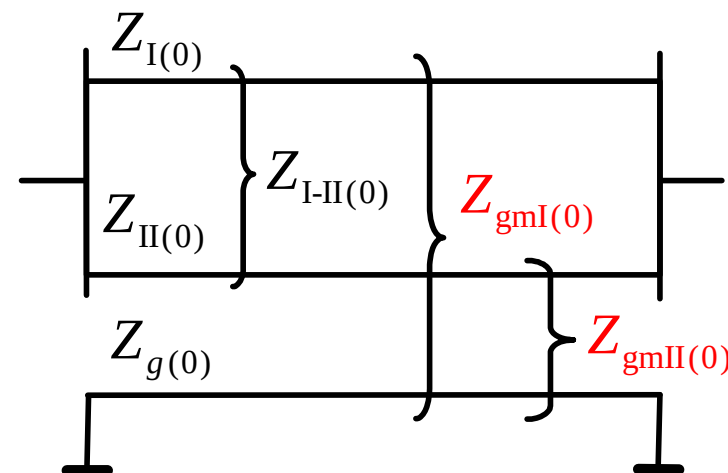(3) 有架空地线的双回输电线路的零序等值电路

$$\begin{aligned}\Delta \dot{V}_{I(0)} &= Z_{I(0)} \dot{I}_{I(0)} + Z_{I-II(0)} \dot{I}_{II(0)} - Z_{gmI(0)} \dot{I}_{g(0)} \\ \Delta \dot{V}_{II(0)} &= Z_{II(0)} \dot{I}_{II(0)} + Z_{I-II(0)} \dot{I}_{I(0)} - Z_{gmII(0)} \dot{I}_{g(0)} \\ 0 &= Z_{g(0)} \dot{I}_{g(0)} - Z_{gmI(0)} \dot{I}_{I(0)} - Z_{gmII(0)} \dot{I}_{II(0)}\end{aligned}$$






$$\begin{aligned}Z_{gmI(0)} \dot{I}_{g(0)} &= \left(Z_{gmI(0)}^2 / Z_{g(0)} \right) \dot{I}_{I(0)} + \left(Z_{gmI(0)} Z_{gmII(0)} / Z_{g(0)} \right) \dot{I}_{II(0)} \\ Z_{gmII(0)} \dot{I}_{g(0)} &= \left(Z_{gmI(0)} Z_{gmII(0)} / Z_{g(0)} \right) \dot{I}_{I(0)} + \left(Z_{gmII(0)}^2 / Z_{g(0)} \right) \dot{I}_{II(0)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta \dot{V}_{I(0)} &= Z_{Ig(0)} \dot{I}_{I(0)} + Z_{I-IIg(0)} \dot{I}_{II(0)} \\ \Delta \dot{V}_{II(0)} &= Z_{IIg(0)} \dot{I}_{II(0)} + Z_{I-IIg(0)} \dot{I}_{I(0)}\end{aligned}$$


$$\begin{aligned}Z_{Ig(0)} &= Z_{I(0)} - Z_{gmI(0)}^2 / Z_{g(0)} \\ Z_{IIg(0)} &= Z_{II(0)} - Z_{gmII(0)}^2 / Z_{g(0)} \\ Z_{I-IIg(0)} &= Z_{I-II(0)} - \left(Z_{gmI(0)} \times Z_{gmII(0)} \right) / Z_{g(0)}\end{aligned}$$

7-6 综合负荷的序阻抗

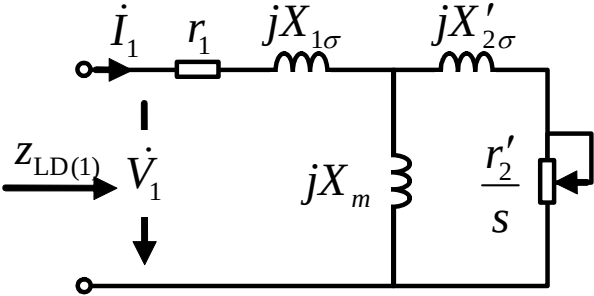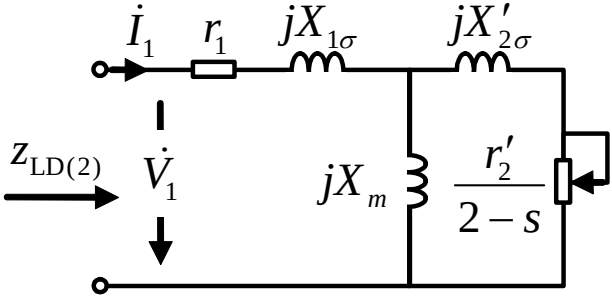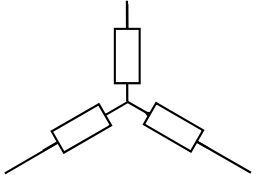正序阻抗	负序阻抗	零序阻抗
		
$Z_{LD(1)} = \frac{V_{LD}^2}{S_{LD}} (\cos \varphi + j \sin \varphi)$		
$Z_{LD(1)} = 0.8 + j0.6$ $Z_{LD(1)} = j1.2$	$x_{(2)} = j0.35$	$x_{(0)} = \infty$

7-7 电力系统各序网络的制定


算例

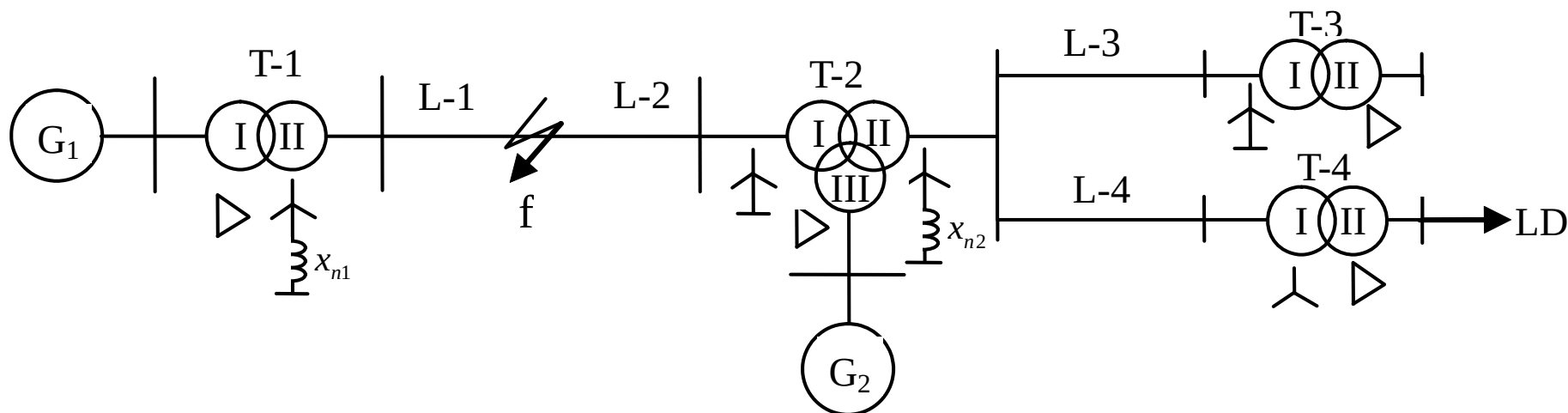

- 在故障点分别叠加各序电势，从故障点开始，逐步查明各序电流流通的情况；
- 正序负序看负荷，零序网络看电流。



7-7 电力系统各序网络的制定

算例——正序网络

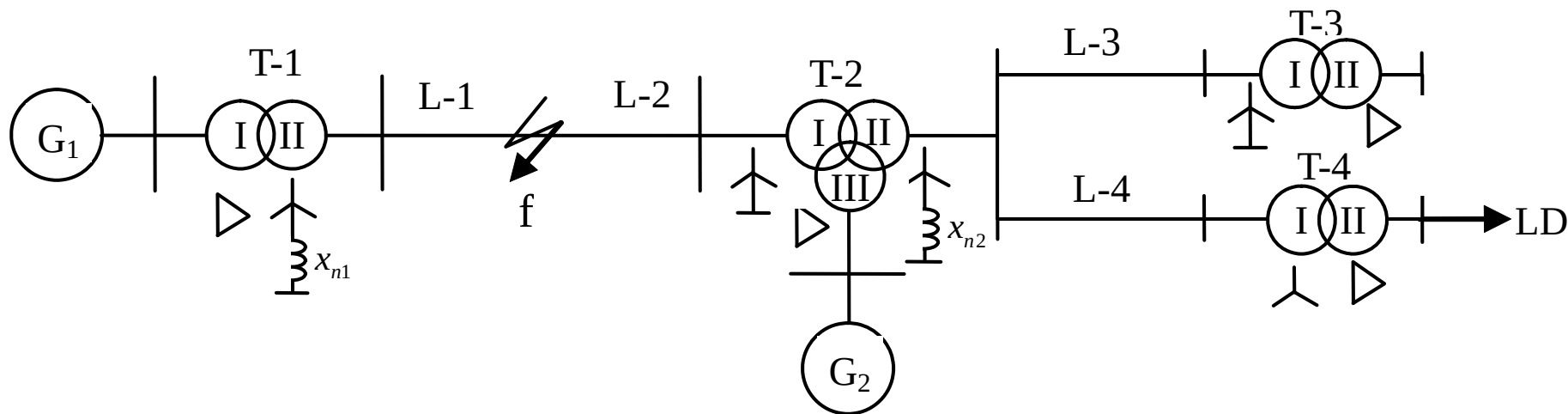


7-7 电力系统各序网络的制定

算例——正序网络

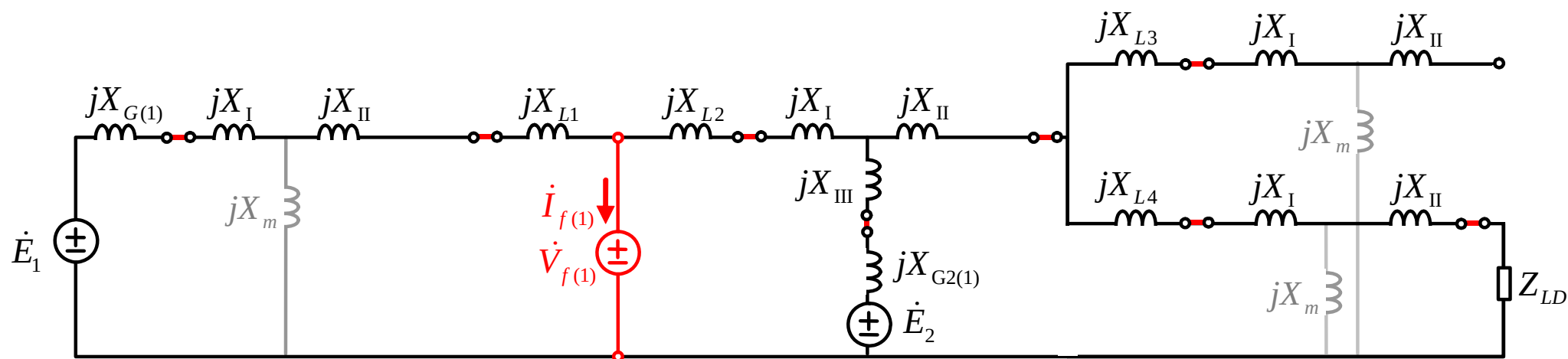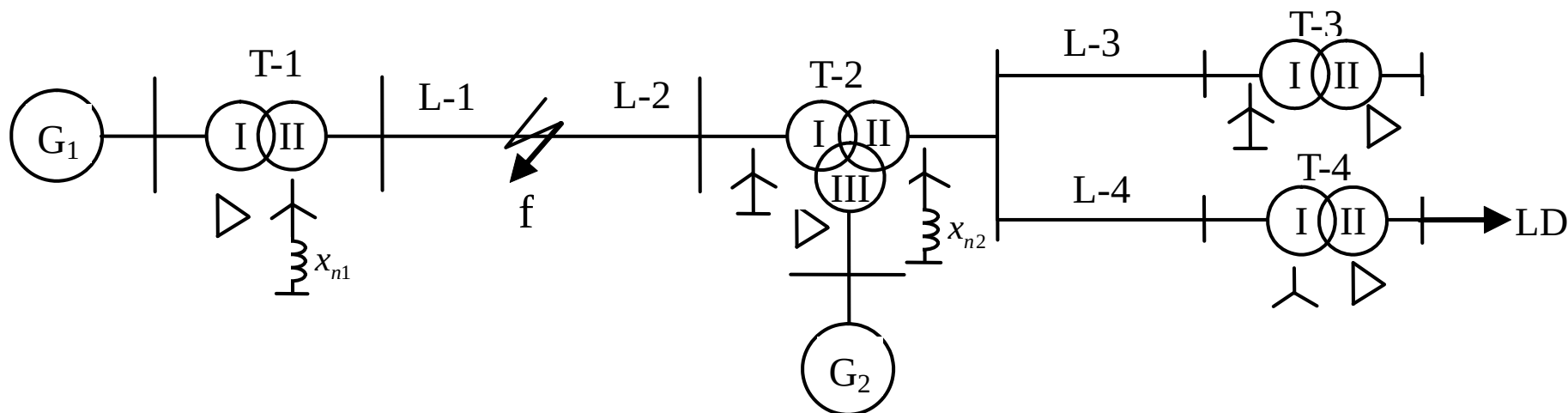


7-7 电力系统各序网络的制定

算例——正序网络

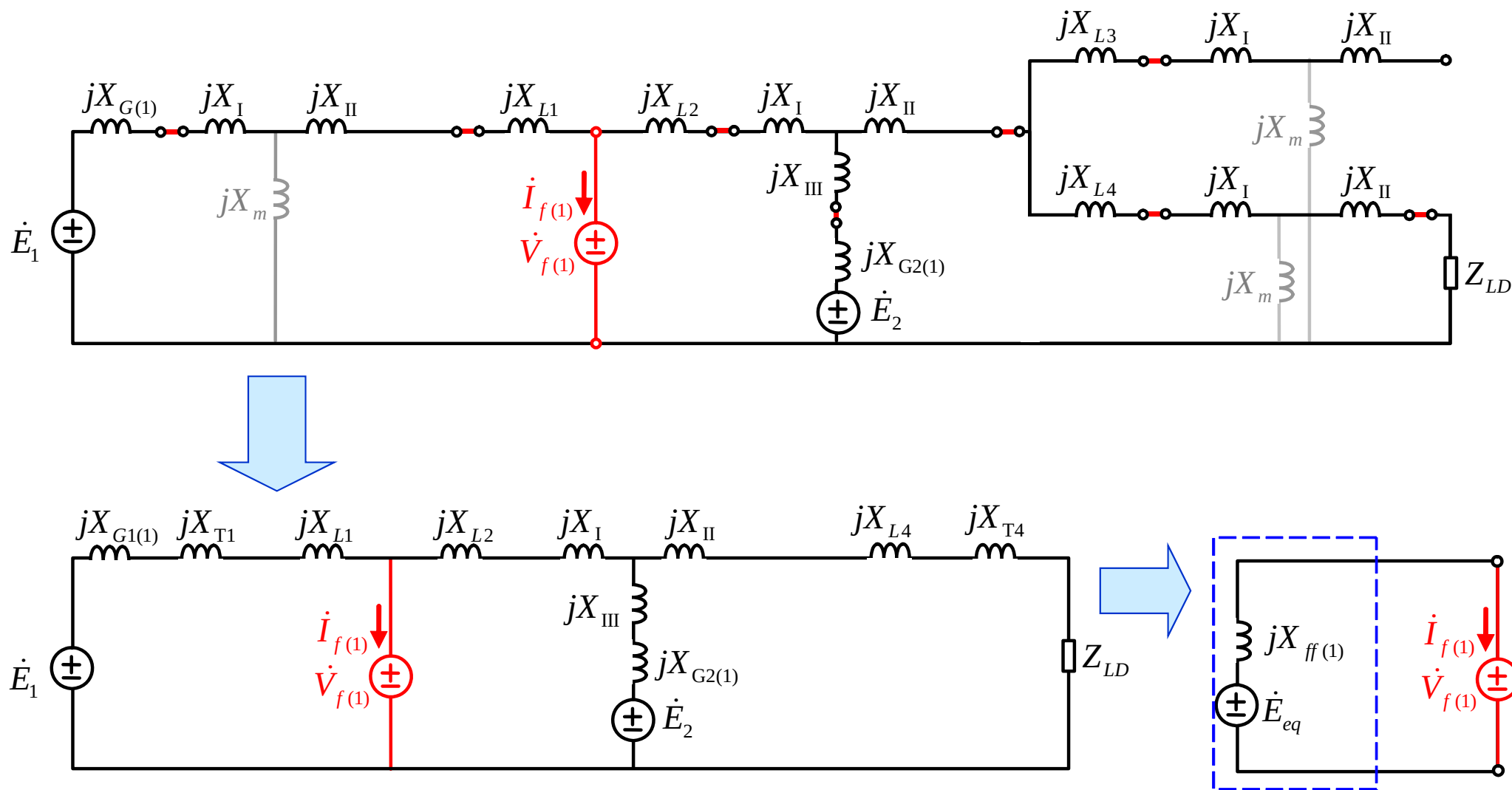


7-7 电力系统各序网络的制定

算例——负序网络

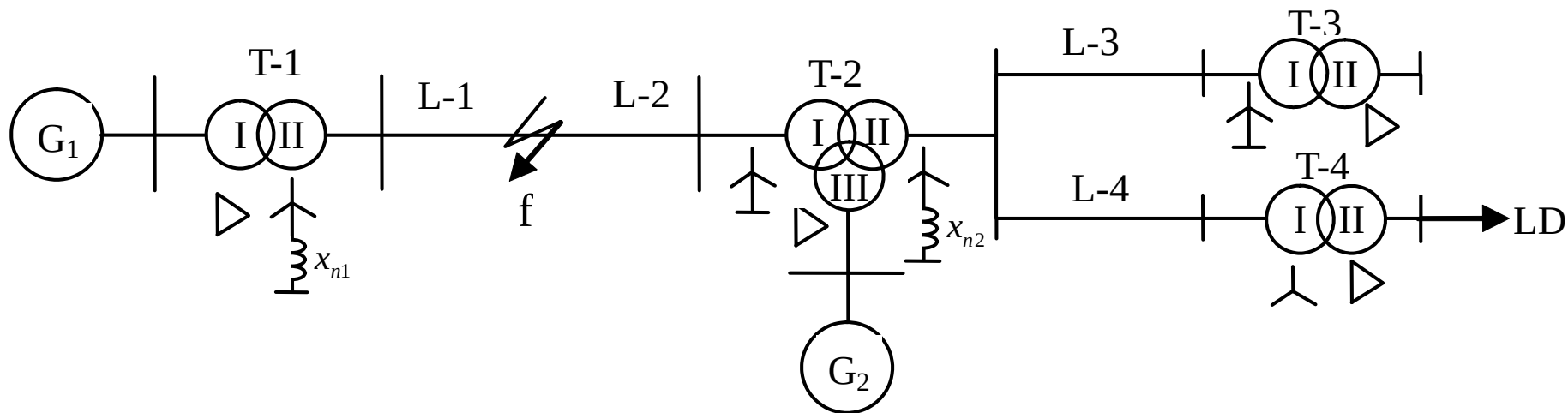



7-7 电力系统各序网络的制定

算例——负序网络

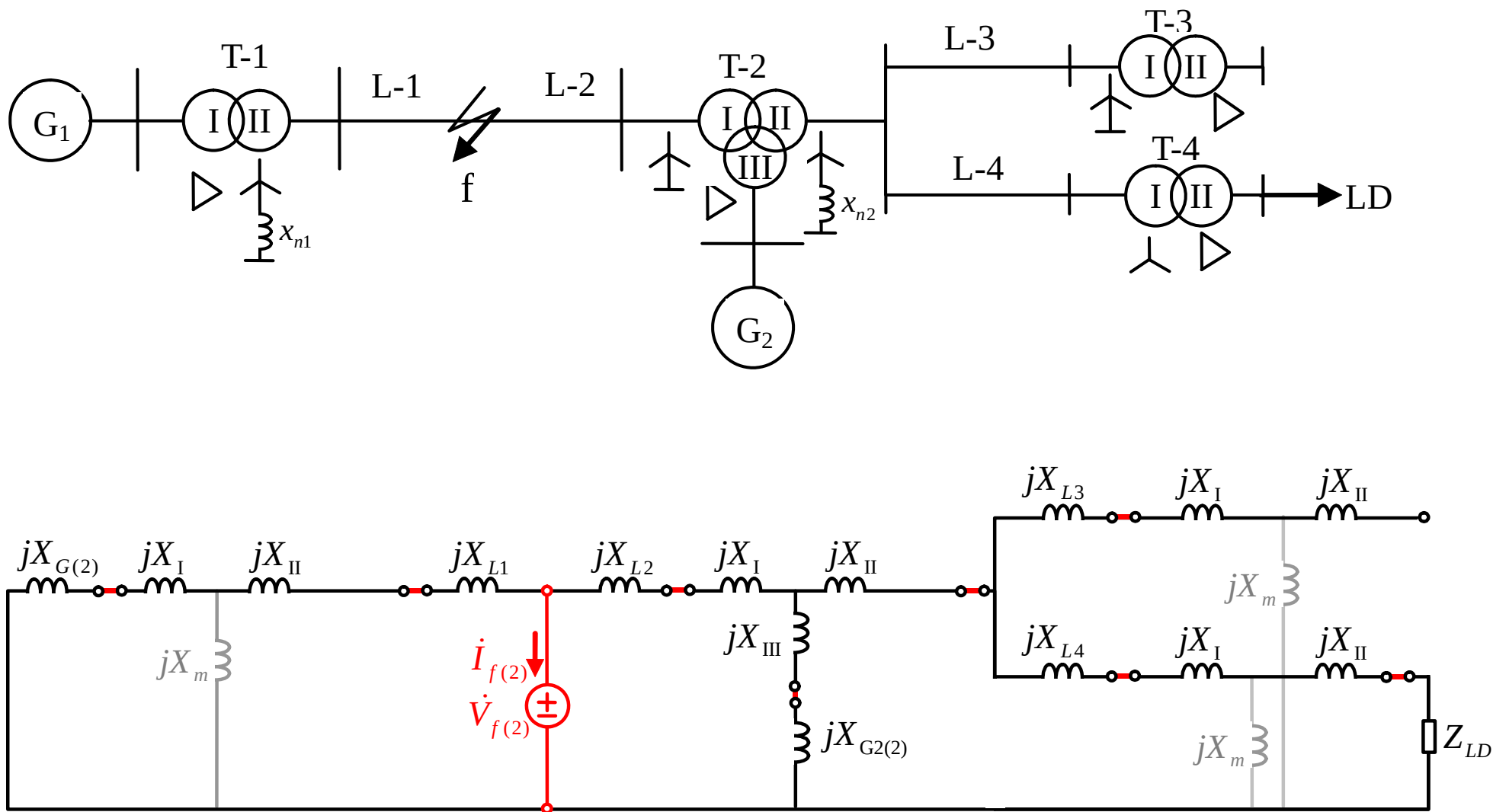


7-7电力系统各序网络的制定

算例——负序网络

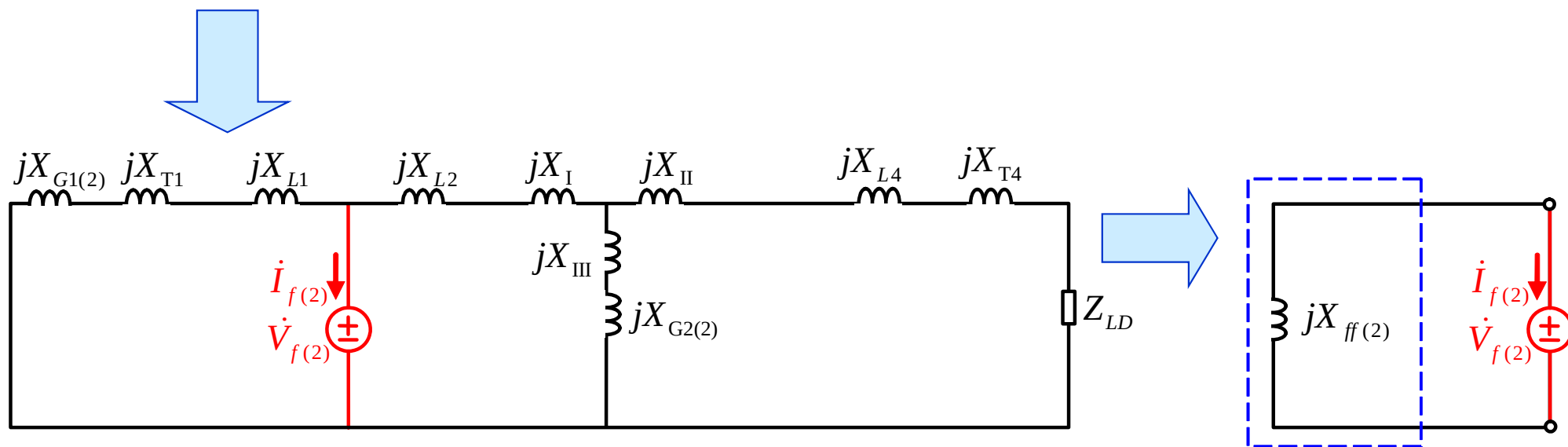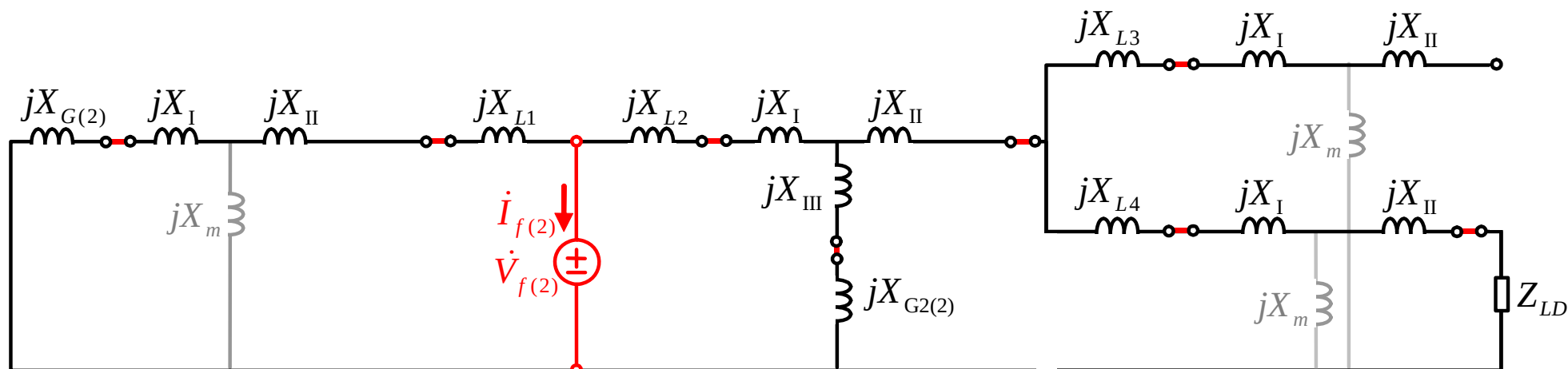



7-7 电力系统各序网络的制定

算例——零序网络

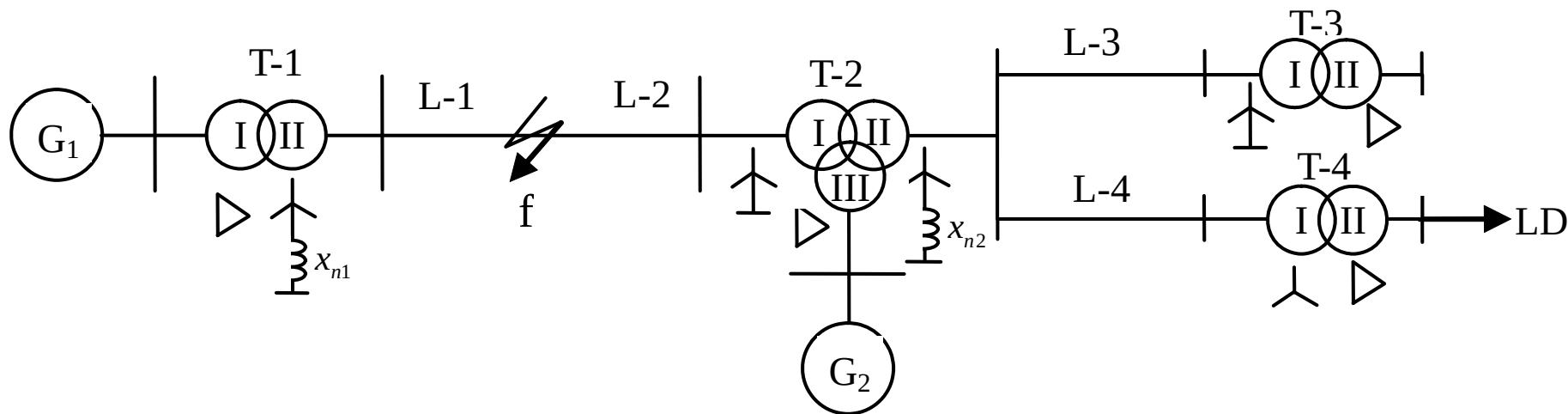



7-7 电力系统各序网络的制定

算例——零序网络

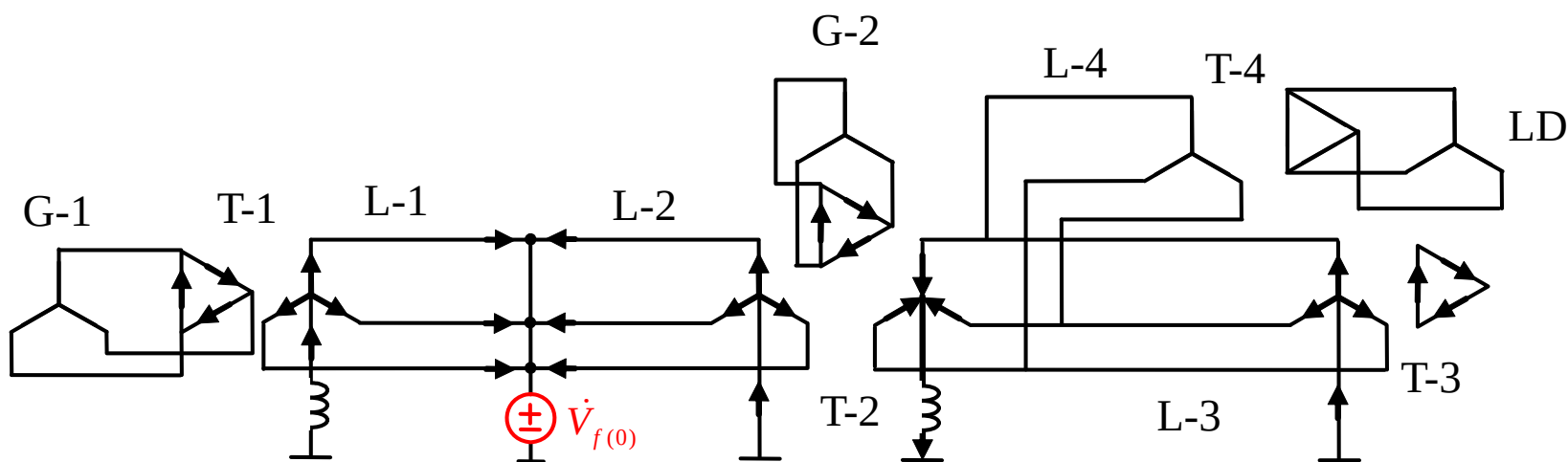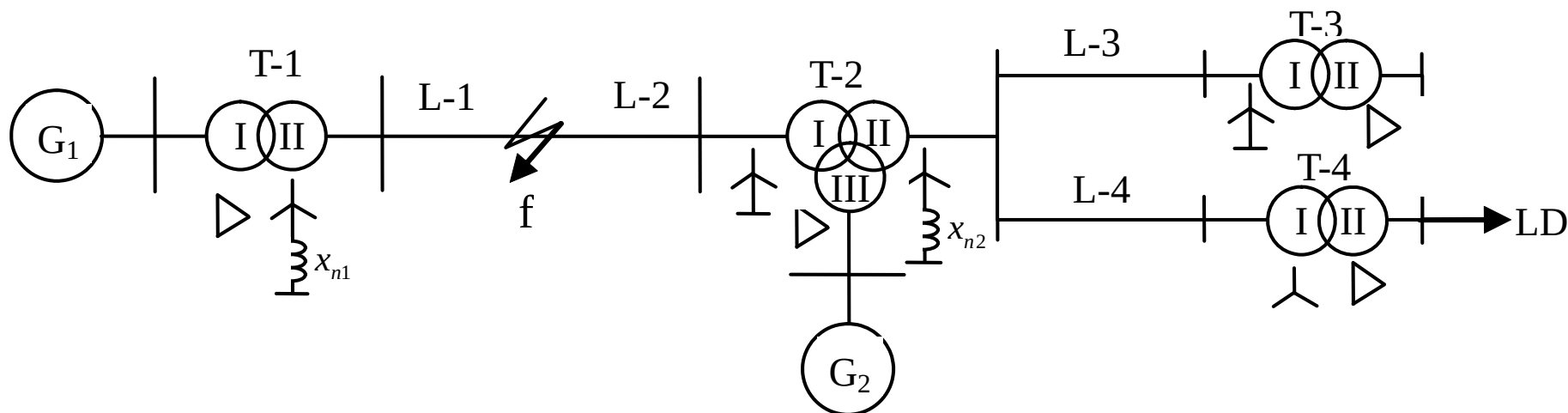






7-7 电力系统各序网络的制定

算例——零序网络

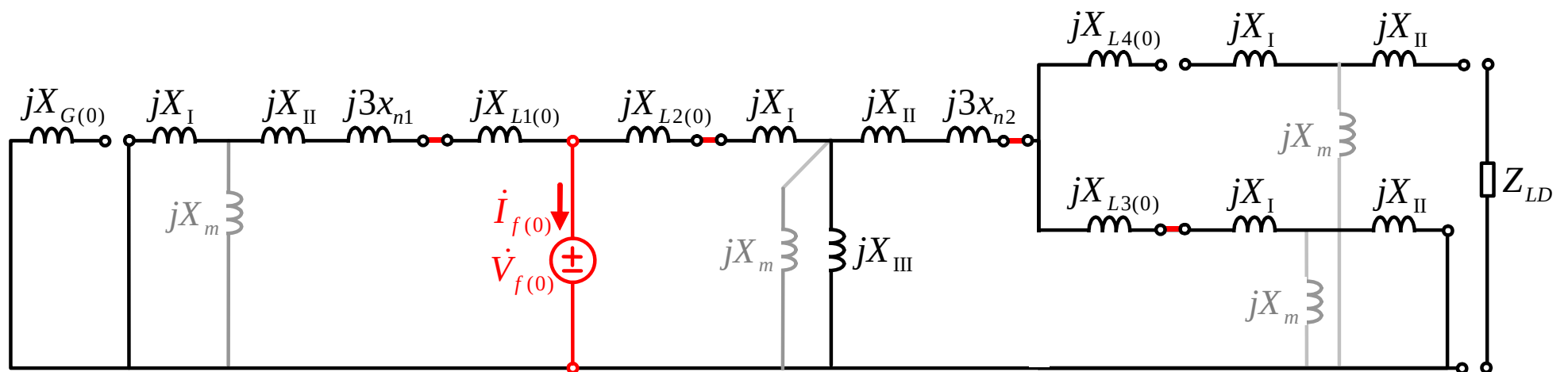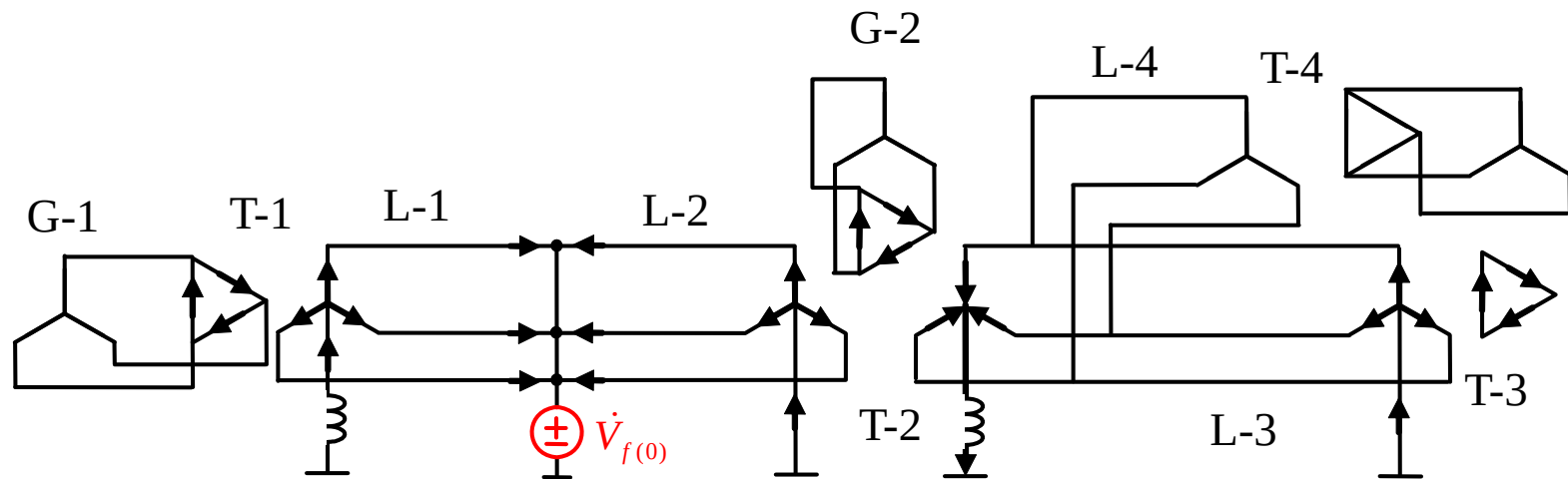




7-7 电力系统各序网络的制定

算例——零序网络

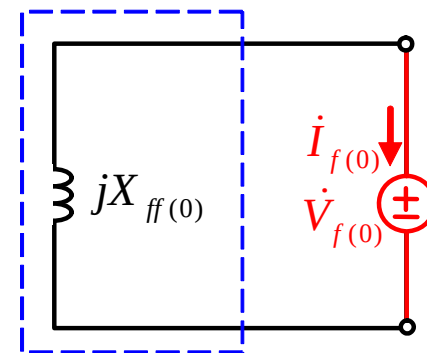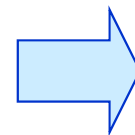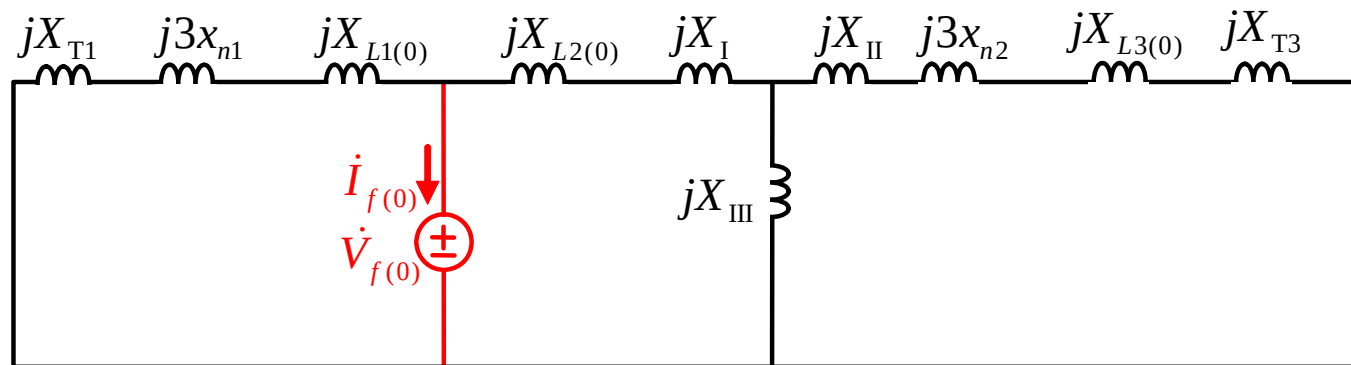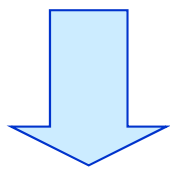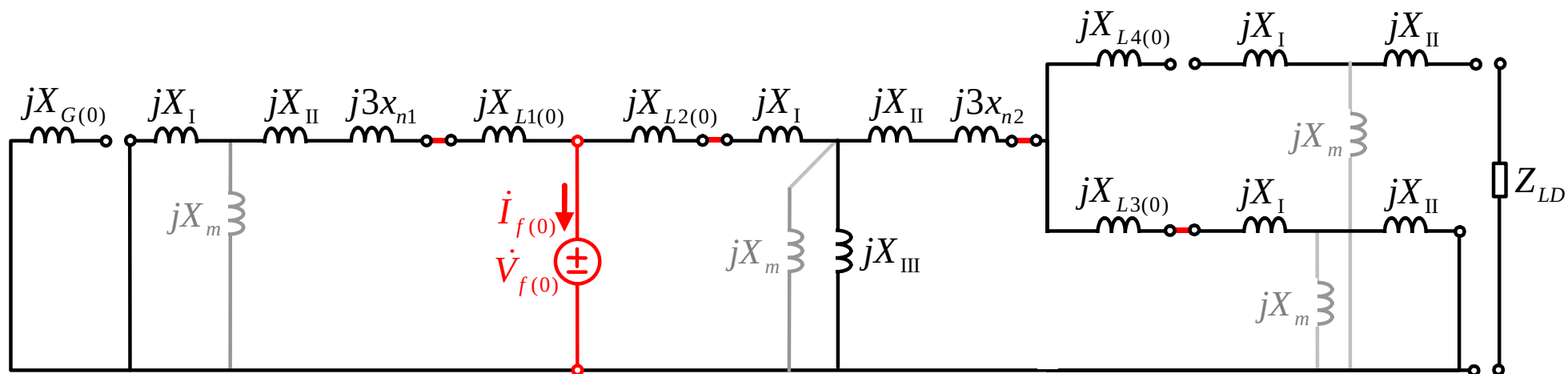

7-7 电力系统各序网络的制定

序网方程

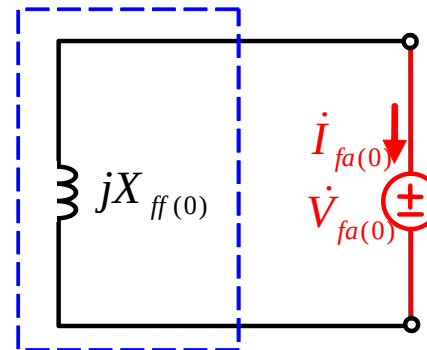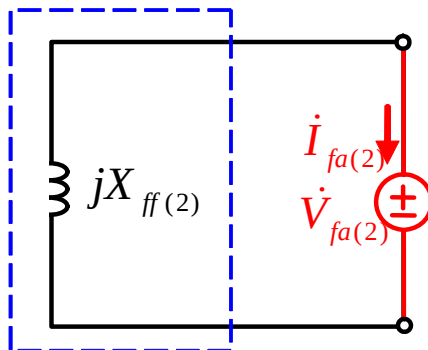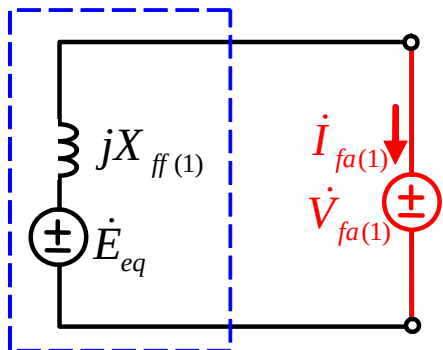

$$\dot{V}_{fa(1)} = \dot{E}_{eq} - Z_{ff(1)} \dot{I}_{fa(1)}$$

$$\dot{V}_{fa(2)} = -Z_{ff(2)} \dot{I}_{fa(2)}$$

$$\dot{V}_{fa(0)} = -Z_{ff(0)} \dot{I}_{fa(0)}$$

本章小结

- ❖ 对称分量法分析不对称故障的原理和方法；
- ❖ 变压器的零序等值电路和参数；
- ❖ 输电线路零序等值电路及参数；
- ❖ 制定序网的原则和方法；

Ex 7-3, 7-5, 7-7

End of Chapter 7